


Digital Design IE1204

Föreläsningsbilder av William Sandqvist

F5 Digital aritmetik I

Carl-Mikael Zetterling
bellman@kth.se

IE1204 Digital Design

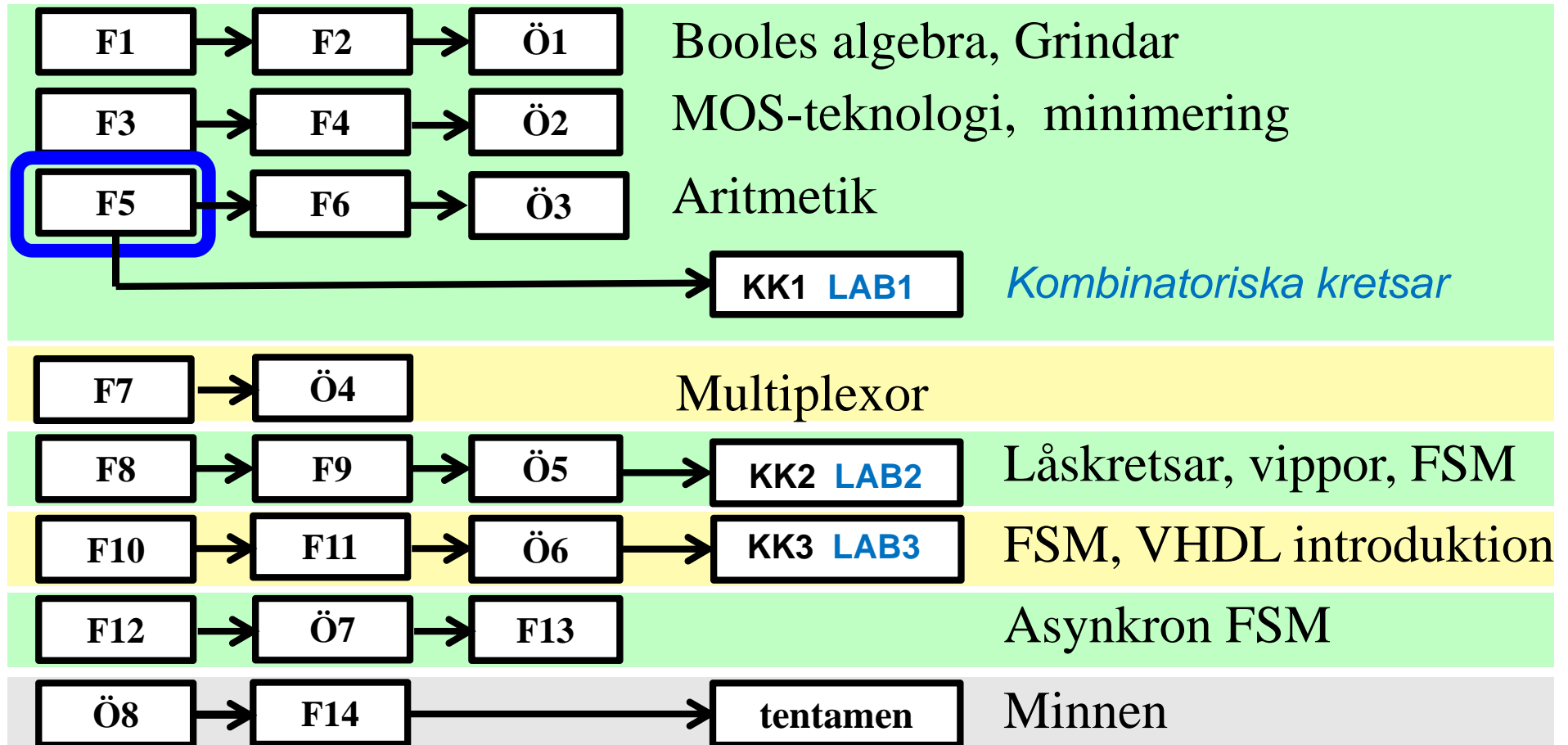

*Föreläsningar och övningar bygger på varandra! Ta alltid igen det Du missat!
Läs på i förväg – delta i undervisningen – arbeta igenom materialet efteråt!*

Detta har hänt i kursen ...

Talsystem: Decimala, hexadecimala, oktala, binära

$$(175,5)_{10} = (AE.8)_{16} = (256.4)_8 = (10101110.1)_2$$

AND OR NOT EXOR EXNOR Sanningstabell, mintermer Maxtermer PS-form
SP-form deMorgans lag Bubbelgrindar Fullständig logik NAND NOR

CMOS grindar, standardkretsar

Minimering med Karnaughdiagrammet 2, 3, 4, 5, 6
variabler

Talrepresentation

**Ett tal kan representeras binärt på många sätt.
De vanligaste taltyperna som skall representeras
är:**

- **Heltal, positiva heltal (eng. integers)**
ett-komplementet, två-komplementet, sign-magnitude
- **Decimala tal med fix tal-område**
Fix-tal (eng. fixed-point)
- **Decimala tal i olika talområden**
Flyt-tal (eng. floating-point)

Heltal

Positiva Heltal:


$$\begin{array}{ccccccc} 2^6 & 2^5 & 2^4 & 2^3 & 2^2 & 2^1 & 2^0 \\ \hline 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} = 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^0 = 109$$

Positiva heltal



Dator-register är ”ringar”. Figuren visar ett fyrabitars-register.

 Om man adderar 1 till det högsta talet 15 hamnar man på 0.
($15+1=0$)



Carry flagga



Om $15+1 \Rightarrow 0$



Är det bra att bli
varnad!

Carry biten brukar
sparas för sig som en
Carry flagga som
visar att svaret av
additionen blev
felaktigt.



- Kanske bättre att svara med $15+1=15$? (Saturation).

Utöka registret

 
 


Om resultatet av en addition blir för stort för registret så får man en Carry bit. Den kan användas till att utöka registret, och ger då rätt svar som **5 bitstal**.

Seriell addition



Addera Hexadecimalt
direkt! $FEC + 1DB = 11C7$
  
$$\begin{array}{r}
 \text{F} \quad \text{E} \quad \text{C} \\
 + \quad 1 \quad \text{D} \quad \text{B} \\
 \hline
 =
 \end{array}$$



Seriell addition


FEC+1DB=11C7

  

Seriell addition

$$\text{FEC} + 1\text{DB} = 11\text{C7}$$


 
$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{c} \underline{1} \quad \underline{1} \\ \text{F} \quad \text{E} \quad \text{C} \end{array} \\
 + \quad \begin{array}{c} 1 \quad \text{D} \quad \text{B} \end{array} \\
 \hline
 = \quad \begin{array}{c} \text{C} \quad 7 \end{array}
 \end{array}$$



Seriell addition

$$\text{FEC} + 1\text{DB} = 11\text{C7}$$
  
$$\begin{array}{r}
 \underline{1} \quad \underline{1} \quad \underline{1} \\
 \quad \text{F} \quad \text{E} \quad \text{C} \\
 + \quad 1 \quad \text{D} \quad \text{B} \\
 \hline
 = \quad 1 \quad 1 \quad \text{C} \quad 7
 \end{array}$$



- Även en liten processor kan räkna med stora tal!

Heltal med tecken

Positiva Heltal:

$$\begin{array}{ccccccc} 2^6 & 2^5 & 2^4 & 2^3 & 2^2 & 2^1 & 2^0 \\ \hline 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} = 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^0 = 109$$

Men hur representerar vi negativa tal ???

(Sign-magnitude)

Heltal:

S	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
1	1	0	1	1	0	1

 $= - (1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^0) = -45$

Magnituden (beloppet) av talet

Tecken-bit

Nackdel: två nollor (+/-) 0

1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

(1-komplement)

De negativa talen är komplementet av de positiva talen. Bit för i det positiva talet bit inverteras för att ge den negativa motsvarigheten.

$$B = b_{N-1} b_{N-2} \dots b_1 b_0 \quad \text{där } b_i \in \{0, 1\}$$



Tecken-Bit
(Sign Bit)

Nackdelar:

- Två nollor (+/-) 0.
- Vid vissa additioner krävs justering av resultatet.

2-komplement heltal

Representation med 2-komplement

$$B = b_{N-1} b_{N-2} \dots b_1 b_0 \quad \text{där } b_i \in \{0, 1\}$$



Tecken-Bit
(Sign Bit)

Decimalvärde:


$$D(B) = -b_{N-1} 2^{N-1} + b_{N-2} 2^{N-2} + \dots + b_1 2^1 + b_0 2^0$$

- Detta är den vanligaste representationen av tal ”med tecken”.

2-komplement heltal

Omvandlingsexempel:
 
$$B = b_{N-1} b_{N-2} \dots b_1 b_0 \quad \text{där } b_i \in \{0, 1\}$$



↑
Tecken-Bit
(Sign Bit)

Decimalvärde:

$$\begin{aligned} D(B) &= -b_{N-1} 2^{N-1} + b_{N-2} 2^{N-2} + \dots + b_1 2^1 + b_0 2^0 \\ &= -128 + 127 = -1 \end{aligned}$$

Det är alltid det största talet som motsvarar -1.

Talkonvertering

positivt tal till negativt

Tvåkomplementmetoden

01111

+15

10000

invertera

10001

lägg till ett

10001

-15

Talkonvertering

negativt tal till positivt

Tvåkomplementmetoden

10001

-15

01110

invertera

01111

lägg till ett

01111


+15

Samma procedur i bägge riktningarna!

2-komplementet ”snabbt”

- För att lätt ta fram 2-komplementet av ett binärtal kan man använda följande förfarande:
 - Börja från högra sidan
 - Kopiera alla bitar som är 0 och fram till och med den första 1:an
 - Invertera därefter alla andra bitar


Exempel: 2-komplement från

 

Sign-extension


Vid beräkningar i datorer behöver man ofta öka antalet siffror (bitar) inför någon beräkning – hur gör man det med negativa tal?

Heltal:

 

$$= -1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^0 = -45$$

Teckenbiten har negativ vikt

 


Om man vill utvidga talområdet genom att använda flera bitar kopierar man teckenbiten till de nya bitarna!


2-komplement heltal



 Dator-register är ”ringar”. Figuren visar ett fyrabitars-register. När man räknar med ”tal med tecken” är de negativa talen den vänstra halvan av ringen.





Addition (BV: sida 264)

 

$$\begin{array}{r} (+5) \\ + (+2) \\ \hline (+7) \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0101 \\ + 0010 \\ \hline 0111 \end{array}$$

Addition (BV: sida 264)

 
 


Teckengräns

$$\begin{array}{r}
 (+5) \\
 + (-2) \\
 \hline
 (+3)
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 \underline{1} \quad \underline{1} \\
 0101 \\
 + 1110 \\
 \hline
 0011
 \end{array}$$

Carry-biten används ej!

Addition (BV: sida 264)

  

Teckengräns


$$\begin{array}{r}
 (-5) \\
 + (-2) \\
 \hline
 (-7)
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 \underline{1} \underline{11} \\
 \underline{1011} \\
 + 1110 \\
 \hline
 1001
 \end{array}$$

Carry-biten används ej!

Overflow!




 
Overflow – teckenbiten stämmer *inte* överens med ingående tal...



Teckengräns

$$\begin{array}{r}
 (+5) \\
 + \quad (+5) \\
 \hline
 (-6)
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 \begin{array}{cc} \underline{1} & \underline{1} \end{array} \\
 \begin{array}{ccc} 0 & 1 & 0 & 1 \\ + & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \\
 \hline
 \begin{array}{ccc} \boxed{1} & 0 & 1 & 0 \end{array}
 \end{array}$$

Overflow 2

  


Teckengräns

Overflow – teckenbiten stämmer *inte* överens med ingående tal...

$$\begin{array}{r}
 (-5) \\
 + (-5) \\
 \hline
 (+6)
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 \overset{1}{\underline{1}} \quad \overset{1}{\underline{1}} \quad \overset{1}{\underline{1}} \\
 1011 \\
 + 1011 \\
 \hline
 \boxed{0}110
 \end{array}$$

Carry-biten används ej!

Subtraktion (BV: sida 265)

 



$$\begin{array}{r} (+5) \\ - (+2) \\ \hline (+3) \end{array}$$

"Låna" ett

$$\begin{array}{r} 10 \\ \cancel{0}101 \\ - 0010 \\ \hline \text{????} \end{array}$$

Hur gör man subtraktionen på ett enkelt sätt?

Subtraktion (BV: sida 265)

 
 


$$\begin{array}{r}
 (+5) \\
 - (+2) \\
 \hline
 (+3)
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 0101 \\
 - 0010 \\
 \hline
 \text{????}
 \end{array}
 \rightarrow
 \begin{array}{r}
 \textcolor{red}{1}\textcolor{red}{1} \\
 \textcolor{red}{1}\textcolor{red}{1} \\
 0101 \\
 + 1110 \\
 \hline
 0011
 \end{array}$$

Carry-biten används ej!

Gör en addition med 2-komplementet i stället!

Subtraktion (BV: sida 265)

  


Teckengräns

$$\begin{array}{r}
 (-5) \\
 - (+2) \\
 \hline
 (-7)
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 1011 \\
 - 0010 \\
 \hline
 \text{????}
 \end{array}
 \rightarrow
 \begin{array}{r}
 \text{111} \\
 \text{1011} \\
 + 1110 \\
 \hline
 1001
 \end{array}$$

Carry-biten används ej!


Subtraktion (BV: sida 265)

 

Teckengräns

$$\begin{array}{r}
 (+5) \\
 - (-2) \\
 \hline
 (+7)
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 0101 \\
 - 1110 \\
 \hline
 \text{????}
 \end{array}
 \xrightarrow{\text{teal arrow}}
 \begin{array}{r}
 0101 \\
 + 0010 \\
 \hline
 0111
 \end{array}$$

Subtraktion (BV: sida 265)

 

Teckengräns

$$\begin{array}{r}
 (-5) \\
 - \quad (-2) \\
 \hline
 (-3)
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 1011 \\
 - \quad 1110 \\
 \hline
 \text{????}
 \end{array}
 \xrightarrow{\text{teal arrow}}
 \begin{array}{r}
 \overset{1}{\text{1011}} \\
 + \quad 0010 \\
 \hline
 1101
 \end{array}$$

2-komplement sammanfattning

- **Område:** -2^{N-1} upp till $2^{N-1} - 1$
- **Negation:** Invertera varje bit (det boolska komplementet), addera sedan 1.
- **Expansion av bit-längd:** Lägg till ytterligare bit positioner till vänster om teckenbiten, med samma värde som teckenbiten.
- **Overflow-regeln:** Om två tal med samma tecken adderas, så har det blivit overflow om resultatet har ett motsatt tecken.
- **Subtraherings-regeln:** För att subtrahera B från A, ta två-komplementet av B och addera till A.

Hur kan Carry biten användas vid 2-komplementtal?

- Vid teckenutvidgning genererar efterföljande Carry den utvidgade summans teckenbitar.

(+7)	<u>1</u> <u>11</u> <u>1</u>
+ (-2)	0111
(+5)	1110
	0101

↑
teckenbit

<u>1</u> <u>1</u> <u>11</u> <u>1</u>
0 0111
+ 1 1110
0 0101

↑
utökade teckenbitar

Samma!


<u>1</u> <u>1</u> <u>1</u> <u>11</u> <u>1</u>
0 0 0111
+ 1 1 1110
0 0 0101

↑ ↑ ↑
teckenbit

Alternativt sätt att detektera overflow (BV: sida 271)



 Vid overflow kan summan *inte* teckenutvidgas med hjälp av Carry!



$$\begin{array}{r} (+7) \\ + (+2) \\ \hline (-7) \end{array}$$


Inte samma!

$c_4=0$ $c_3=1$

$$\begin{array}{r} \underline{0} \quad \underline{1} \quad \underline{1} \\ 0111 \\ + 0010 \\ \hline 1001 \end{array}$$

Overflow eftersom c_4 och c_3 är olika!

 Alternativt sätt att detektera overflow (BV: sida 271)




$$\begin{array}{r} (-7) \\ + (+2) \\ \hline (-5) \end{array}$$

$$\begin{array}{r} c_4=0 \quad c_3=0 \\ \quad \underline{0} \quad \underline{0} \\ \quad 1001 \\ + \quad 0010 \\ \hline 1011 \end{array}$$

Inte Overflow eftersom c_4 och c_3 är lika!

 Alternativt sätt att detektera overflow (BV: sida 271)




$$\begin{array}{r} (+7) \\ + (-2) \\ \hline (+5) \end{array}$$

$$\begin{array}{r} c_4=1 \quad c_3=1 \\ \quad \underline{1} \quad \underline{1} \quad \underline{1} \\ \quad 0111 \\ + 1110 \\ \hline 0101 \end{array}$$

Inte Overflow eftersom c_4 och c_3 är lika!

 Alternativt sätt att detektera overflow (BV: sida 271)




$$\begin{array}{r} (-7) \\ + (-2) \\ \hline (+7) \end{array}$$

$$\begin{array}{r} c_4=1 \quad c_3=0 \\ \quad \underline{1} \quad \underline{0} \\ \quad 1001 \\ + 1110 \\ \hline 0111 \end{array}$$

Overflow eftersom c_4 och c_3 är olika!

Logik för att detektera overflow

 

*XOR testar
”olikhet”*

För 4-bit-tal

Overflow om c_3 och c_4 är *olika*

Annars är det inte overflow

$$\text{Overflow} = c_3 \bar{c}_4 + \bar{c}_3 c_4 = c_3 \oplus c_4$$

För n -bit-tal

$$\text{Overflow} = c_{n-1} \oplus c_n$$

Overflow biten
kan användas
som **overflow
flagga**

När är overflow ett problem?


- För en 32-bitars dator är talområdet ± 2147483648 stort, då kan inte overflow vara något stort problem!
- Vem ansvarar? – **Du** som programmerare ser till att använda variabeltyper som minst rymmer så stora tal som används av programmet.

Annorlunda är det med digital hårdvara som utför beräkningar på signaler i realtid – här använder man ogärna fler bitar än vad som verkligen är nödvändigt.

Då måste man se upp med overflow!

Mättning (Saturation)

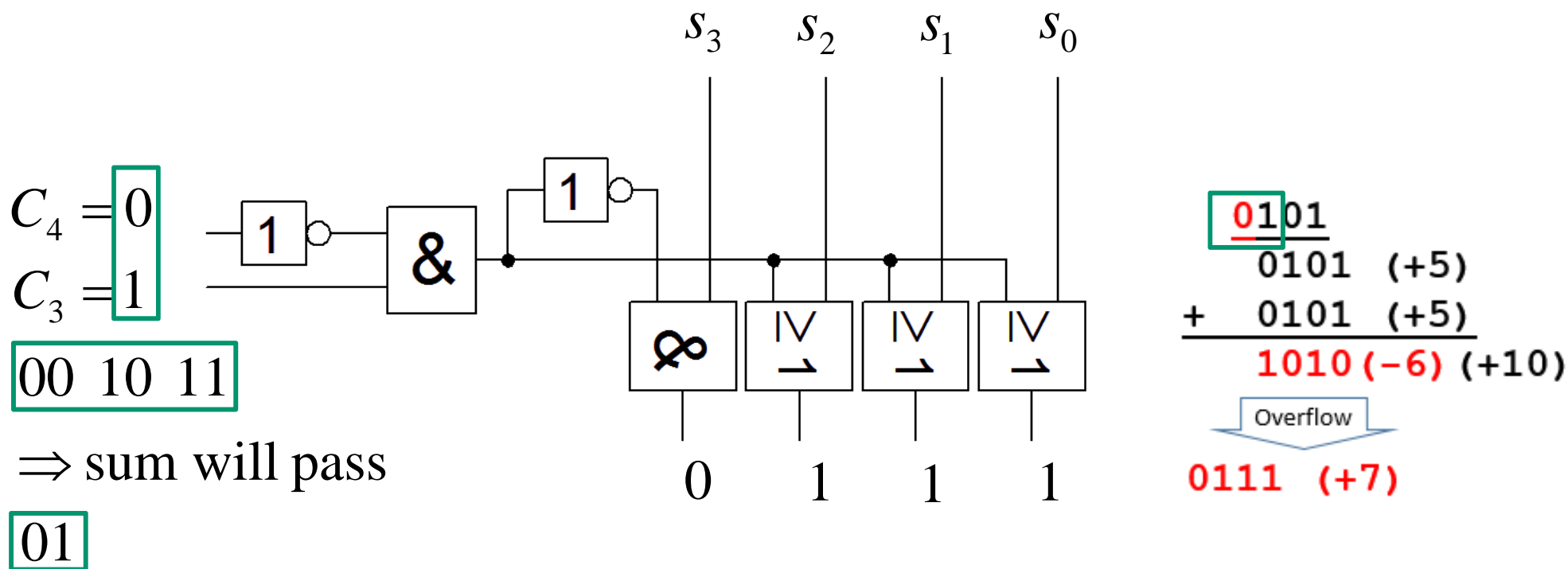- **Overflow.** En positiv summa har blivit negativ, byt till det **största möjliga positiva värdet**.



00 10 11


⇒ sum will pass

01

⇒ sum = 0111

Mättning (Saturation)

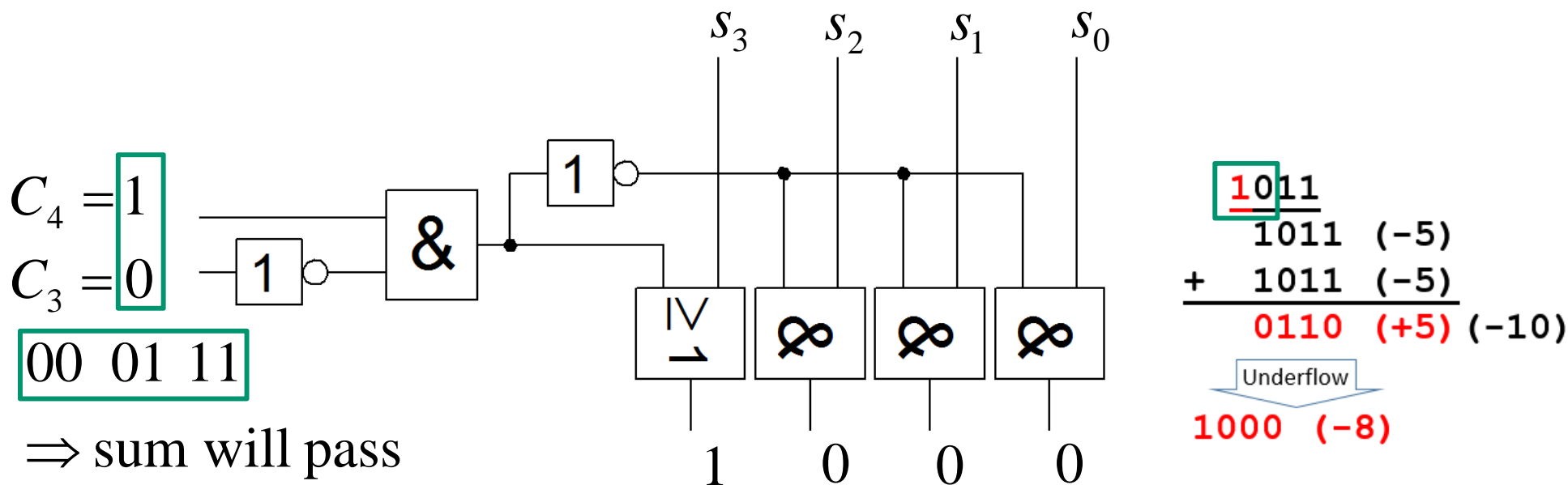- **Underflow.** En negativ summa har blivit positiv, byt till det **största möjliga negativa värdet**.



00 01 11

⇒ sum will pass

10

⇒ sum = 1000


Hårdvara för aritmetik

- Nu när Hastighet/Komplexitet har betydelse!

Halv-adderaren (Half adder)



a	b	c	s
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

 


	a	b
0	0	0
1	0	1

$$c = a \cdot b$$


	a	b
0	0	1
1	1	0

$$s = a \oplus b$$



<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1</u>
0	0	1	1
+	0	+	1
0	1	0	1
0	1	1	0

 

Hel-adderaren (Full adder)

 

a	b	c_{in}	c_{ut}	s
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

  

c_{in}	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

$$s = a \oplus b \oplus c_{in}$$

c_{in}	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

$$c_{ut} = ab + c_{in}a + c_{in}b$$


Summafunktionen?

c_{in}	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

$s = a \oplus b \oplus c_{in}$

Summa = Udda paritet

 
Heladderarens summafunktion är den "udda"-paritetsfunktionen. Detta är XOR-funktionens naturliga utökning för fler variabler än två. **Udda paritet** är när antalet 1:or på ingångarna är ett udda tal.



(XOR – odd parity)

	a	0	1
b	0	0	1
1	1	0	
 
$$= a \cdot \bar{b} + \bar{a} \cdot b = a \oplus b$$



XOR-2


	ba	00	01	11	10
c	0	0	1	0	1
1	1	1	0	1	0

$$= \bar{c}\bar{a}\bar{b} + \bar{c}\bar{a}b + c\bar{a}b + c\bar{a}\bar{b} =$$

$$= \bar{c}(\bar{a}\bar{b} + \bar{a}b) + c(\bar{a}b + \bar{a}\bar{b}) =$$

$$= \bar{c}(a \oplus b) + c(\overline{a \oplus b}) = c \oplus (a \oplus b) =$$

$$= c \oplus a \oplus b$$

 

XOR-3

(XOR – odd parity)

		ba			
		00	01	11	10
d	c	0 0	1 1	3 0	2 1
	0	0	1	0	1
0	1	1	0	1	0
	1	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0
	1	1	0	1	0

$$\rightarrow \overline{\overline{d}}\overline{\overline{c}}(\overline{\overline{b}}\overline{\overline{a}} + \overline{\overline{b}}\overline{\overline{a}}) = \overline{\overline{d}}\overline{\overline{c}}(b \oplus a)$$

$$\rightarrow \overline{\overline{d}}\overline{\overline{c}}(\overline{\overline{b}}\overline{\overline{a}} + \overline{\overline{b}}\overline{\overline{a}}) = \overline{\overline{d}}\overline{\overline{c}}(\overline{\overline{b}} \oplus \overline{\overline{a}})$$


$$\rightarrow dc(\overline{\overline{b}}\overline{\overline{a}} + \overline{\overline{b}}\overline{\overline{a}}) = dc(b \oplus a)$$

$$\rightarrow \overline{\overline{d}}\overline{\overline{c}}(\overline{\overline{b}}\overline{\overline{a}} + \overline{\overline{b}}\overline{\overline{a}}) = \overline{\overline{d}}\overline{\overline{c}}(\overline{\overline{b}} \oplus \overline{\overline{a}})$$

$$\overline{\overline{d}}\overline{\overline{c}}(b \oplus a) + dc(b \oplus a) + \overline{\overline{d}}\overline{\overline{c}}(\overline{\overline{b}} \oplus \overline{\overline{a}}) + \overline{\overline{d}}\overline{\overline{c}}(\overline{\overline{b}} \oplus \overline{\overline{a}}) =$$


$$= (\overline{\overline{d}}\overline{\overline{c}} + dc)(b \oplus a) + (\overline{\overline{d}}\overline{\overline{c}} + \overline{\overline{d}}\overline{\overline{c}})(\overline{\overline{b}} \oplus \overline{\overline{a}}) = (d \oplus c)(\overline{\overline{b}} \oplus \overline{\overline{a}}) + (\overline{\overline{d}} \oplus \overline{\overline{c}})(b \oplus a) =$$
 
$$= (d \oplus c) \oplus (b \oplus a) = d \oplus c \oplus b \oplus a$$




XOR-4

Carryfunktionen?

 


	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

 - **Majoritetsfunktionen.** Utgången antar det värde 1/0 som flest av ingångarna har.



Hel-adderaren med två $1/2$ -adderare

 
Vi kan även konstruera en hel-adderare mha två halv-adderare och en OR-grind



Dekomposition innebär att man ser kretsen som sammansatt av byggblock. Med hjälp av sådana kända byggblock kan man sedan bygga helt nya system **Komposition**.

Hel-adderaren $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$

a	b	c _{in}	c _{ut}	s
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

 

c _{in} \ ab	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

$a \cdot b$ (points to cell 11, 0)
 $(a \oplus b) \cdot c_{in}$ (points to cells 01, 1 and 11, 1)
 $c_{ut} = (a \oplus b) \cdot c_{in} + a \cdot b$

Man kan använda $(a \oplus b)$
till både s och c_{ut} !

$$s = (a \oplus b) \oplus c_{in}$$

$$c_{ut} = (a \oplus b) \cdot c_{in} + a \cdot b$$

c _{in} \ ab	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0


$s = a \oplus b \oplus c_{in}$

(Paritetsfunktionen – trevägs ljuskontroll)

c_{in}	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

$s = a \oplus b \oplus c_{in}$

Udda paritet.


 


Trevägs ljuskontroll - *revisited*

Brown/Vranesic: 2.8.1


Antag att vi behöver kunna tända/släcka vardagsrummet från tre olika ställen. Lösningen är paritetsfunktionen.

Paritetsfunktionen

  

Viss avvikelse kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten.



XOR eller NAND?

 

*Den tidigare lösningen
baserades på NAND-grindar.*

*XOR-grindar blir mycket
effektivare än NAND grindar!*




x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

  


		f			
x_1	$x_2 x_3$	00	01	11	10
	0	0	1	0	1
1	1	1	0	1	0

Enklare med XOR-grindar



Med XOR-grindar:

   

(Med NAND-grindar:)

 

Enklare med XOR-grindar

 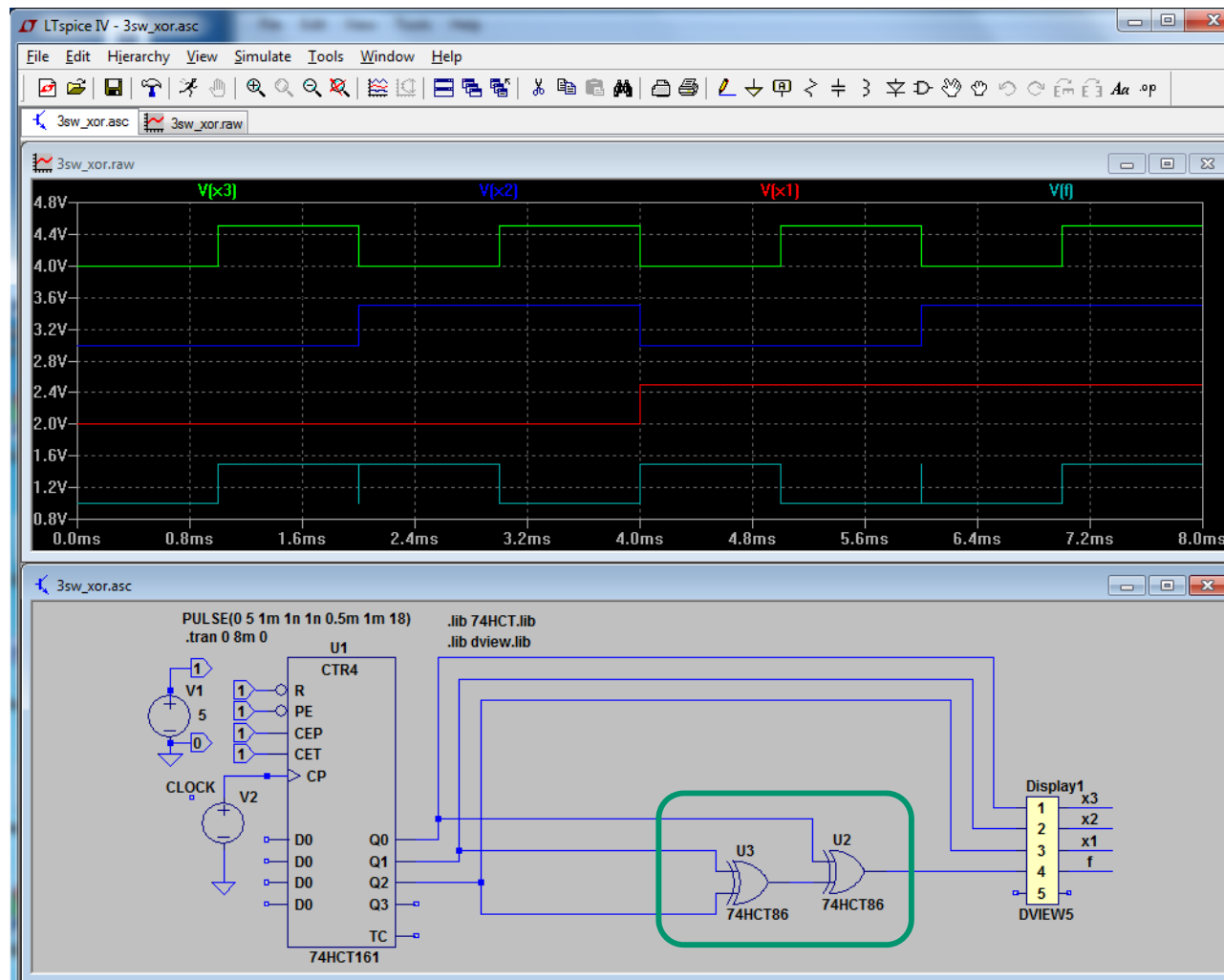

x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1


(Paritetscheck)

*Med paritetsfunktioner
kan man kontrollera om
data blivit stört eller ej.*

Störning!

*Data som överförs har
alltid jämn paritet!*

*LARM!
En bit ändrad!
Data har störts!*

 

Data - original

*Paritetsbit
läggs till*

*Paritetscheck
kontrollerar
om udda
antal "1:or"
Data – ev fel*

Mer komposition

- Komposition kan även användas för att konstruera n -bit-adderare

[F6aritmetik2.pdf](#)

- Man behöver n hel-adderare för att konstruera en n -bit-adderare (eller $2 \cdot n$ halvadderare)

Inte ovanligt med 128-bits adderare!

(Vem behöver en 128 bit adderare?)

$2^{128} = 34028236692093846346337460743177$ Kronor?

VLIW Very Long Instruction Word. *Kompilatorn* parar ihop lämpliga instruktioner och packar ihop dem för att exekveras *samtidigt*.

- **Matteläxa:**

a) addera 12+74 b) addera 27+39


	a)	b)
	0012	0027
+	0074	0039
	0086	0066

Varför *inte* göra hela matteläxan, uppgifterna a och b, på en och samma gång?

Svar: a) 86 och b) 66



Den här tekniken används i Intel Itanium (EPIC, Explicit Parallel Instruction Code).

Ripple-Carry Adder (RCA)

 

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cc}
 \underline{c_{ut1}} & \underline{c_{ut0}} & \underline{c_{in0}} \\
 & b_1 & b_0 \\
 + & a_1 & a_0 \\
 \hline
 & s_1 & s_0
 \end{array}
 \end{array}$$


Ripple-Carry Adder (RCA)

 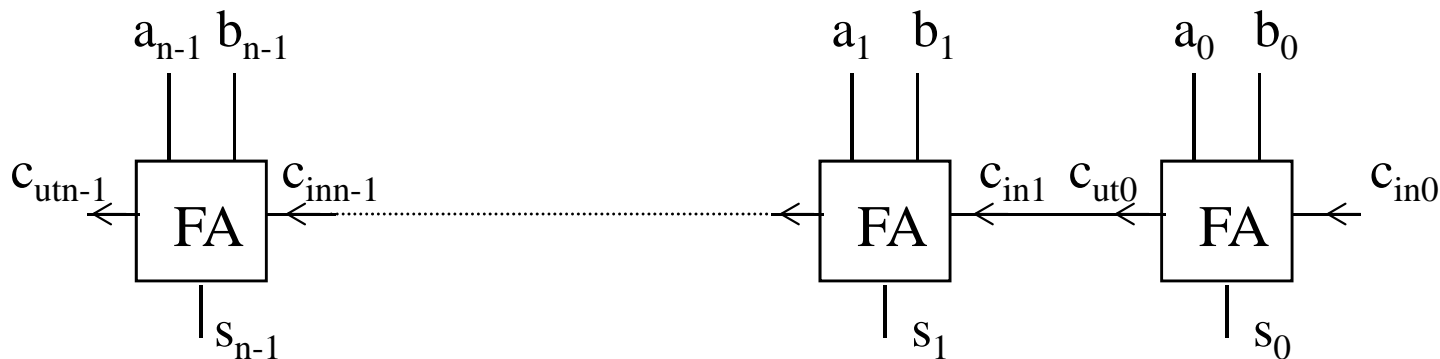


A_{FA} area för en Fulladder
 t_{FA} fördröjning genom en Fulladder

- Tidsfördröjning från c_{in0} till c_{outn-1} blir hela $n \cdot t_{FA}$
- Totala arean blir $n \cdot A_{FA}$

Ripple-Carry Adder (RCA)

 


Heladderarens Carry-funktion

 


• AND-OR

$$A_{\text{AND-OR}} = 3 \times 6 + 1 \times 8 = 26 \text{ MOS}$$

$$T_{\text{AND-OR}} = 3T_{\text{NAND}}$$


 


• NAND-NAND

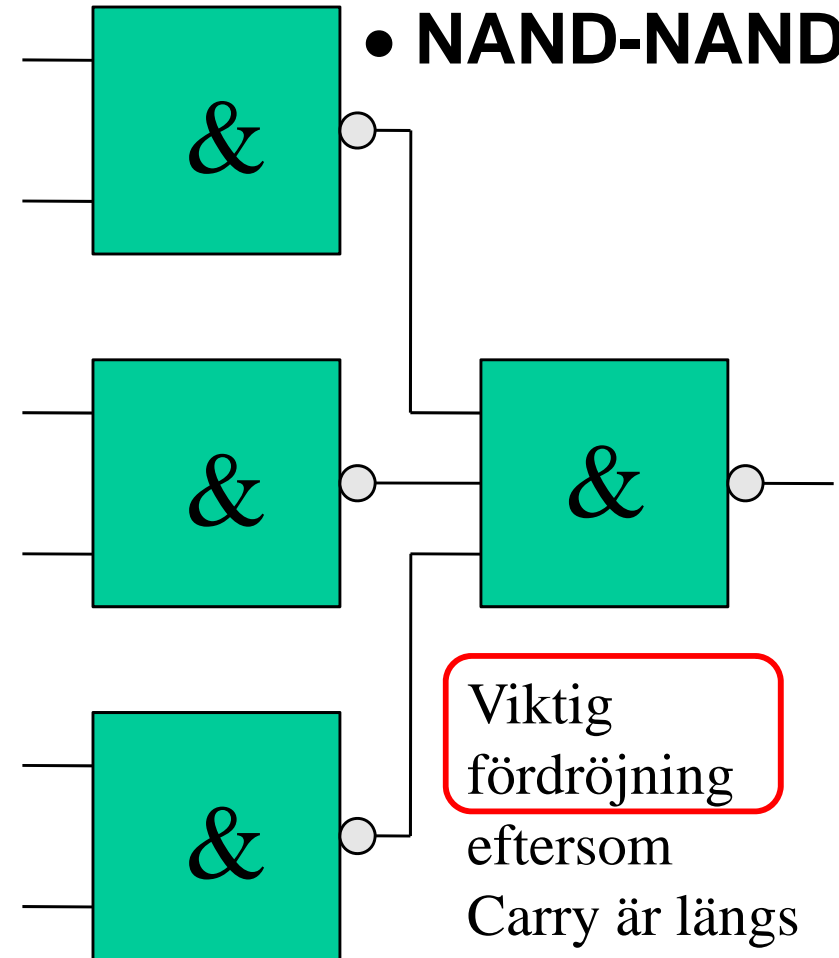

Viktig
fördröjning
eftersom
Carry är långs
"the critical
path"



XOR med NAND

  

$$\begin{aligned} & \overline{\overline{(a \cdot (\overline{a \cdot b}))} \cdot \overline{(b \cdot (\overline{a \cdot b}))}} = \\ & = a \cdot (\overline{a \cdot b}) + b \cdot (\overline{a \cdot b}) = \\ & = a \cdot (\overline{a} + \overline{b}) + b \cdot (\overline{a} + \overline{b}) = \\ & = a\overline{b} + \overline{a}b = a \oplus b \end{aligned}$$

Area: $A_{\text{XOR}}=16 \text{ MOS}$
Delay: $T_{\text{XOR}}=3T_{\text{NAND}}$

XOR (3) med NAND

  

Area: $A_{XOR}=32 \text{ MOS}$
Delay: $T_{XOR}=6T_{NAND}$

Mindre viktig fördröjning eftersom S inte är längs "the critical path"

Kan vi konstruera en snabbare adderare?

- Fördröjningen i en ripple-adderare växer proportionellt med antalet bitar
- För 32 bitar kan fördröjningen blir mycket stor (≈ 65 gate delays)

generate- och propagate- funktionerna

Carry-kedjan kan beskrivas med två funktioner:

- **Generate** g_i (carry-out $c_{i+1} = 1$ ifall $g_i = 1$)

$$g_i = x_i y_i$$

$c_i \backslash x_i y_i$		00	01	11	10
0	0	0	0	1	0
1	0	1	1	1	1

$$c_{i+1} = x_i y_i + c_i x_i + c_i y_i$$

$$= x_i y_i + c_i (x_i + y_i)$$

- **Propagate** p_i (carry-out $c_{i+1} = 1$ ifall $c_i = 1$ och $x_i = 1$ eller $y_i = 1$)

$$p_i = x_i + y_i$$

$$p_i = x_i \oplus y_i$$

Fungerar också!

$$c_{i+1} = g_i + p_i c_i$$

$c_i \backslash x_i y_i$		00	01	11	10
0	0	0	0	1	0
1	0	1	1	1	1

$$c_{i+1} = x_i y_i + c_i (x_i \oplus y_i)$$

Carry-look-ahead funktion

- Carry-bit c_0

$$g_i = x_i y_i$$
$$p_i = x_i + y_i$$

$$c_1 = g_0 + p_0 c_0$$

- Carry-bit c_1

$$c_2 = g_1 + p_1 c_1$$



$$= g_1 + p_1 (g_0 + p_0 c_0)$$

$$= g_1 + p_1 g_0 + p_1 p_0 c_0$$


Propagate funktionen från
”föregående” bitar kan snabbas
upp genom att genereras parallellt

Bara två logiknivåer behövs ...

Carry-kedjan i ripple-adderaren

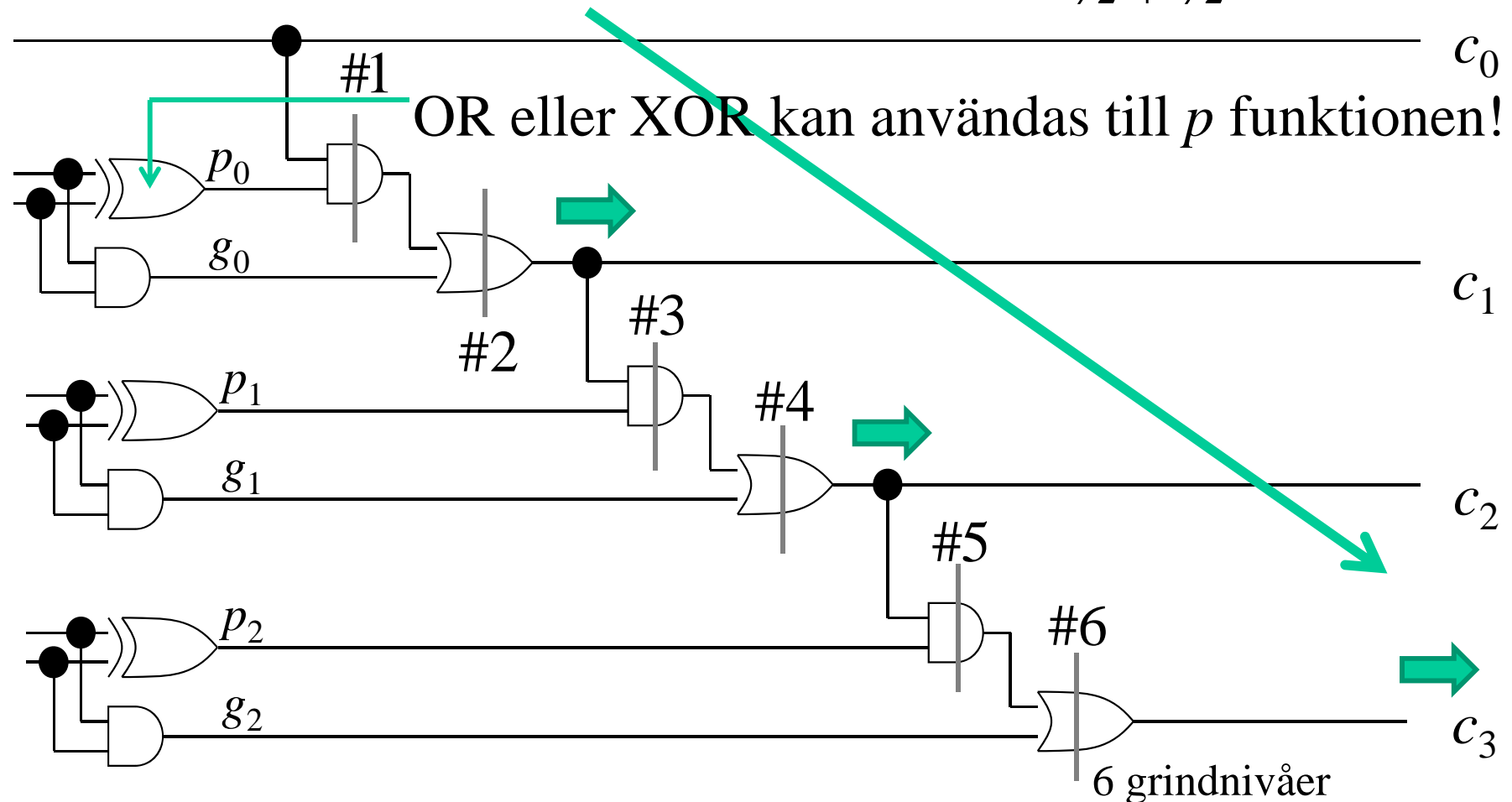 

 Snabbare implementering av Carry-kedjan (med g och p)



$$c_1 = g_0 + p_0 c_0$$

$$c_2 = g_1 + p_1 g_0 + p_1 p_0 c_0$$

- Två-nivåers nät

$(n = 8)$ med två logiknivåer

$$c_1 = g_0 + p_0 c_0$$


$$c_2 = g_1 + p_1 g_0 + p_1 p_0 c_0$$

**Snabbt, men otympligt med
så här många ingångar!**

·
·

$$\begin{aligned} c_8 = & g_7 + p_7 g_6 + p_7 p_6 g_5 + p_7 p_6 p_5 g_4 + p_7 p_6 p_5 p_4 g_3 + \\ & + p_7 p_6 p_5 p_4 p_3 g_2 + p_7 p_6 p_5 p_4 p_3 p_2 g_1 + \\ & + p_7 p_6 p_5 p_4 p_3 p_2 p_1 g_0 + \boxed{p_7 p_6 p_5 p_4 p_3 p_2 p_1 p_0 c_0} \end{aligned}$$

Ooops!

 


Det behövs nog ”specialgrindar” till detta ...

Carry-lookahead adder (CLA)

8-bit adder

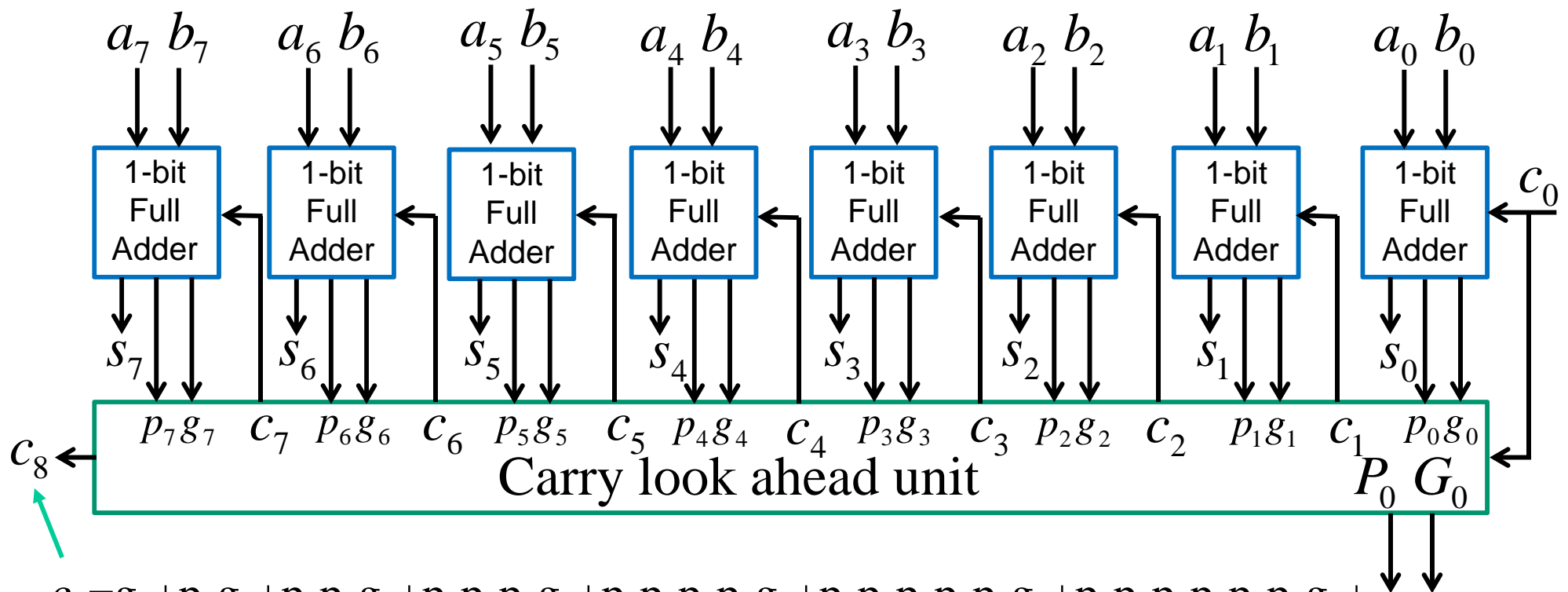
$$c_8 s_7 s_6 s_5 s_4 s_3 s_2 s_1 s_0 = a_7 a_6 a_5 a_4 a_3 a_2 a_1 a_0 + b_7 b_6 b_5 b_4 b_3 b_2 b_1 b_0$$



$$c_8 = g_7 + p_7 g_6 + p_7 p_6 g_5 + p_7 p_6 p_5 g_4 + p_7 p_6 p_5 p_4 g_3 + p_7 p_6 p_5 p_4 p_3 g_2 + p_7 p_6 p_5 p_4 p_3 p_2 g_1 + p_7 p_6 p_5 p_4 p_3 p_2 p_1 g_0 + p_7 p_6 p_5 p_4 p_3 p_2 p_1 p_0 c_0$$

Hierarkisk expansion (BV sid 277)

32-bit adder

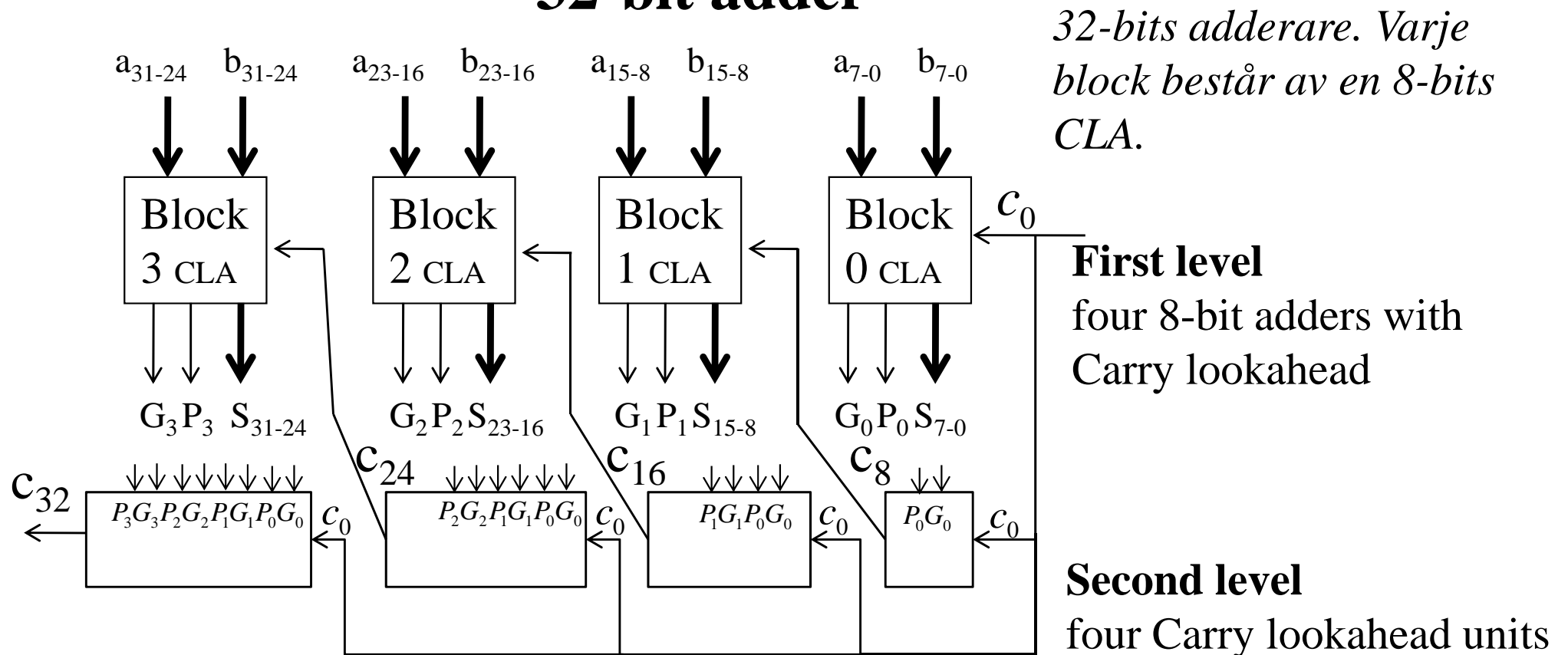

Hierarkisk expansion nivå 2


Carry-bitar från en andra nivåns Carry lookahead enheter

$$C_8 = G_0 + P_0 c_0$$

$$C_{16} = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 c_0$$

$$C_{24} = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 c_0$$
 
$$C_{32} = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + \boxed{P_3 P_2 P_1 P_0 c_0}$$




etc.

Med Carry lookahead enheter i flera nivåer kan adderare med fler bitar konstrueras. Med flera nivåer kan också grindar färre ingångar användas, men varje nivå bidrar med extra grindfördröjningar.

(Carry look ahead 3 level hierarchy)

- 5-ingångars grindar med 2 nivåer

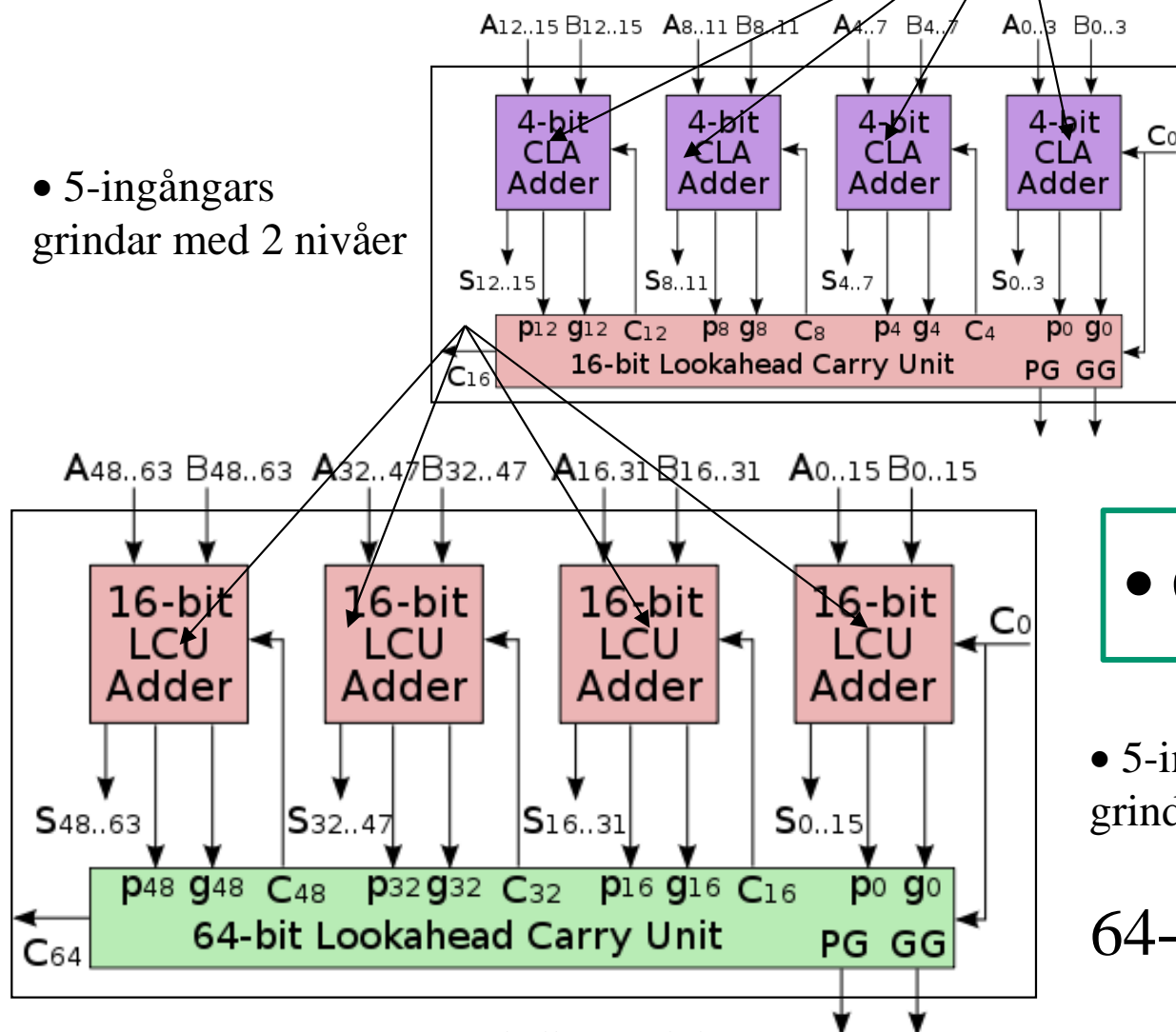

16-bit LCU

- 64-bit adder

- 5-ingångars grindar med 2 nivåer

64-bit LCU


Totalt sex
grindnivåer

Carry-Select-Adder (CSA)


Idé

- Man delar upp en adderare i *två steg* med samma antal bitar
- För att snabba upp processen så räknar man ut resultatet av det andra steget i förväg för två fall
 - Carry-in = 0
 - Carry-in = 1
- När beräkningen av carry-biten är klar för det första steget, så väljer man resultatet av det andra steget beroende på carry-bitens värde!

8-bit (4+4) ripple carry Adder

 

4+4/4 bit Carry-Select-Adder

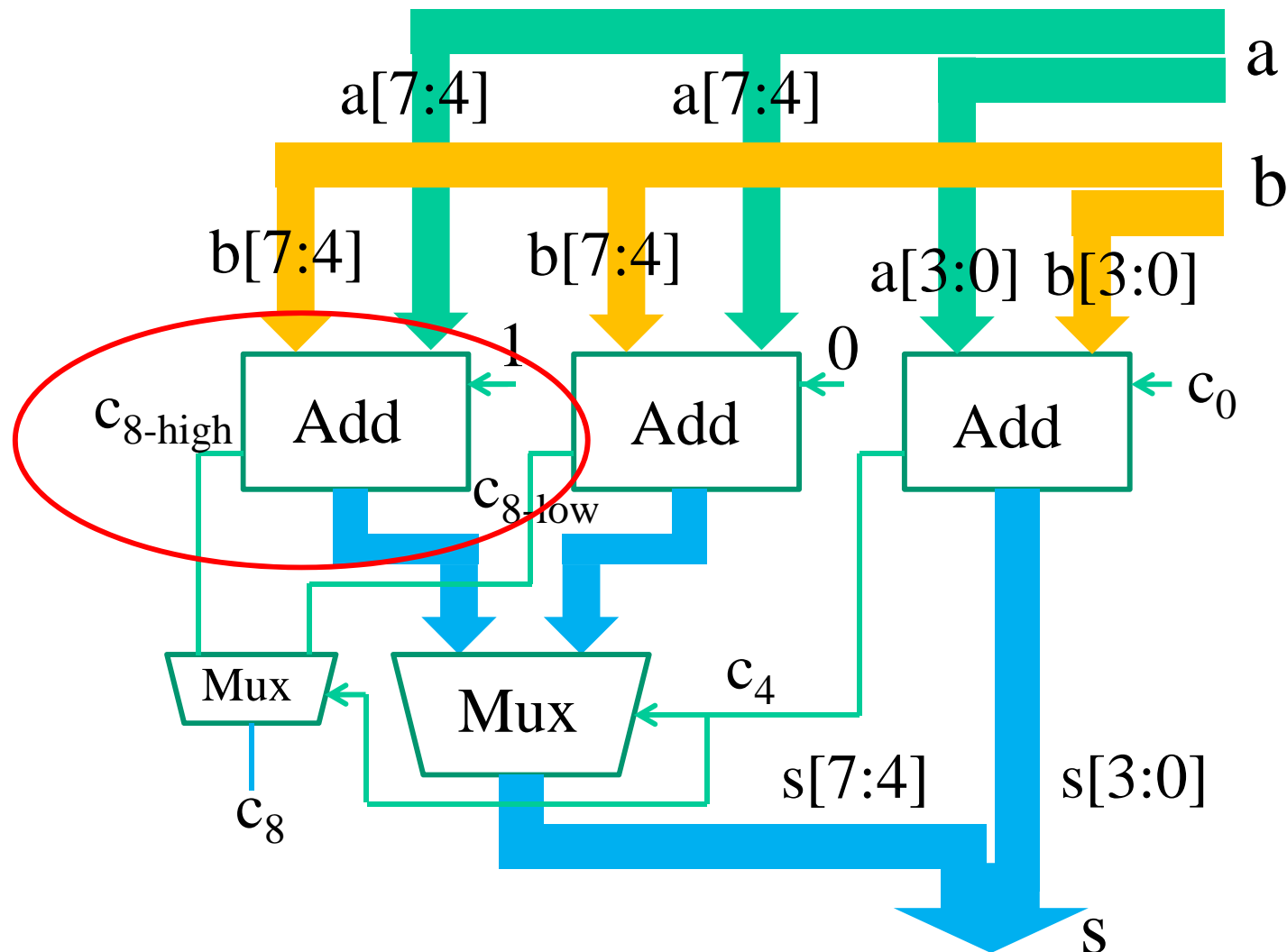

$$a + b = s$$

- Dubbla hastigheten
- 1/3 extra area

Jämförelser

- Ripple-Carry Adder

$$T(n) = n * 2.5 * T_{\text{NAND}}, \quad A = n * 12.5 A_{\text{NAND}}$$

$$T(4) = \mathbf{14} T_{\text{NAND}}, \quad A(4) = \mathbf{50} A_{\text{NAND}}$$

- Carry-Lookahead Adder (4 bits)

$$T(4) = \sim \mathbf{8} T_{\text{NAND}}, \quad A(4) = 43 A_{\text{NAND}} + 4 * 4 * A_{\text{NAND}} = \sim \mathbf{60} A_{\text{NAND}}$$

- Carry-Select Adder (8 bits)

$$T(8) = \sim (\mathbf{8+4}) T_{\text{NAND}}, \quad A(8) = \sim (\mathbf{120+20}) A_{\text{NAND}}$$

Vilken är den bästa adderaren?

Det finns inget entydigt svar!

- Ripple-adderaren tar *minst plats* men är *långsam*
- Carry-lookahead-adderaren tar *mycket plats* men är *snabb*
- Carry-select-adderaren är en *kompromiss*


Man måste göra en *trade-off* mellan area och speed

Subtraktion


Subtraktion kan göras genom addition med två komplementet

**Invertera alla bitar av den andra operanden
Addera 1**


Add/sub-enheten

 



Add

 

Sub

 

Arithmetic Logic Unit (ALU)

 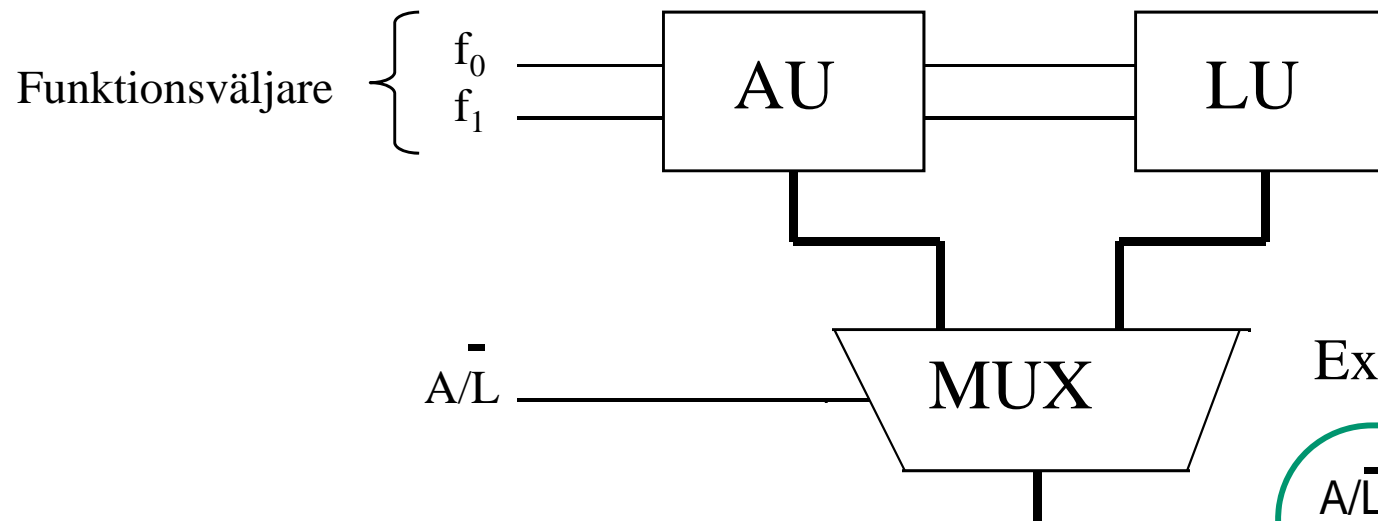


Processorer
brukar alltid ha
en **ALU**, inte
bara en adderare.

Ex. ALU specification

A/\bar{L}	f_1	f_0	Funktion
0	0	0	$x+y$
0	0	1	$x+y+c_{in}$
0	1	0	$x-y$
0	1	1	$x-y-\bar{c}_{in}$
1	0	0	$x \text{ or } y$
1	0	1	$x \text{ and } y$
1	1	0	$x \text{ xor } y$
1	1	1	$\text{inv } x$

Komparator och flaggor

 Komparatorn, = jämförelse, implementeras som en subtraktionskrets




Flaggor:

?	?	?
V (overflow)	N (negative)	Z (zero)

Komparator

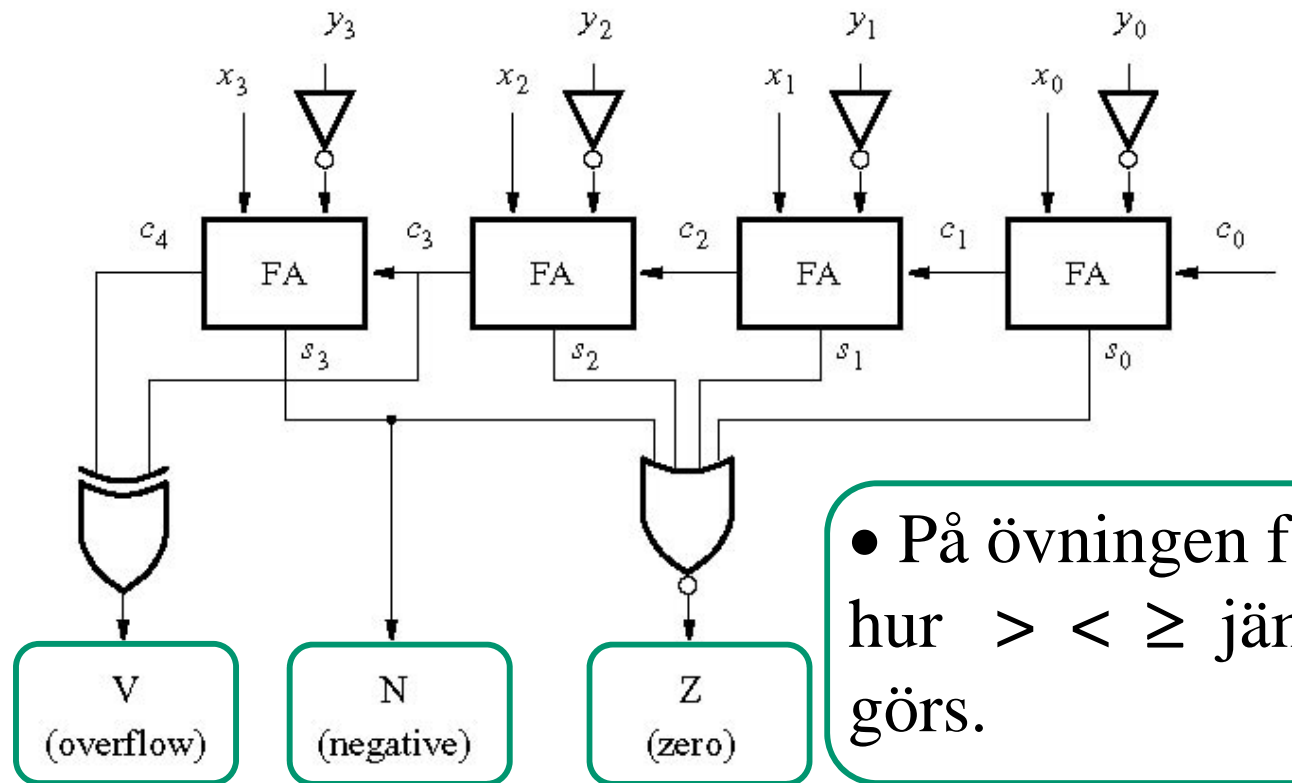Komparatorn, = jämförelse, implementeras som en subtraktionskrets



Flaggor:

• På övningen får Du veta hur $> < \geq$ jämförelser görs.

Sammanfattning

Addition och subtraktion av heltal



- Två-komplementet
- Subtraktion av ett tal implementeras som addition med dess två-komplement

Trade-Off: Area mot Speed



Olika Adder-strukturer

- Ripple-Carry Adder (RCA)
- Carry-Lookahead Adder (CLA)
- Carry-Select Adder (CSA)



Addition vid Lab1

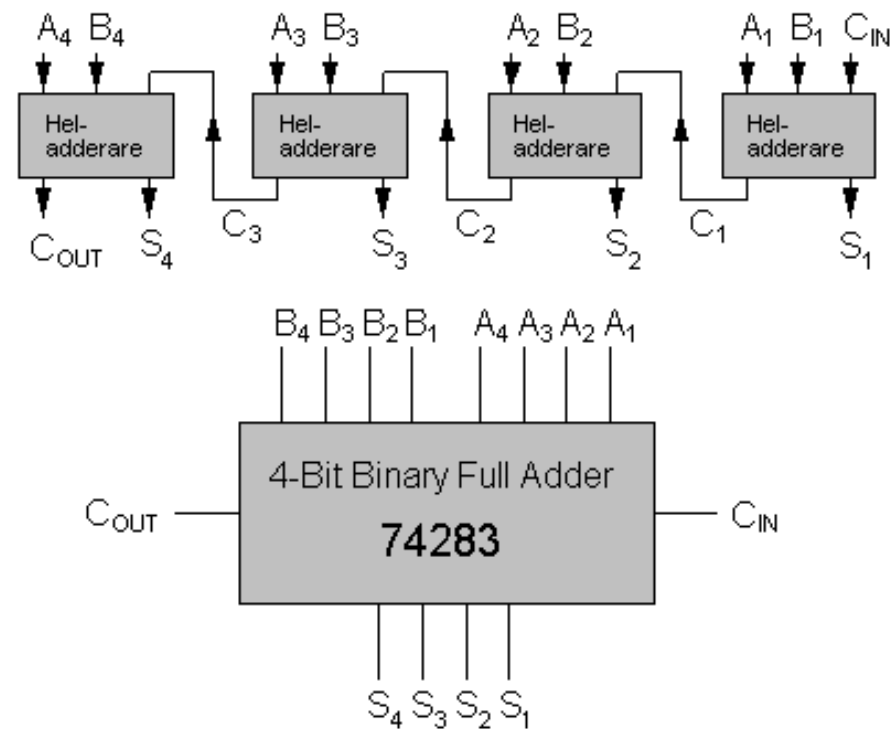 

Addition vid Lab1

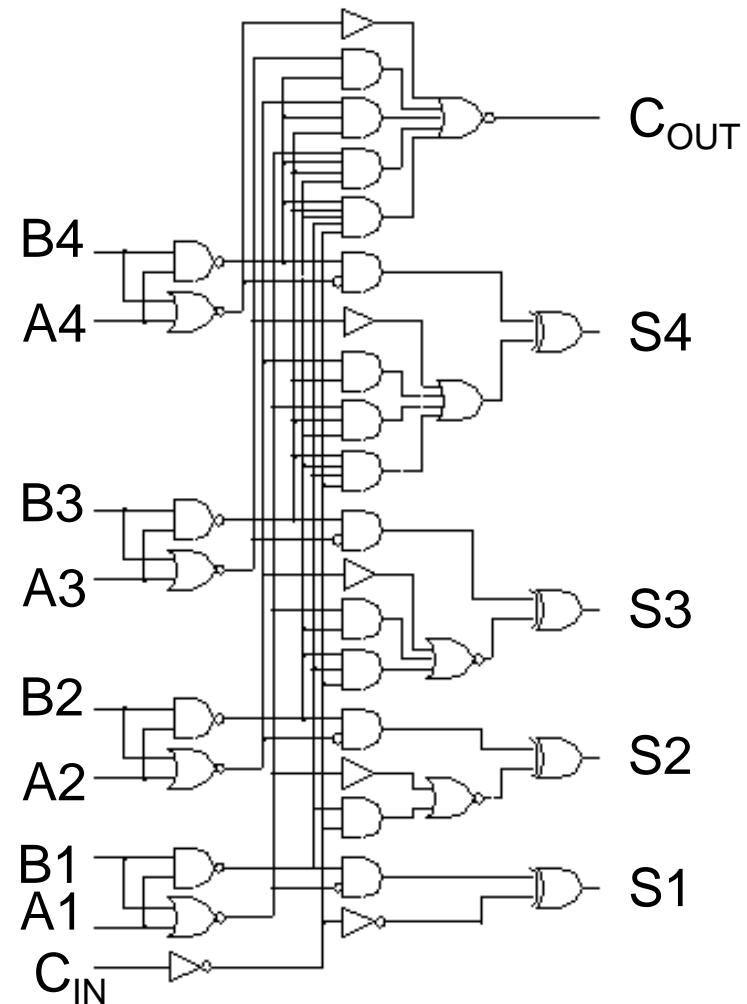
 


Addition vid Lab1

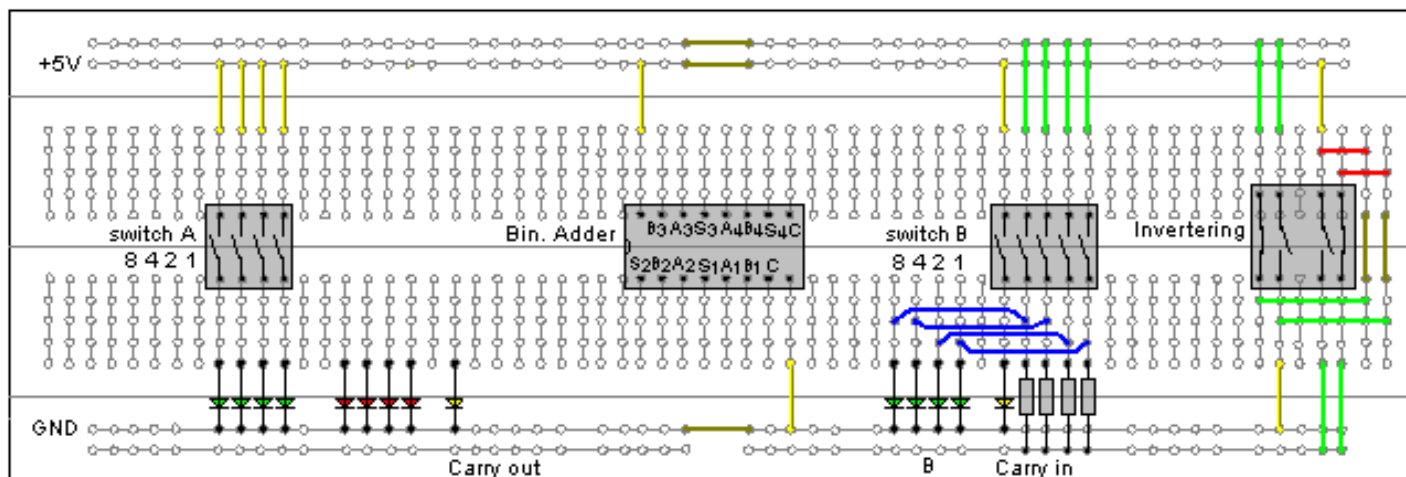 


Kopplingsdäck med 4-bitsadderararkrets 74283.

Simulera addition

 
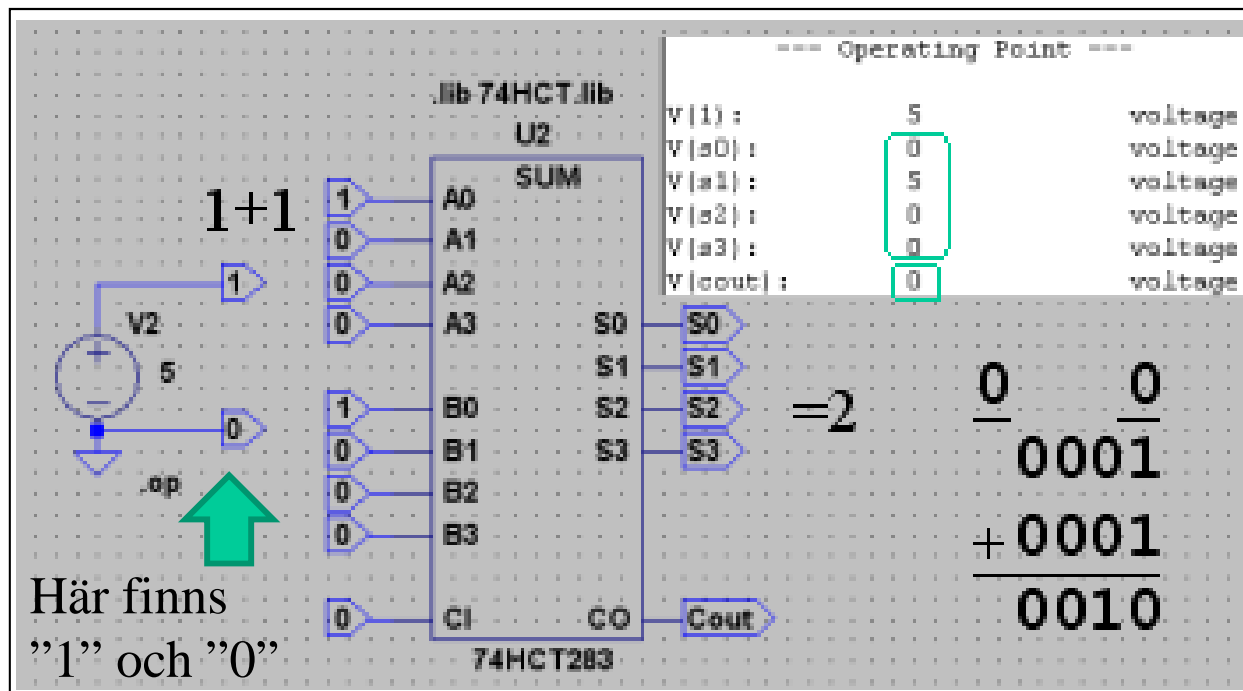


ADD_n/SUB

 



Subtraktion vid Lab1

- *Rita klart ...*

 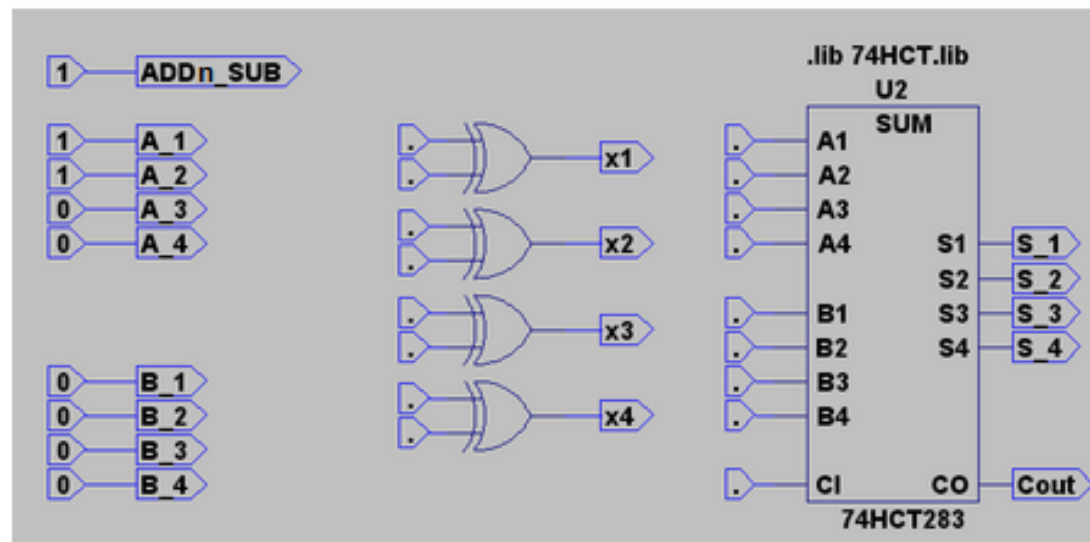


- Simulera ADD/SUB


Subtraktion vid Lab1

  

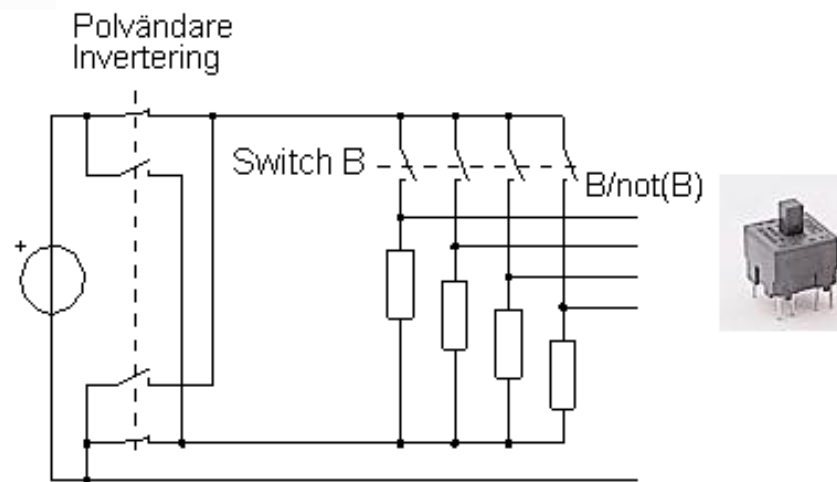
Inverteringen sker med en kontakt i stället för med XOR-grindar!



Multiplikation med konstant

 

?

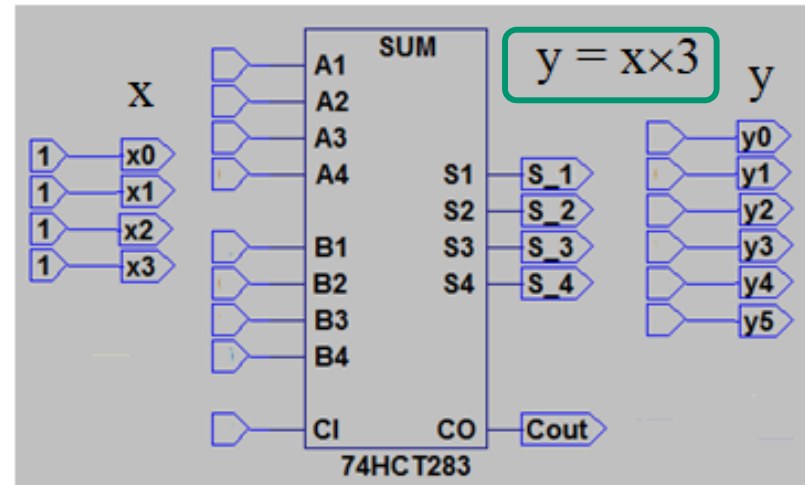

Antag att vi behöver multiplicera ett tal x med 3. Det kan man göra som $2 \cdot x + 1 \cdot x = 3 \cdot x$.

Multiplikation med den jämna 2-potensen 2, sker genom att man "skiftar" anslutningarna för talets inbiter *ett* steg åt vänster.

- Eller som $2 \cdot (x + 0,5 \cdot x) = 3 \cdot x$ *Smartare!*

Just for fun

Halvadderarkrets med Dominobrickor



Just for fun

4 bits adderare med Dominobrickor

