
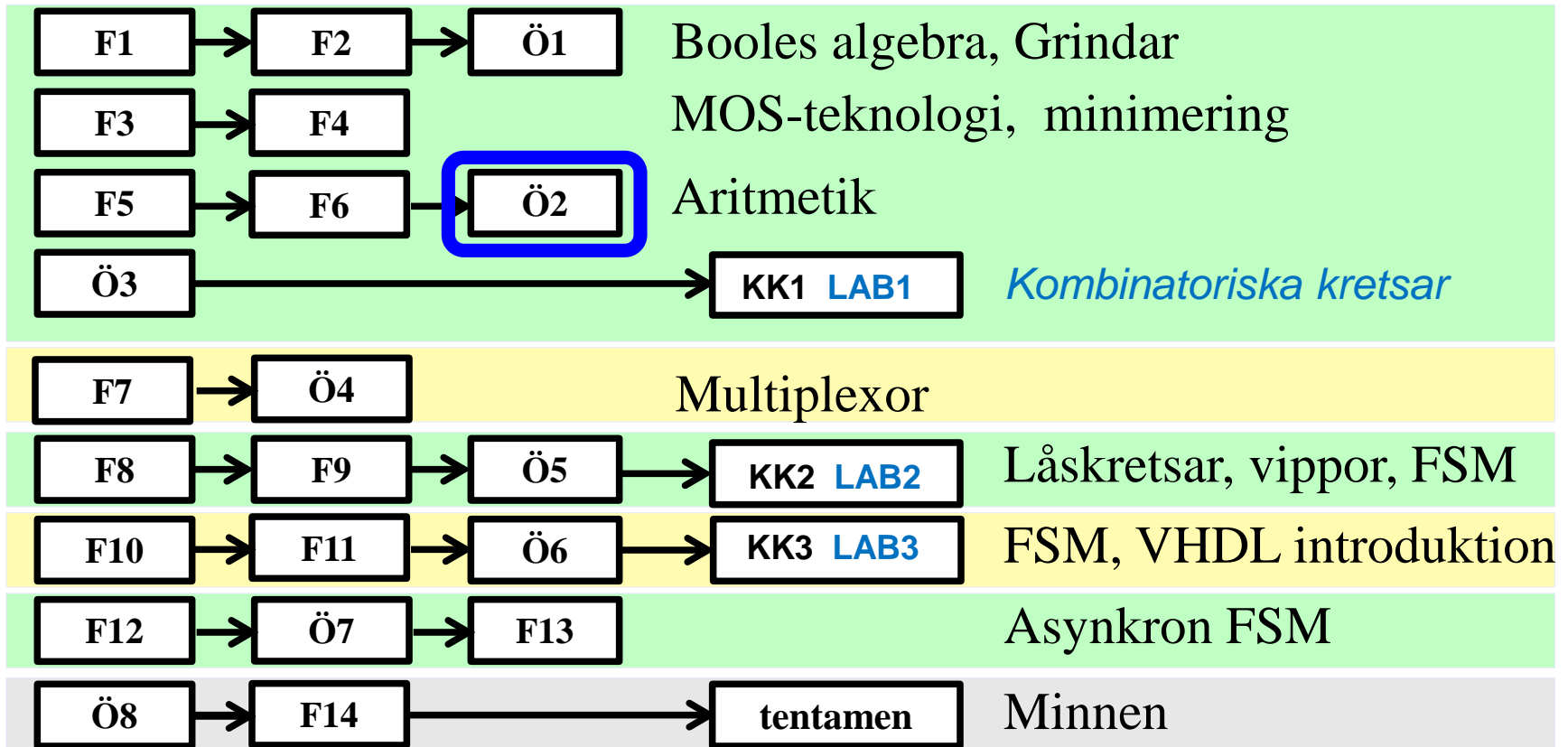


IE1204 Digital Design

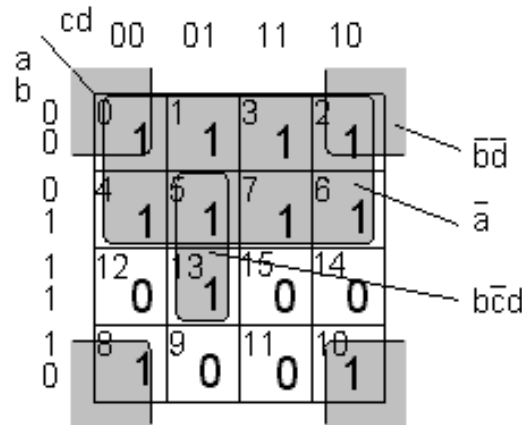

*Föreläsningar och övningar bygger på varandra! Ta alltid igen det Du missat!
Läs på i förväg – delta i undervisningen – arbeta igenom materialet efteråt!*

Maurice Karnaugh



Karnaugh-diagrammet gör det enkelt att minimera Booleska uttryck!

En funktion av fyra variabler a b c d

Sanningstabellen till höger innehåller 11 st 1:or och 5 st 0:or. Funktionen kan uttryckas på SP-form med 11 st mintermer eller på PS-form med 5 st maxtermer.

	abcd	f
0	0000	1
1	0001	1
2	0010	1
3	0011	1
4	0100	1
5	0101	1
6	0110	1
7	0111	1
8	1000	1
9	1001	0
10	1010	1
11	1011	0
12	1100	0
13	1101	1
14	1110	0
15	1111	0

$$f(a,b,c,d) = \sum (0,1,2,3,4,5,6,7,8,10,13)$$

$$f = \overline{a}\overline{b}\overline{c}\overline{d} + \overline{a}\overline{b}\overline{c}d + \overline{a}\overline{b}c\overline{d} + \overline{a}\overline{b}cd + \overline{a}b\overline{c}\overline{d} + \overline{a}b\overline{c}d + \overline{a}bc\overline{d} + \overline{a}bcd + a\overline{b}\overline{c}\overline{d} + a\overline{b}\overline{c}d$$

$$f(a,b,c,d) = \prod (9,11,12,14,15)$$

$$f = (a+b+c+d) \cdot (\overline{a}+\overline{b}+\overline{c}+\overline{d}) \cdot (\overline{a}+\overline{b}+c+d) \cdot (a+b+\overline{c}+\overline{d}) \cdot (a+b+c+\overline{d})$$

		cd			
a	b	00	01	11	10
		0	1	3	2
0	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	1

Den som använt Booles algebra vet att det därefter följer ett mödosamt arbete för att ta fram enklare uttryck. Mintermerna kan kombineras på många olika sätt som alla resulterar i olika förenklade uttryck - hur vet man om man har funnit det enklaste?

Ett diagram med enhetsavstånd

Karnaughdiagrammet är
sanningstabellen men med en
annan ordning. Lagg märke till
numreringen!

	abcd
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001
10	1010
11	1011
12	1100
13	1101
14	1110
15	1111


		cd			
		00	01	11	10
a	b	0	1	3	2
	0				
0	0	4	5	7	6
	1				
1	1	12	13	15	14
	1				
1	0	8	9	11	10
	0				

Rutorna är ordnade så att endast en bit ändras mellan två vertikala eller horisontella rutor. Denna ordning kallas för Gray-kod.

Två "grannar"

Rutorna "5" och "13" är "grannar" i Karnaughdiagrammet (fast det är långt mellan dem i sanningstabellen).

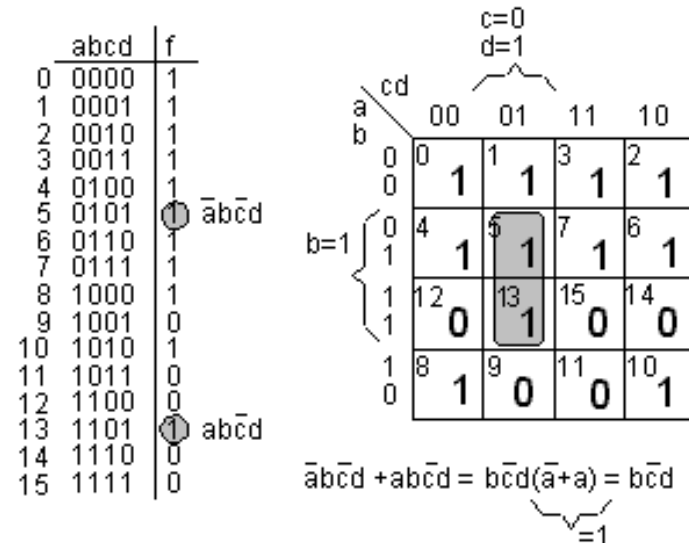De svarar mot *två* mintermer med *fyra* variabler, och i figuren visas hur de med Booles algebra, kan reduceras till *en* term med *tre* variabler.




Det de två rutorna har gemensamt är att $b=1$, $c=0$ och $d=1$, och den reducerade termen uttrycker precis detta.

Överallt i Karnaughdiagrammet där man hittar två ettor som är "grannar" (vertikalt eller horisontellt) kan man reducera de mintermerna till *det som är gemensamt* för de två rutorna. Detta kallas för en **hoptagning**.

Fyra "grannar"

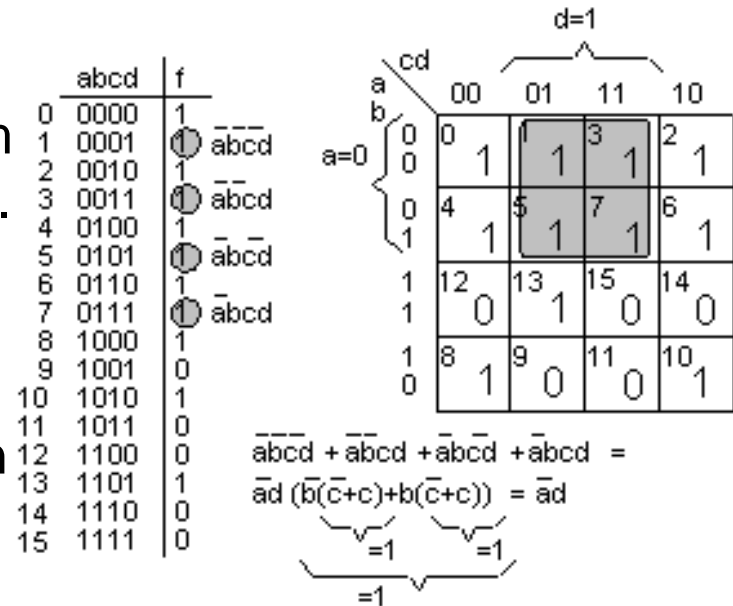Rutorna "1" "3" "5" "7" är en grupp av fyra rutor med ettor som ligger som "grannar" till varandra. Även här går de fyra mintermerna att reducera till en term som uttrycker det som är gemensamt för rutorna, nämligen att $a=0$ och $d=1$.



Överallt i Karnaughdiagrammet där man hittar sådana grupper av fyra ettor kan man göra sådana förenklingar, **hoptagningar**.


Åtta "grannar"

		cd			
		00	01	11	10
a=0 {	b	0	1	3	2
	0	0	1	1	1
	0	1	1	1	1
	0	4	5	7	6
	1	1	1	1	1
	1	12	13	15	14
	1	0	1	0	0
	1	8	9	11	10
	0	1	0	0	1

Alla grupper av 2, 4, 8, (... 2^N dvs. med jämna 2-potenser) rutor som innehåller ettor kan reduceras till en term, med "det som är gemensamt", en **hoptagning**.

Karnaugh - toroid


		cd			
		00	01	11	10
a b	0	0	1	3	2
	0	1	1	1	1
	1	4	5	7	6
	1	1	1	1	1
1	1	12	13	15	14
	1	0	1	0	0
1	0	8	9	11	10
	0	1	0	0	1

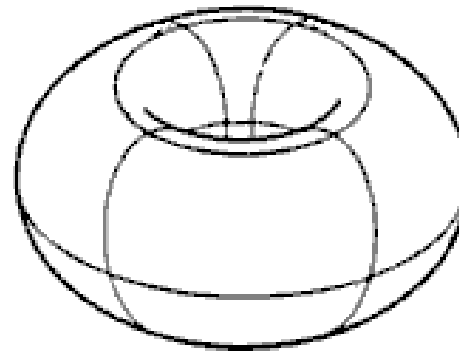

Egentligen bör man avbilda Karnaughdiagrammet på en toroid (en donut). När man en kant, så börjar diagrammet om från den motsatta sidan! Ruta 0 är således "granne" med ruta 2, men även "granne" med ruta 8 som är granne med ruta 10. De fyra ettorna i hörnen har $b=0$ och $d=0$ gemensamt och kan därför bilda en hoptagning.

Bästa hoptagningar?

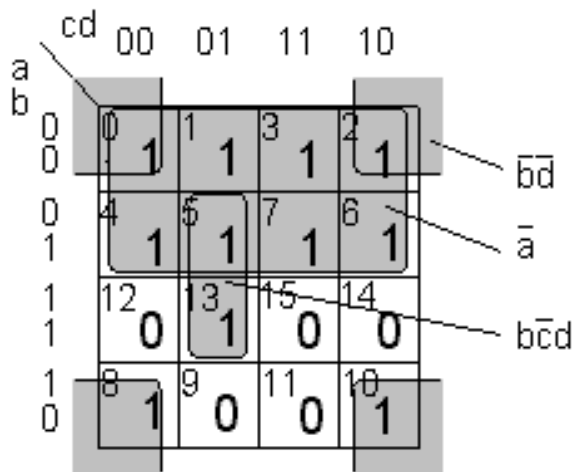Man söker efter så stora hoptagningar som möjligt. I exemplet finns det en hoptagning med åtta ettor (rutorna 0,1,3,2,4,5,7,6). Hörnen (0,2,8,10) är en hoptagning av fyra ettor.



$$f(a,b,c,d) = \bar{a} + b\bar{d} + b\bar{c}d$$


Två av rutorna (0, 2) har redan tagits med i den första hoptagningen, men inget hindrar att en ruta blir medtagen flera gånger.

Alla ettor måste med i funktionen, antingen i en hoptagning, eller som en minterm. Ettan i ruta 13 kan bilda en hoptagning med ettan i ruta 5, någon större hoptagning finns tyvärr inte för denna etta.

- Jämför den resulterande funktionen med de ursprungliga 11 mintermerna!


Felaktiga hoptagningar?

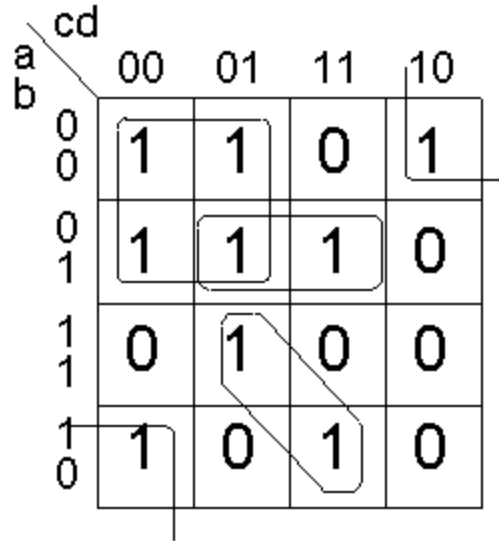Finns det några felaktiga hoptagningar i detta Karnaugh-diagram?



Felaktiga hoptagningar?

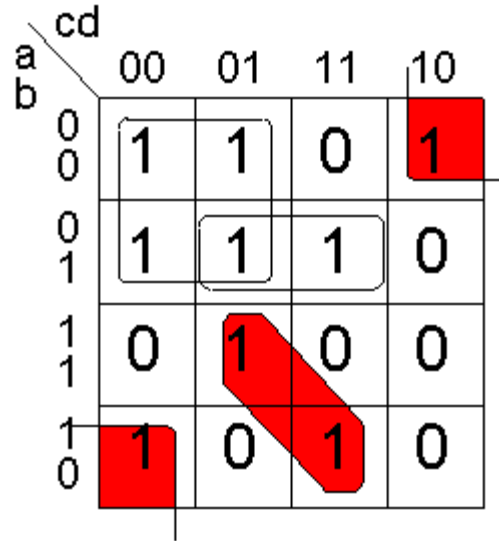Finns det några felaktiga hoptagningar i detta Karnaugh-diagram?



Hoptagningar ska vara 2, 4, 8 (= tvåpotenser) "grannar" vertikalt eller horisontellt, ej diagonalt.

ÖH 6.1 Karnaughdiagrammet

		cd			
		00	01	11	10
a	0	1	1	0	1
	0	0	1	0	0
b	1	0	1	1	0
	1	1	0	0	1

ÖH 6.1 Karnaughdiagrammet

$\overline{\overline{bd}}$

a \ b		cd			
		00	01	11	10
0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1

ÖH 6.1 Karnaughdiagrammet

$\overline{\overline{bd}}$

abd

a \ b		cd			
		00	01	11	10
0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1

ÖH 6.1 Karnaughdiagrammet

$\overline{\overline{bd}}$

$\overline{\overline{acd}}$

abd

a \ b		cd			
		00	01	11	10
0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1

ÖH 6.1 Karnaughdiagrammet

$\overline{\overline{bd}}$

$\overline{\overline{acd}}$

abd

a \ b		cd			
		00	01	11	10
0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1

$$f = \overline{\overline{bd}} + \overline{\overline{acd}} + abd$$

(ÖH 6.2 Karnaughdiagrammet)

		cd			
		00	01	11	10
a b	00	1	0	0	1
	01	0	0	0	0
	11	0	1	1	1
	10	1	0	0	1

(ÖH 6.2 Karnaughdiagrammet)

$\overline{\overline{bd}}$

cd a b		00	01	11	10
		0 0	1	0	0
0 1	0	0	0	0	0
1 1	1	0	1	1	1
1 0	0	1	0	0	1

(ÖH 6.2 Karnaughdiagrammet)

$\overline{\overline{bd}}$

abd

a \ b		cd			
		00	01	11	10
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	1	1
1	0	1	0	0	1

(ÖH 6.2 Karnaughdiagrammet)

$\overline{\overline{bd}}$

abd

		cd			
		00	01	11	10
a	0	1	0	0	1
	0	0	0	0	0
b	1	0	1	1	1
	1	1	0	0	1

abc

(ÖH 6.2 Karnaughdiagrammet)

$\overline{\overline{bd}}$


abd

		cd			
		00	01	11	10
a	0	1	0	0	1
	0	0	0	0	0
b	1	0	1	1	1
	1	1	0	0	1

abc

$$f = \overline{\overline{bd}} + abd + abc$$

Hoptagningar av 0:or

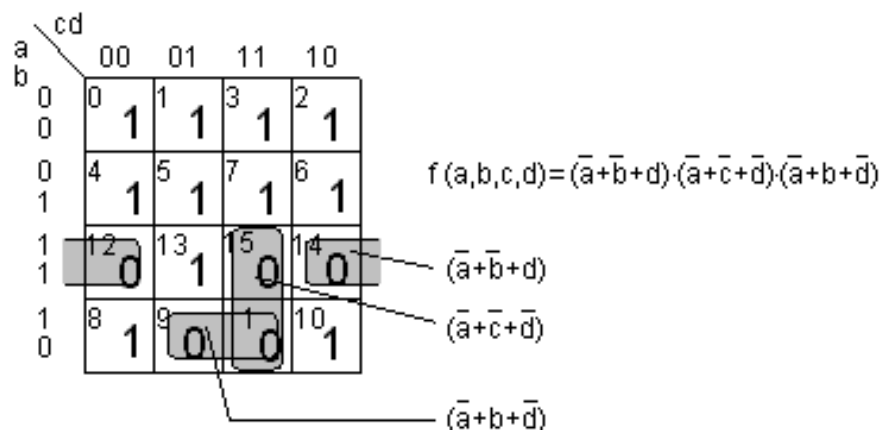

Karnaughdiagrammet är också användbart för hoptagning av 0:or. Hoptagningarna kan omfatta samma antal rutor som i fallet med hoptagning av 1:or. I detta exempel kan 0:orna tas ihop i par med sina "grannar". Maxtermerna förenklas till *det som är gemensamt* för rutorna.

De Morgan

- Tips!

		cd			
		00	01	11	10
a	b	0	1	3	2
	0	0	1	1	1
0	0	4	5	7	6
	1	1	1	1	1
1	1	12	13	15	14
	1	0	1	0	0
1	0	8	9	11	10
	0	1	0	0	1

$\bar{f}(a,b,c,d) = a\bar{b}d + acd + ab\bar{d}$
 $\bar{\bar{f}} = \{\text{deMorgan}\} =$
 $= \overline{a\bar{b}d + acd + ab\bar{d}} =$
 $= (\overline{a\bar{b}d})(\overline{acd})(\overline{ab\bar{d}}) =$
 $= (\bar{a} + b + \bar{d})(\bar{a} + \bar{c} + \bar{d})(\bar{a} + \bar{b} + d) = f$

The Karnaugh map shows three groups of 0s (which represent the terms in the sum of products for \bar{f}):
 - Group 1 (cells 12, 13, 15, 14): $ab\bar{d}$
 - Group 2 (cells 9, 11): acd
 - Group 3 (cells 8, 9): $a\bar{b}d$

Tar man ihop 0:or som om de vore 1:or får man funktionens invers! (det vill säga helt fel)

Med De Morgans lag kan man därefter ta fram den icke-inverterade funktionen. (nu helt rätt)

Andra variabelantal

	c	b	a
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1

	ba			
c	00	01	11	10
0	0	1	3	2
1	4	5	7	6


	b	a
0	0	0
1	0	1
2	1	0
3	1	1

	a	
b	0	1
0	0	1
1	2	3


Karnaughdiagram med tre och två variabler är också användbara.

Metoden kan med lite möda även användas för 5 och 6 variabler – men enklare är att använda något av de generella minimeringsprogram som finns.


ÖH 6.4 Byt från NOR till NAND

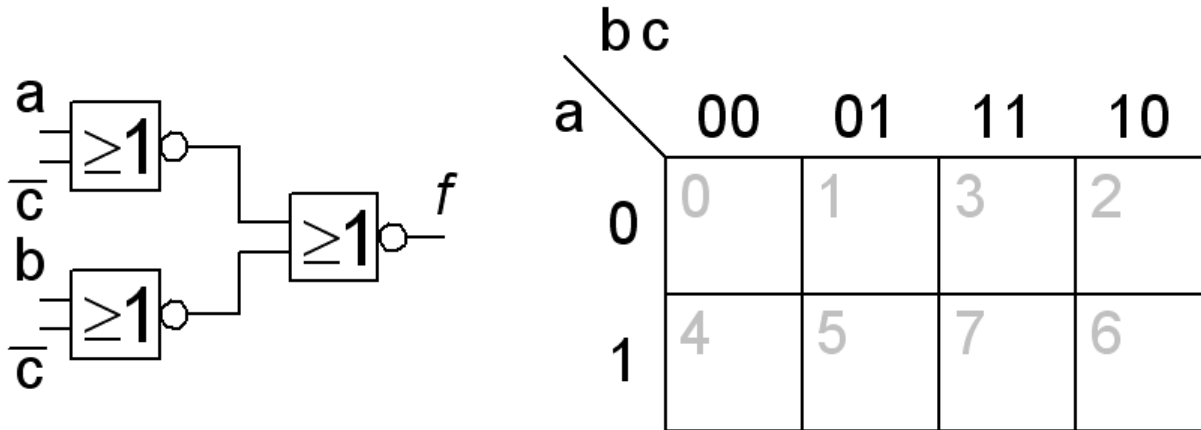

?

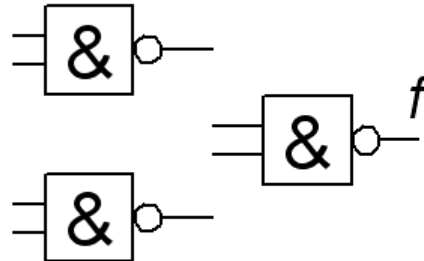

ÖH 6.4

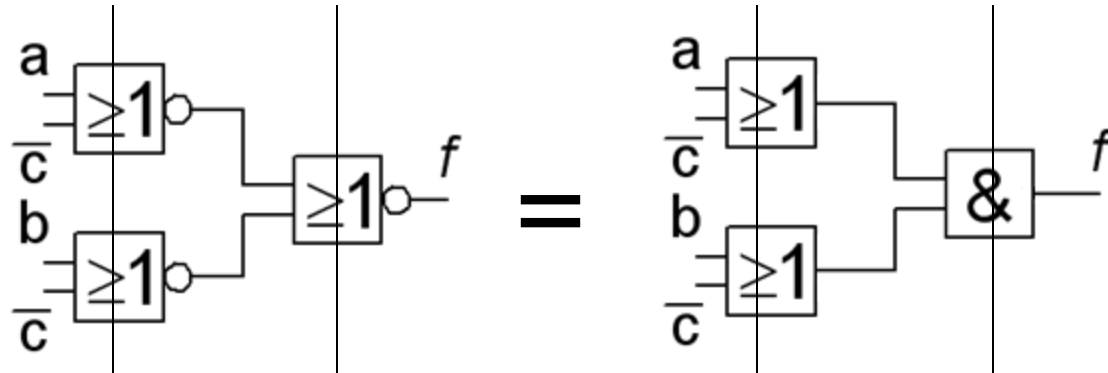


NOR-NOR till OR-AND byt "rakt av!"

Eller algebraiskt:

$$\overline{\overline{(a + \bar{c}) + (b + \bar{c})}} = \{dM\} = \overline{\overline{(a + \bar{c})(b + \bar{c})}} = (a + \bar{c})(b + \bar{c})$$


OR-AND
↔
NOR-NOR

ÖH 6.4

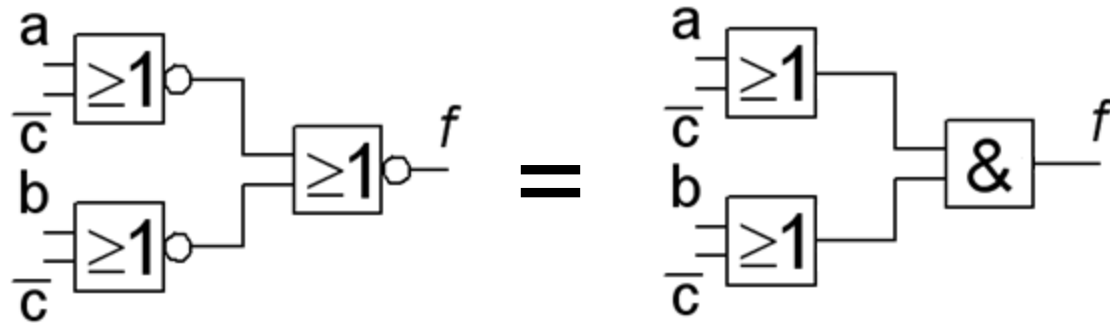

$$f(a,b,c) = (a + \bar{c}) \cdot (b + \bar{c})$$

ÖH 6.4

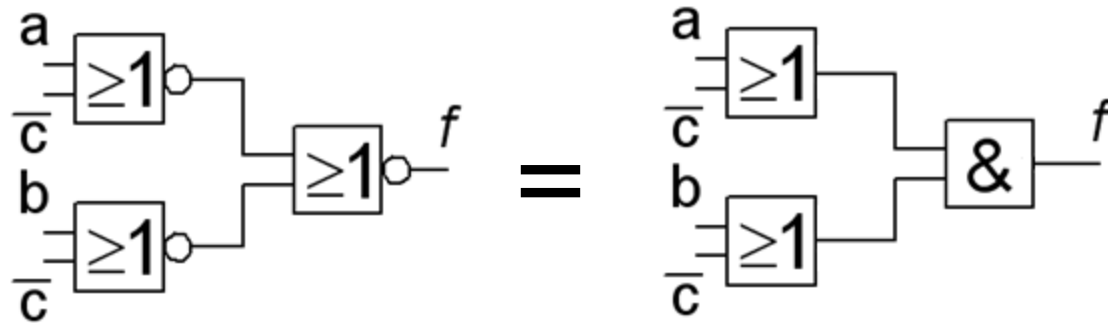

$$f(a, b, c) = (a + \bar{c}) \cdot (b + \bar{c})$$

		bc			
a		00	01	11	10
	0	0	1	3	2
	1	4	5	7	6

The Karnaugh map shows the function $f(a, b, c)$ with 1s in the cells corresponding to $(a, b, c) = (0, 1, 0)$ and $(0, 1, 1)$. The cells are circled to indicate the prime implicants $(a + \bar{c})$ and $(b + \bar{c})$.

ÖH 6.4

bc					
a		00	01	11	10
0	0	1	1	3	2
1	4	1	5	7	6

ÖH 6.4


		bc			
		00	01	11	10
a	0	0 1	1	3	2 1
	1	4 1	5	7 1	6 1

$$f(a,b,c) = \bar{c} + a \cdot b$$

ÖH 6.4

		bc			
		00	01	11	10
a	0	0 1	1	3	2 1
	1	4 1	5	7 1	6 1


$$f(a,b,c) = \bar{c} + a \cdot b$$

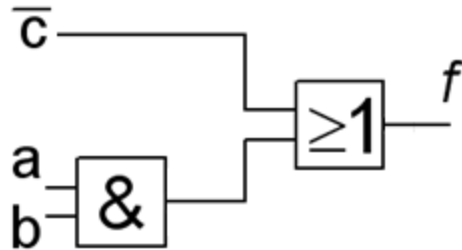

ÖH 6.4

		bc			
		00	01	11	10
a	0	0 1	1	3	2 1
	1	4 1	5	7 1	6 1

$$f(a,b,c) = \bar{c} + a \cdot b$$

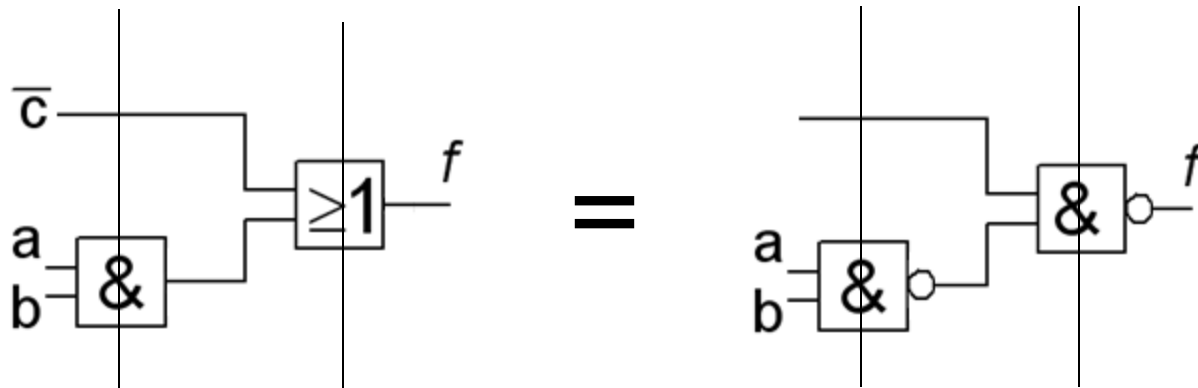


AND-OR NAND-NAND Byt grindar "rakt av"

ÖH 6.4

		bc			
		00	01	11	10
a	0	0 1	1	3	2 1
	1	4 1	5	7 1	6 1

$$f(a, b, c) = \bar{c} + a \cdot b$$

Grind
saknas på
denna nivå

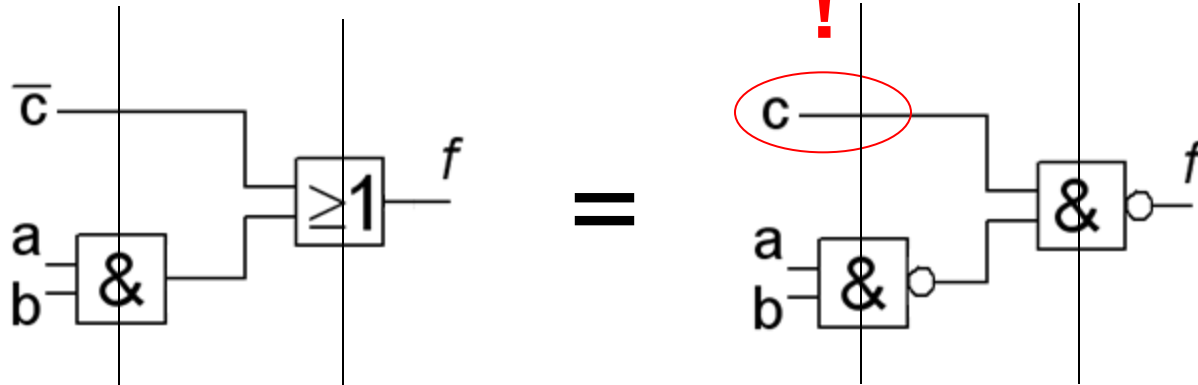

Algebraiskt: $ab + \bar{c} = \overline{\overline{ab + \bar{c}}} = \overline{\overline{ab} \cdot c} = \overline{\overline{a} \cdot \overline{b} \cdot c}$ AND-OR \longleftrightarrow NAND-NAND

ÖH 6.4

		bc			
		00	01	11	10
a	0	0 1	1	3	2 1
	1	4 1	5	7 1	6 1


$$f(a, b, c) = \bar{c} + a \cdot b$$

Eller algebraiskt:

Dubbelinvertera = standardknep ↓


De Morgan
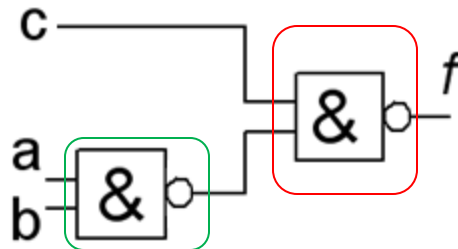
$$\bar{c} + a \cdot b = \overline{\overline{\bar{c} + a \cdot b}} = \overline{c \cdot \overline{a \cdot b}}$$



PLD-kretsar har utgångsinverterare

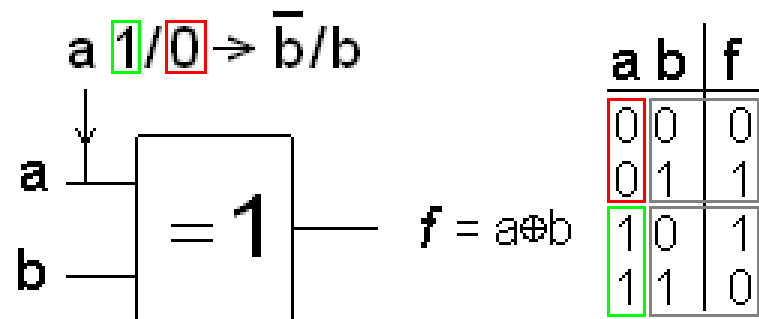PLD-kretsar har ofta en XOR-grind på utgången så att man vid behov skall kunna invertera funktionen. Man kan då välja mellan att ta ihop 0:or eller 1:or efter vad som är fördelaktigast.



När styrsignalen a är "1" blir utgången lika med b 's invers, när a är "0" blir utgången lika med b .

ÖH 6.5 Minimera med K-map

$$f(x_3, x_2, x_1, x_0) = \sum m(0, 2, 4, 8, 10, 12) \quad f = ? \quad \overline{f} = ?$$

ÖH 6.5 Minimera med K-map

$$f(x_3, x_2, x_1, x_0) = \sum m(0, 2, 4, 8, 10, 12) \quad f = ? \quad \overline{f} = ?$$

	x_3	x_2	x_1	x_0	f
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	0
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	0

ÖH 6.5 Minimera med K-map

$$f(x_3, x_2, x_1, x_0) = \sum m(0, 2, 4, 8, 10, 12) \quad f = ? \quad \overline{f} = ?$$

	x_3	x_2	x_1	x_0	f
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	0
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	0

		$x_1 x_0$			
		00	01	11	10
x_3	x_2	0	1	3	2
	0	4	5	7	6
1	1	12	13	15	14
1	0	8	9	11	10

ÖH 6.5 Minimera med K-map

$$f(x_3, x_2, x_1, x_0) = \sum m(0, 2, 4, 8, 10, 12) \quad f = ? \quad \overline{f} = ?$$

	x_3	x_2	x_1	x_0	f
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	0
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	0

		$x_1 x_0$			
		00	01	11	10
x_3	x_2	0 0	1 0	3 0	2 1
	0	0 1	4 0	5 0	7 0
1	1	12 1	13 0	15 0	14 0
1	0	8 1	9 0	11 0	10 1

ÖH 6.5

$$f(x_3, x_2, x_1, x_0) = \sum m(0, 2, 4, 8, 10, 12) \quad f = ? \quad \overline{f} = ?$$

Hoptagning av ettor

Hoptagning av nollor

		$x_1 x_0$			
		00	01	11	10
x_3	0	0 1	1 0	3 0	2 1
	0	4 1	5 0	7 0	6 0
x_2	1	12 1	13 0	15 0	14 0
	1	8 1	9 0	11 0	10 1

ÖH 6.5

$$f(x_3, x_2, x_1, x_0) = \sum m(0, 2, 4, 8, 10, 12) \quad f = ? \quad \overline{f} = ?$$

Hoptagning av ettor

Hoptagning av nollor

$x_1 x_0$		00	01	11	10
x_3	0	0 1	1 0	3 0	2 1
	0	4 1	5 0	7 0	6 0
x_2	1	12 1	13 0	15 0	14 0
	1	8 1	9 0	11 0	10 1

$$f = \overline{x_1} \overline{x_0} + \overline{x_2} \overline{x_0}$$

ÖH 6.5

$$f(x_3, x_2, x_1, x_0) = \sum m(0, 2, 4, 8, 10, 12) \quad f = ? \quad \overline{f} = ?$$

Hoptagning av ettor

$x_1 x_0$		00	01	11	10
x_3	0	0 1	1 0	3 0	2 1
	0	4 1	5 0	7 0	6 0
x_2	1	12 1	13 0	15 0	14 0
	1	8 1	9 0	11 0	10 1

$$f = \overline{x_1} \overline{x_0} + \overline{x_2} \overline{x_0}$$

Hoptagning av nollor

$x_1 x_0$		00	01	11	10
x_3	0	0 1	1 0	3 0	2 1
	0	4 1	5 0	7 0	6 0
x_2	1	12 1	13 0	15 0	14 0
	1	8 1	9 0	11 0	10 1

ÖH 6.5

$$f(x_3, x_2, x_1, x_0) = \sum m(0, 2, 4, 8, 10, 12) \quad f = ? \quad \overline{f} = ?$$

Hoptagning av ettor

$x_1 x_0$		00	01	11	10
x_3	0	0 1	1 0	3 0	2 1
	0	4 1	5 0	7 0	6 0
x_2	1	12 1	13 0	15 0	14 0
	1	8 1	9 0	11 0	10 1

$$f = \overline{x_1} \overline{x_0} + \overline{x_2} \overline{x_0}$$

Hoptagning av nollor

$x_1 x_0$		00	01	11	10
x_3	0	0 1	1 0	3 0	2 1
	0	4 1	5 0	7 0	6 0
x_2	1	12 1	13 0	15 0	14 0
	1	8 1	9 0	11 0	10 1

$$\overline{f} = \{ 0 : \text{or som } 1 : \text{or} \} = x_0 + x_2 x_1$$

ÖH 6.5

$$f(x_3, x_2, x_1, x_0) = \sum m(0, 2, 4, 8, 10, 12) \quad f = ? \quad \overline{f} = ?$$

Hoptagning av ettor

$x_1 x_0$		00	01	11	10
x_3	0	0 1	1 0	3 0	2 1
	0	1	0	0	1
x_2	0	4 1	5 0	7 0	6 0
	1	1	0	0	0
x_1	1	12 1	13 0	15 0	14 0
	1	1	0	0	0
x_0	1	8 1	9 0	11 0	10 1
	0 <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td>	1	0	0	1

$$f = \overline{x_1} \overline{x_0} + \overline{x_2} \overline{x_0}$$

Hoptagning av nollor

$x_1 x_0$		00	01	11	10
x_3	0	0 1	1 0	3 0	2 1
	0	1	0	0	1
x_2	0	4 1	5 0	7 0	6 0
	1	1	0	0	0
x_1	1	12 1	13 0	15 0	14 0
	1	1	0	0	0
x_0	1	8 1	9 0	11 0	10 1
	0	1	0	0	1

$$\overline{f} = \{ 0 : \text{or som } 1 : \text{or} \} = x_0 + x_2 x_1$$

Denna gång var det förmånligast att ta ihop 0:or och invertera utgången!

ÖH 6.8 Don't Care terms

Ibland kan problemställningen vara sådan att vissa ingångskombinationer är "omöjliga" och därför *inte* kan inträffa. Sådana mintermer (eller maxtermer) betecknar man med d ("don't care") och använder dom som ettor eller nollor allt efter vad som passar bäst för att få så stora hoptagningar som möjligt.

$$f(x_3, x_2, x_1, x_0) = \sum m(3, 5, 7, 11) + d(6, 15) \quad f = ? \quad \overline{f} = ?$$

(En risk kan vara att det som är "omöjligt" trots allt ändå händer!
Därför kan det ofta vara bättre att ta om hand *alla* kombinationer.)

ÖH 6.8

$$f(x_3, x_2, x_1, x_0) = \sum m(3, 5, 7, 11) + d(6, 15) \quad f = ? \quad \overline{f} = ?$$

Hoptagning av ettor.

Hoptagning av nollor.

		$x_1 x_0$			
		00	01	11	10
x_3	0	0 ⁰	1 ⁰	3 ¹	2 ⁰
	0	0	0	1	0
x_2	0	4 ⁰	5 ¹	7 ¹	6 ⁻
	1	0	1	1	-
	1	12 ⁰	13 ⁰	15 ⁻	14 ⁰
	1	0	0	-	0
	1	8 ⁰	9 ⁰	11 ¹	10 ⁰
	0	0	0	1	0

ÖH 6.8

$$f(x_3, x_2, x_1, x_0) = \sum m(3, 5, 7, 11) + d(6, 15) \quad f = ? \quad \bar{f} = ?$$

Hoptagning av ettor.

Hoptagning av nollor.

		$\bar{x}_3 x_2 x_0$			
		$x_1 x_0$			
		00	01	11	10
x_3	x_2	0	1	3	2
	0	0	0	1	0
	0	4	5	7	6
	1	0	1	1	-
	1	12	13	15	14
	1	0	0	-	0
	1	8	9	11	10
	0	0	0	1	0

$$f = x_1 x_0 + \bar{x}_3 x_2 x_0$$

ÖH 6.8

$$f(x_3, x_2, x_1, x_0) = \sum m(3, 5, 7, 11) + d(6, 15) \quad f = ? \quad \bar{f} = ?$$

Hoptagning av ettor.

		$\bar{x}_3 x_2 x_0$				
		$x_1 x_0$	00	01	11	10
x_3	x_2	0	0	1	3	2
	0	0	0	0	1	0
x_3	x_2	0	4	5	7	6
	1	0	0	1	1	-
x_3	x_2	1	12	13	15	14
	1	0	0	0	-	0
x_3	x_2	1	8	9	11	10
	0	0	0	0	1	0

$x_1 x_0$

$$f = x_1 x_0 + \bar{x}_3 x_2 x_0$$

Hoptagning av nollor.

		x_1x_0				
		00	01	11	10	
x_3	x_2	0	0	1	3	2
	0	0	0	0	1	0
x_3	x_2	0	4	5	7	6
	1	0	0	1	1	-
x_3	x_2	1	12	13	15	14
	1	0	0	0	-	0
x_3	x_2	1	8	9	11	10
	0	0	0	0	1	0

ÖH 6.8

$$f(x_3, x_2, x_1, x_0) = \sum m(3, 5, 7, 11) + d(6, 15) \quad f = ? \quad \bar{f} = ?$$

Hoptagning av ettor.

		$\bar{x}_3 x_2 x_0$			
		$x_1 x_0$			
x_3	x_2	00	01	11	10
	0	0	1	3	2
	0	0	0	1	0
	1	4	5	7	6
x_3	x_2	00	01	11	10
	0	0	1	3	2
	0	0	0	1	0
	1	4	5	7	6
x_3	x_2	00	01	11	10
	0	0	1	3	2
	0	0	0	1	0
	1	4	5	7	6
x_3	x_2	00	01	11	10
	0	0	1	3	2
	0	0	0	1	0
	1	4	5	7	6


$$f = x_1 x_0 + \bar{x}_3 x_2 x_0$$

Hoptagning av nollor.


		$\bar{x}_2 \bar{x}_1$			
		$x_1 x_0$			
x_3	x_2	00	01	11	10
	0	0	1	3	2
	0	0	0	1	0
	1	4	5	7	6
x_3	x_2	00	01	11	10
	0	0	1	3	2
	0	0	0	1	0
	1	4	5	7	6
x_3	x_2	00	01	11	10
	0	0	1	3	2
	0	0	0	1	0
	1	4	5	7	6
x_3	x_2	00	01	11	10
	0	0	1	3	2
	0	0	0	1	0
	1	4	5	7	6

$$\bar{f} = \bar{x}_0 + \bar{x}_2 \bar{x}_1 + x_3 \bar{x}_1$$

Larm för vattentank

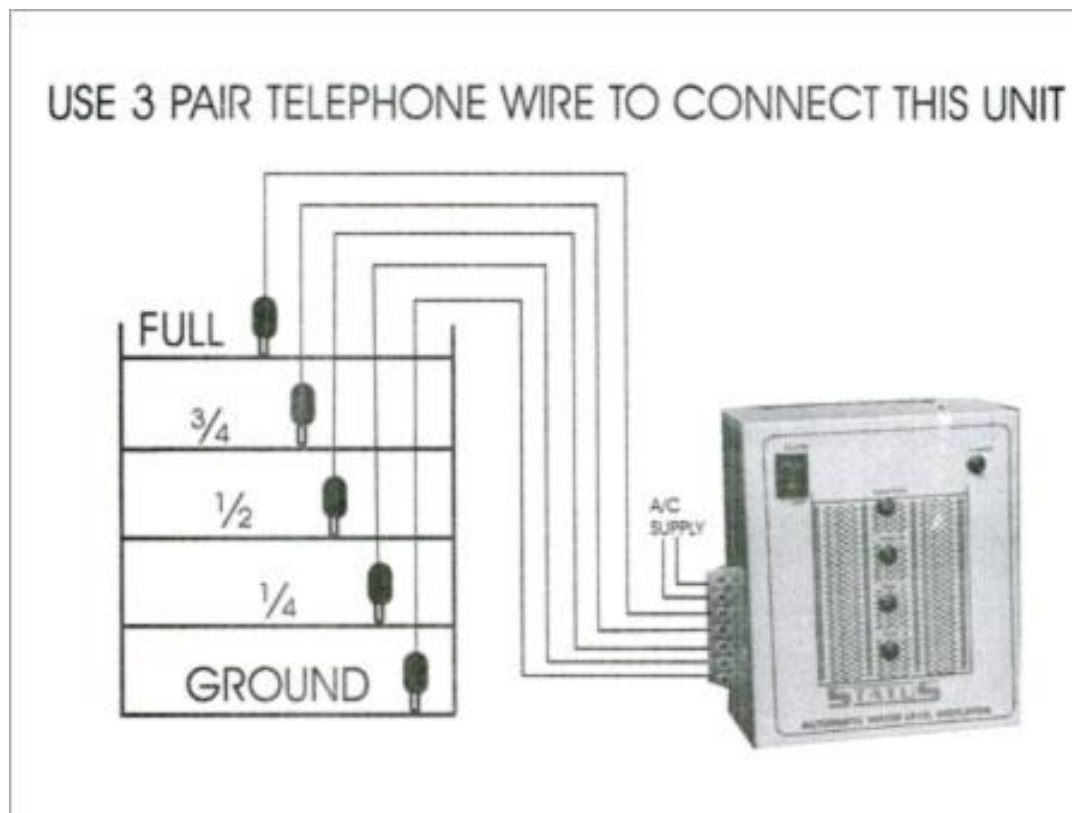


ÖH 8.2

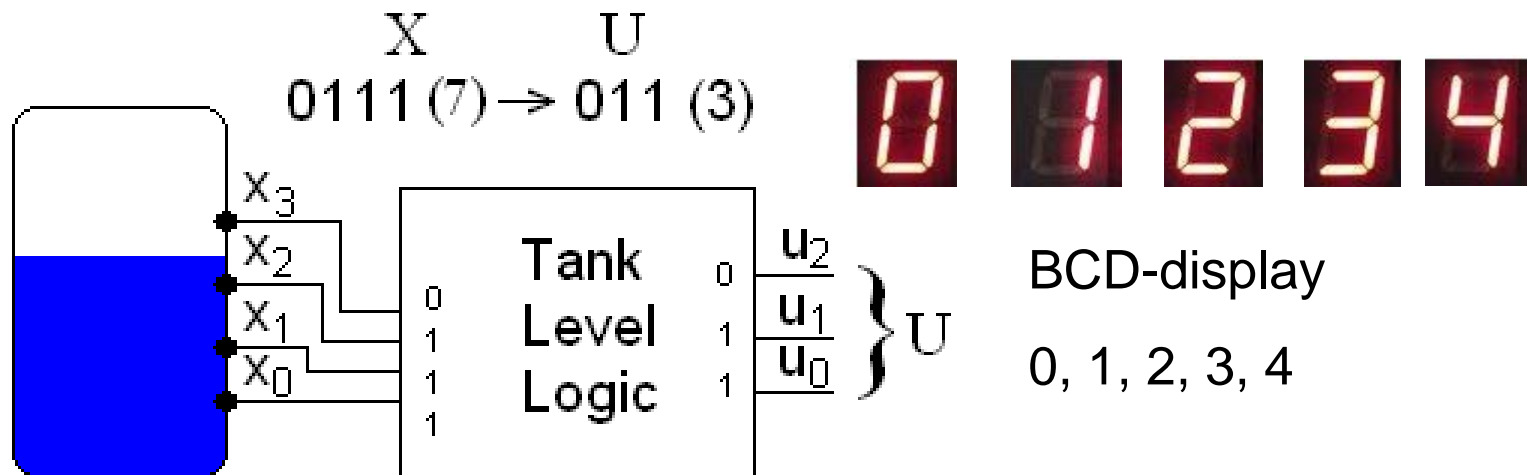


8.2

X	x_3	x_2	x_1	x_0		U	u_2	u_1	u_0

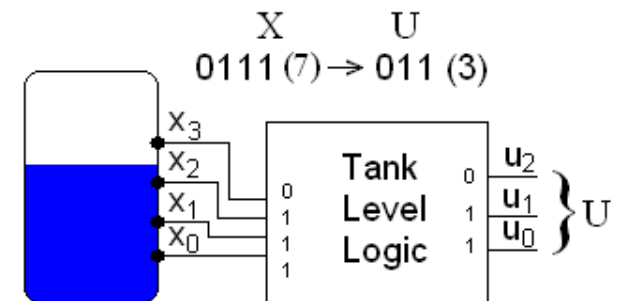

8.2

X	x_3	x_2	x_1	x_0	U	u_2	u_1	u_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0	1
3	0	0	1	1	2	0	1	0
7	0	1	1	1	3	0	1	1
15	1	1	1	1	4	1	0	0

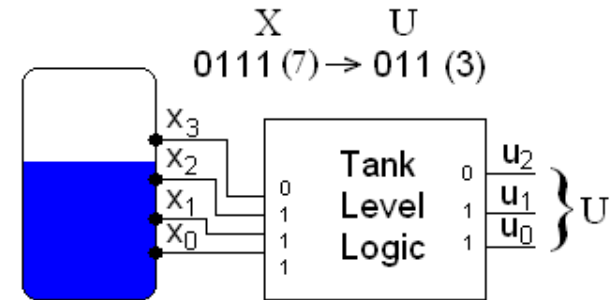


Endast in-koderna X 0, 1, 3, 7, 15 kan förekomma. Övriga in-koder kan användas som "don't care".

Vi kan direkt se i tabellen att u_2 och x_3 är lika varför u_2 kan anslutas direkt till x_3 . $u_2 = x_3$.

De övriga uttrycken fås med hjälp av deras Karnaughdiagram.

8.2

X	x_3	x_2	x_1	x_0	U	u_2	u_1	u_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0	1
3	0	0	1	1	2	0	1	0
7	0	1	1	1	3	0	1	1
15	1	1	1	1	4	1	0	0

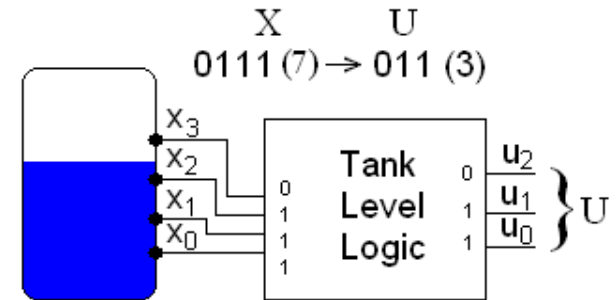

Endast in-koderna X 0, 1, 3, 7, 15 kan förekomma. Övriga in-koder kan användas som "don't care".

Vi kan direkt se i tabellen att u_2 och x_3 är lika varför u_2 kan anslutas direkt till x_3 . $u_2 = x_3$.

De övriga uttrycken fås med hjälp av deras Karnaughdiagram.

8.2

X	x_3	x_2	x_1	x_0	U	u_2	u_1	u_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0	1
3	0	0	1	1	2	0	1	0
7	0	1	1	1	3	0	1	1
15	1	1	1	1	4	1	0	0

$u_1 = \bar{x}_3 x_1$

		$x_1 x_0$			
		00	01	11	10
x_3	0	0	0	1	-
	1	4	5	7	6
x_2	0	0	0	1	-
	1	12	13	15	14
	1	8	9	11	10
	0	-	-	-	-


Diagram illustrating the Karnaugh map for $u_1 = \bar{x}_3 x_1$. The map shows a 1 in the cell corresponding to $x_3=0, x_1=1$ (cell 3) and a 1 in the cell corresponding to $x_3=1, x_1=1$ (cell 7). The expression $\bar{x}_3 x_1$ is indicated by a line pointing to the 1 in cell 3.

$u_0 = \bar{x}_3 x_2 + \bar{x}_1 x_0$


		$x_1 x_0$			
		00	01	11	10
x_3	0	0	1	0	-
	1	4	5	7	6
x_2	0	0	1	0	-
	1	12	13	15	14
	1	8	9	11	10
	0	-	-	-	-

Diagram illustrating the Karnaugh map for $u_0 = \bar{x}_3 x_2 + \bar{x}_1 x_0$. The map shows 1s in the cells corresponding to $(x_3, x_2, x_1, x_0) = (0, 1, 0, 0)$ (cell 1), $(0, 1, 0, 1)$ (cell 5), $(0, 1, 1, 0)$ (cell 2), $(1, 1, 0, 0)$ (cell 4), $(1, 1, 0, 1)$ (cell 6), $(1, 1, 1, 0)$ (cell 14), and $(1, 1, 1, 1)$ (cell 15). The expression $\bar{x}_3 x_2$ is indicated by a line pointing to the 1 in cell 1, and the expression $\bar{x}_1 x_0$ is indicated by a line pointing to the 1 in cell 1.





8.2

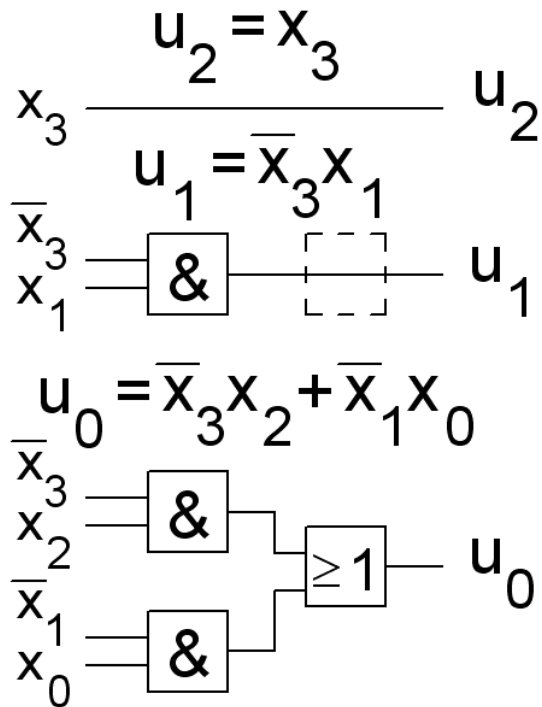


=

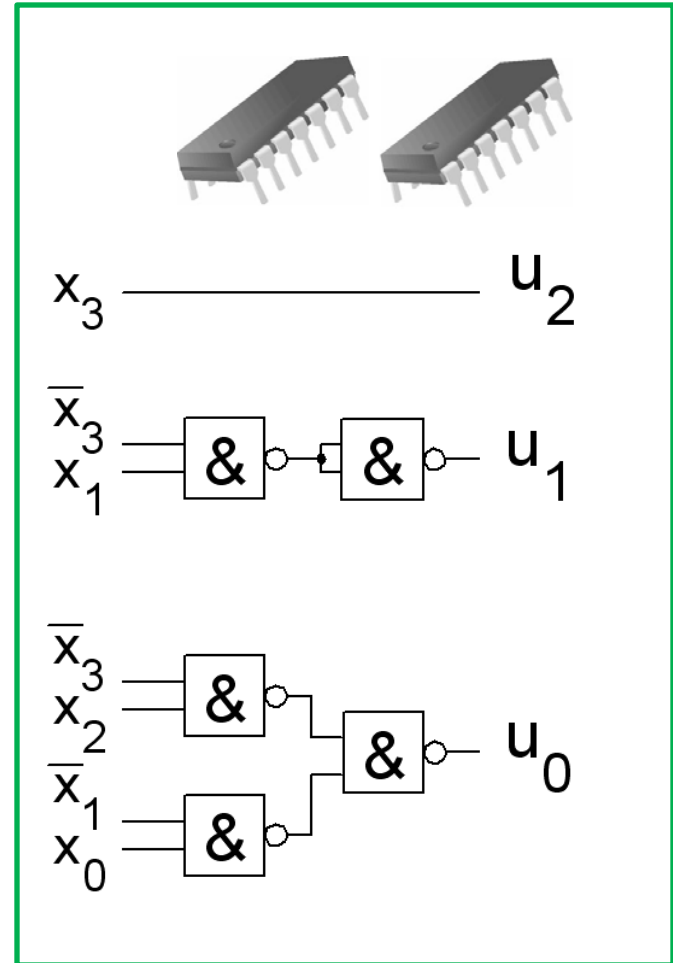


P och N MOS-transistorer

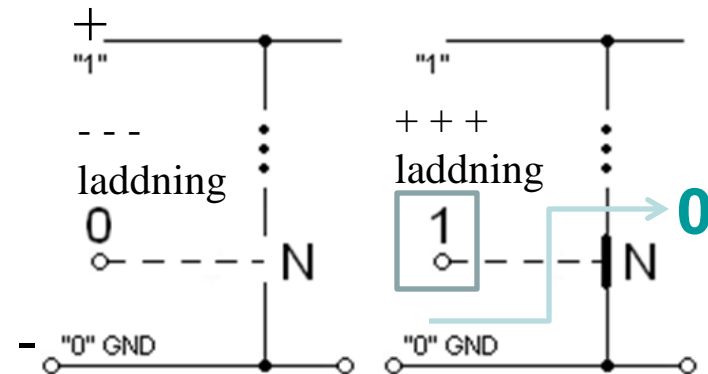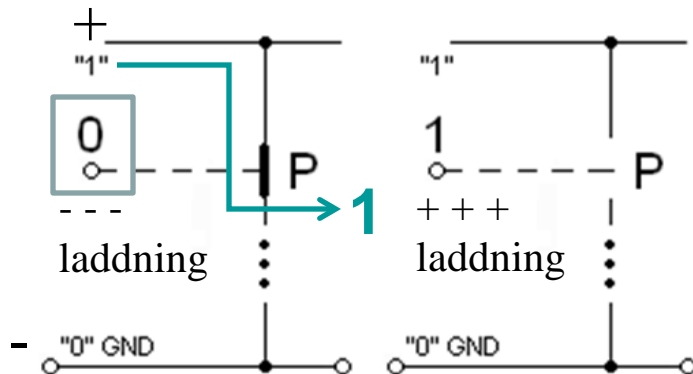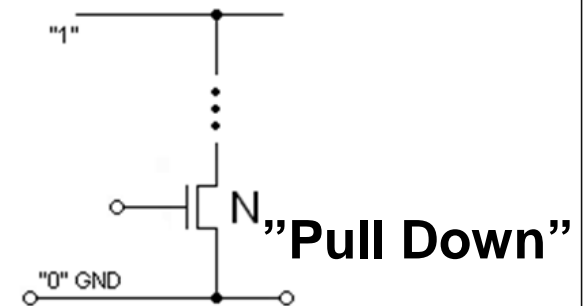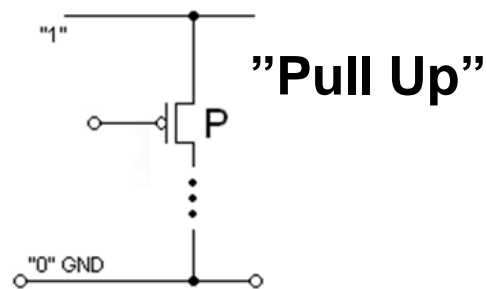


ÖH 7.3 CMOS-grind ?

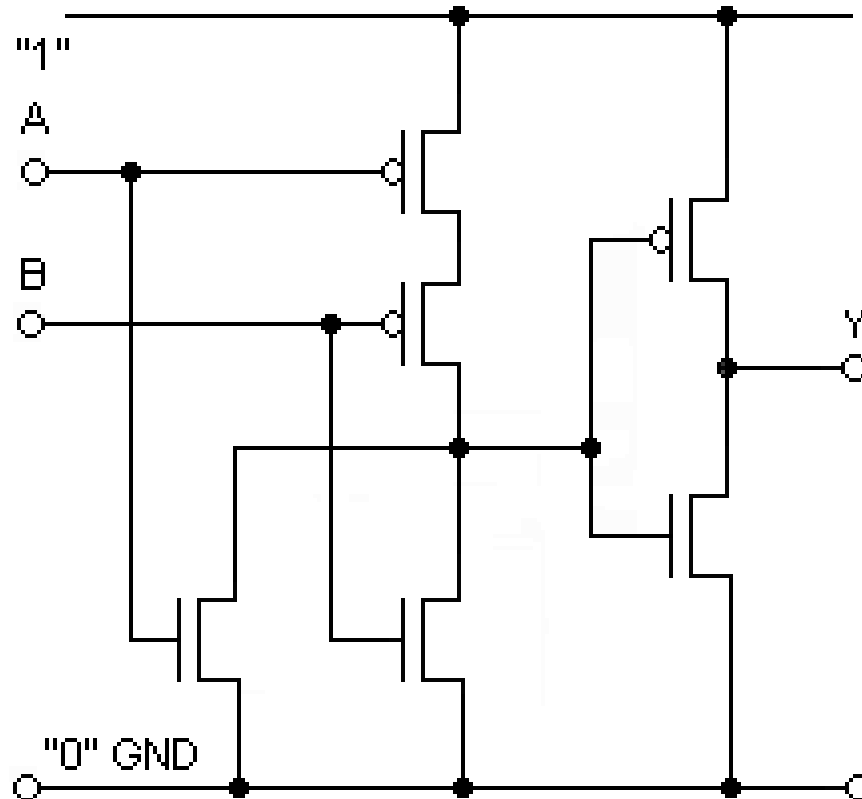


ÖH 7.3 A=0 B=0

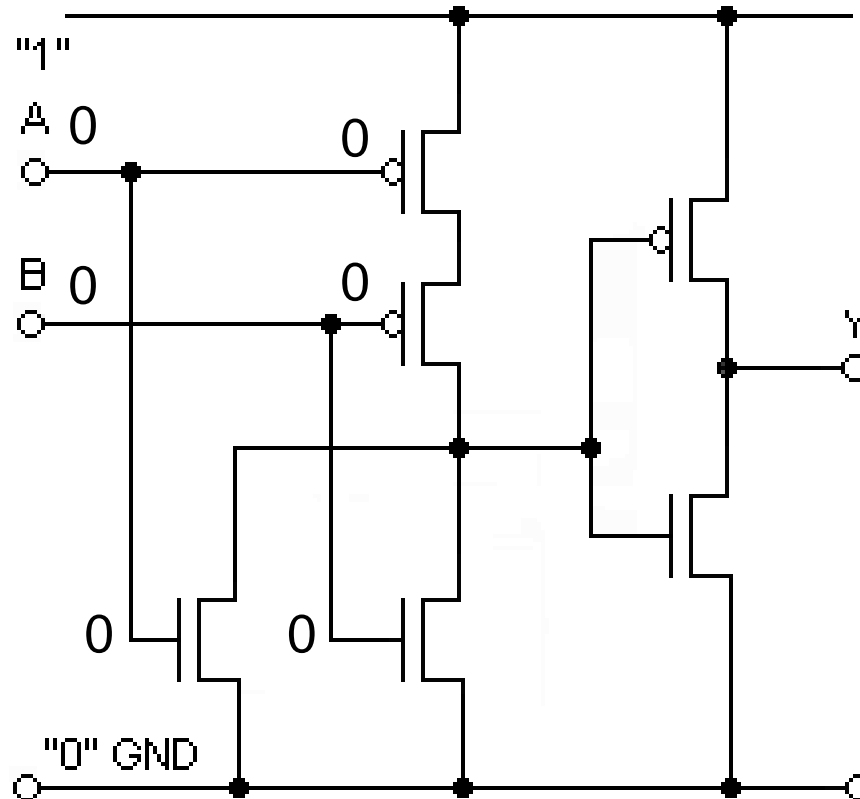


ÖH 7.3 A=0 B=0

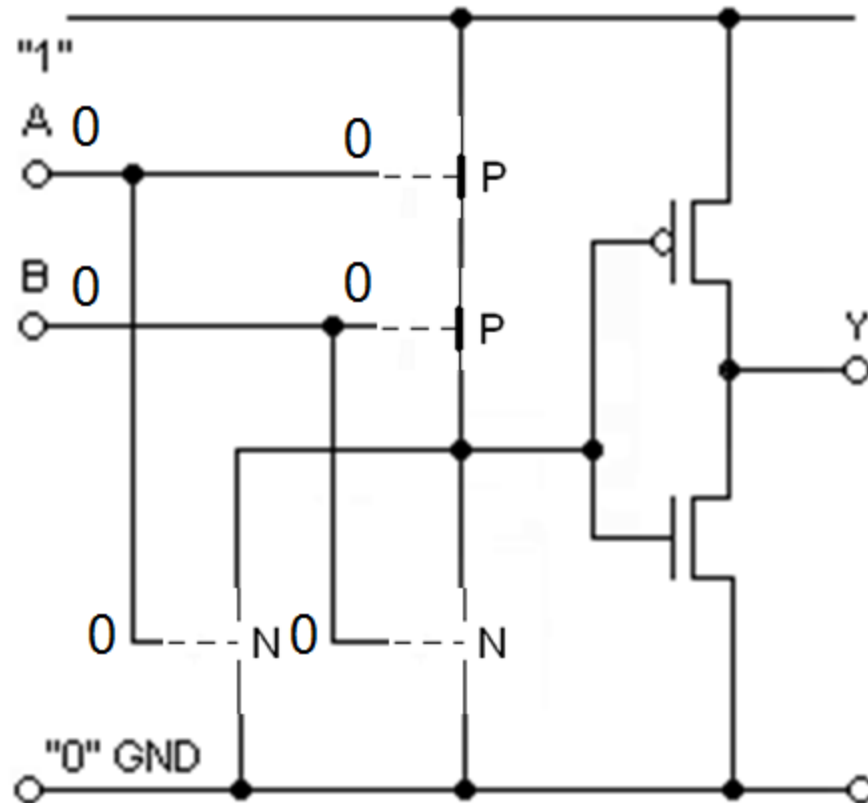


ÖH 7.3 A=0 B=0

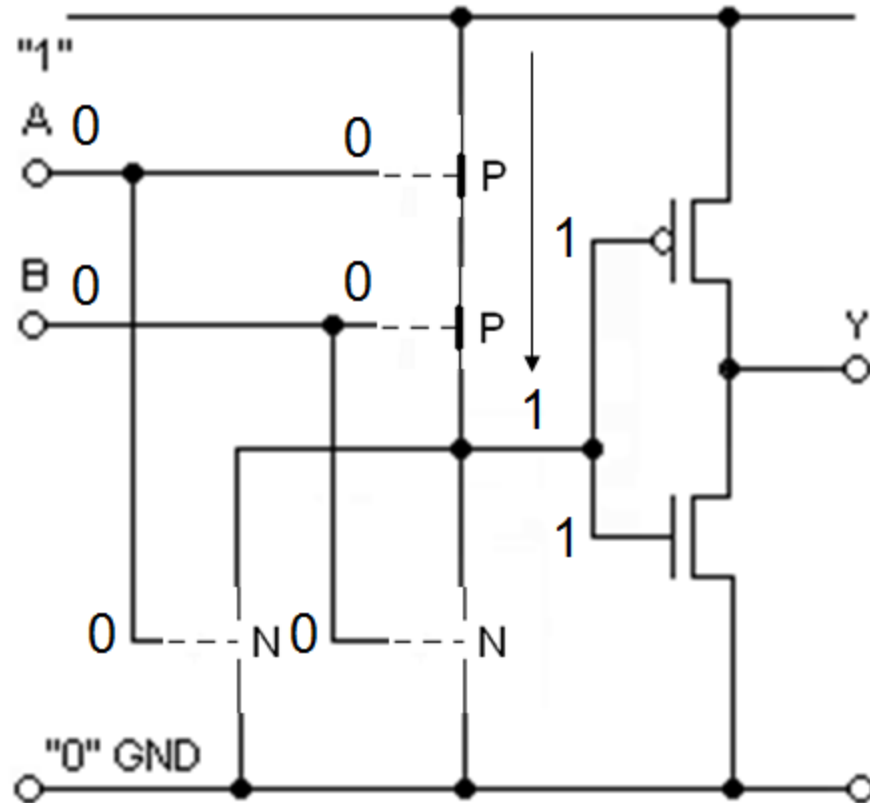


ÖH 7.3 A=0 B=0

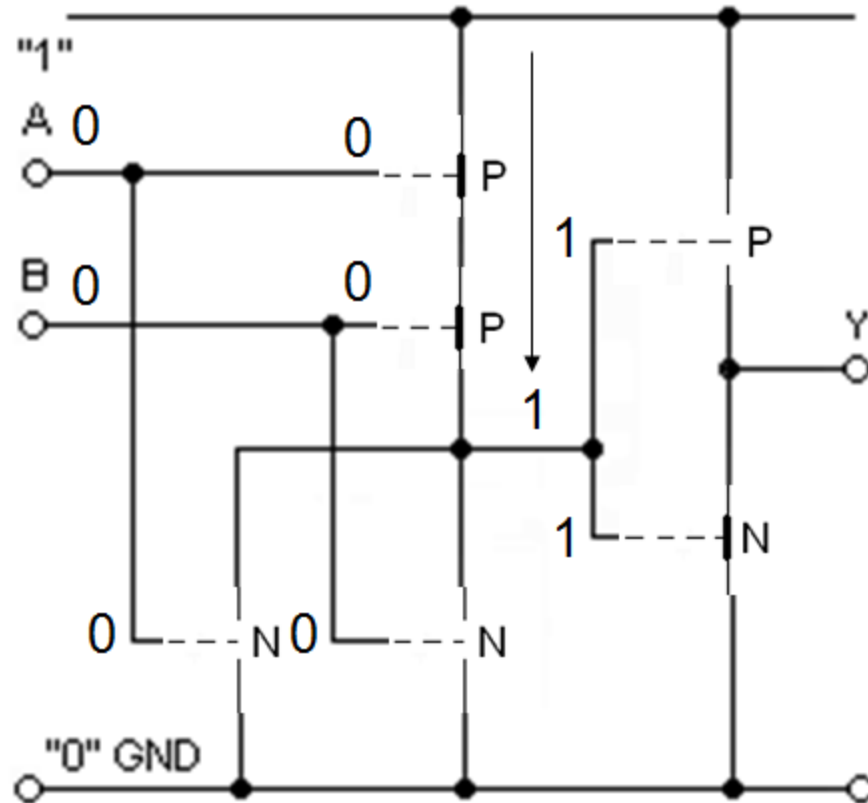


ÖH 7.3 A=0 B=0

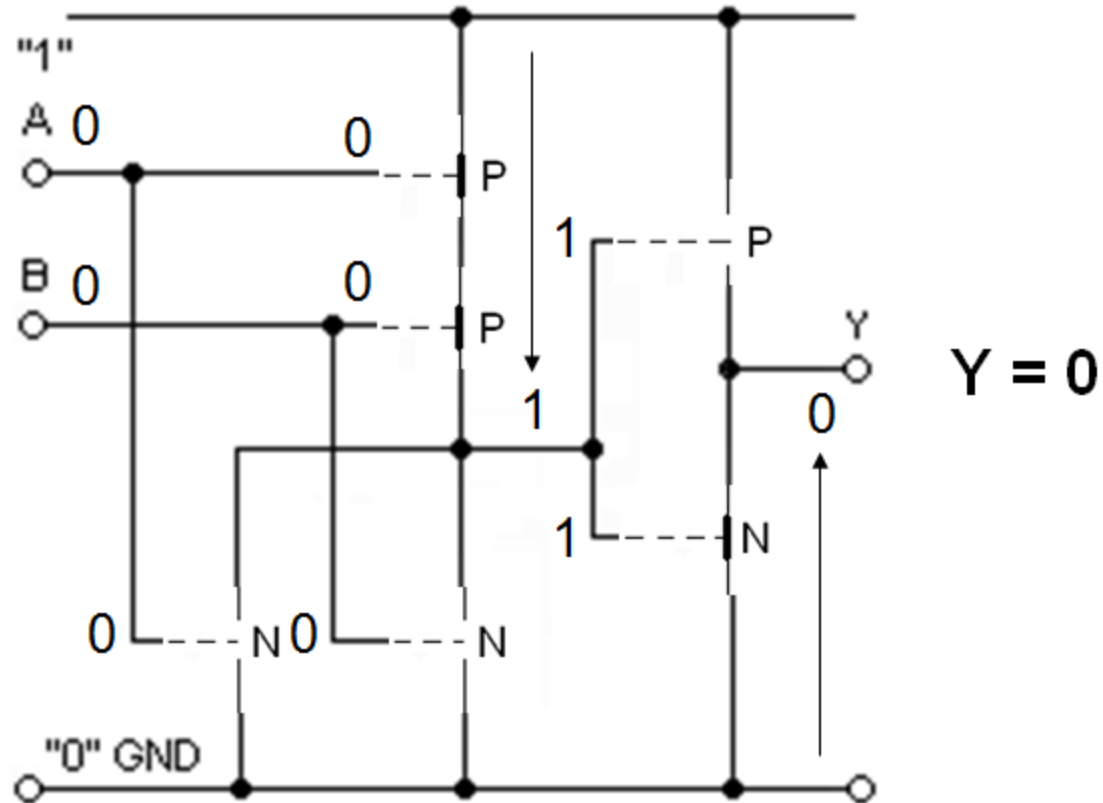


ÖH 7.3 A=0 B=1

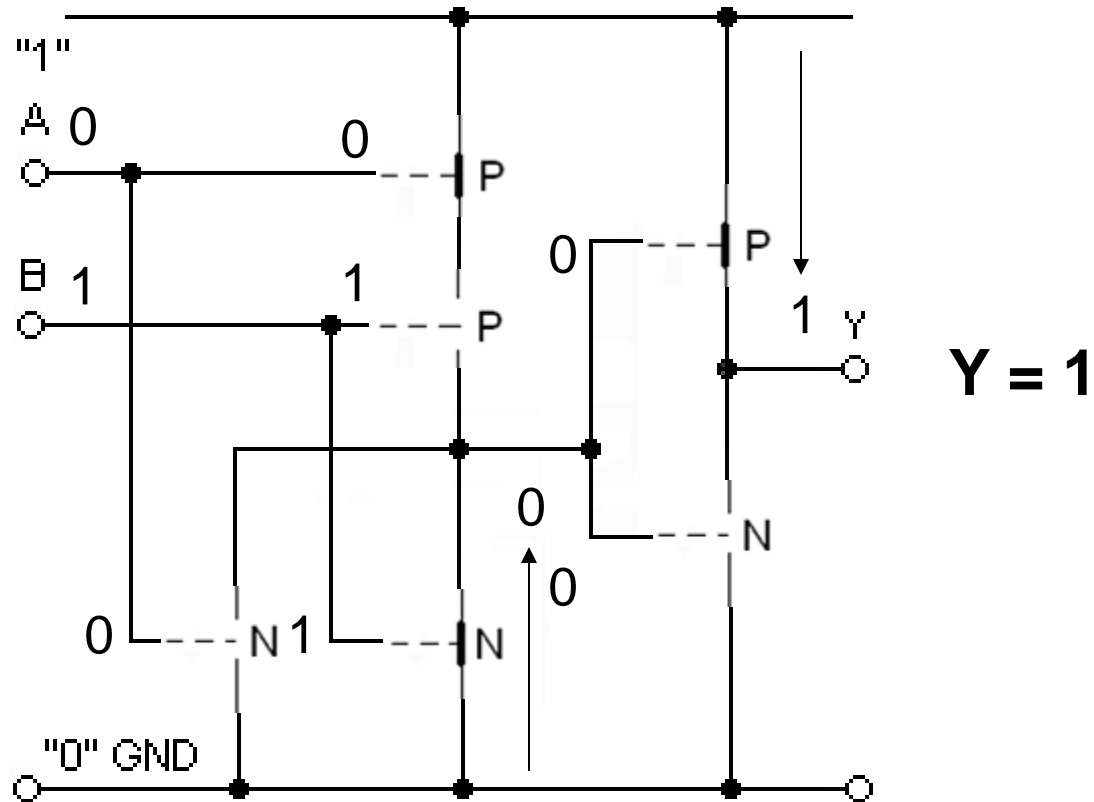

ÖH 7.3 A=1 B=1

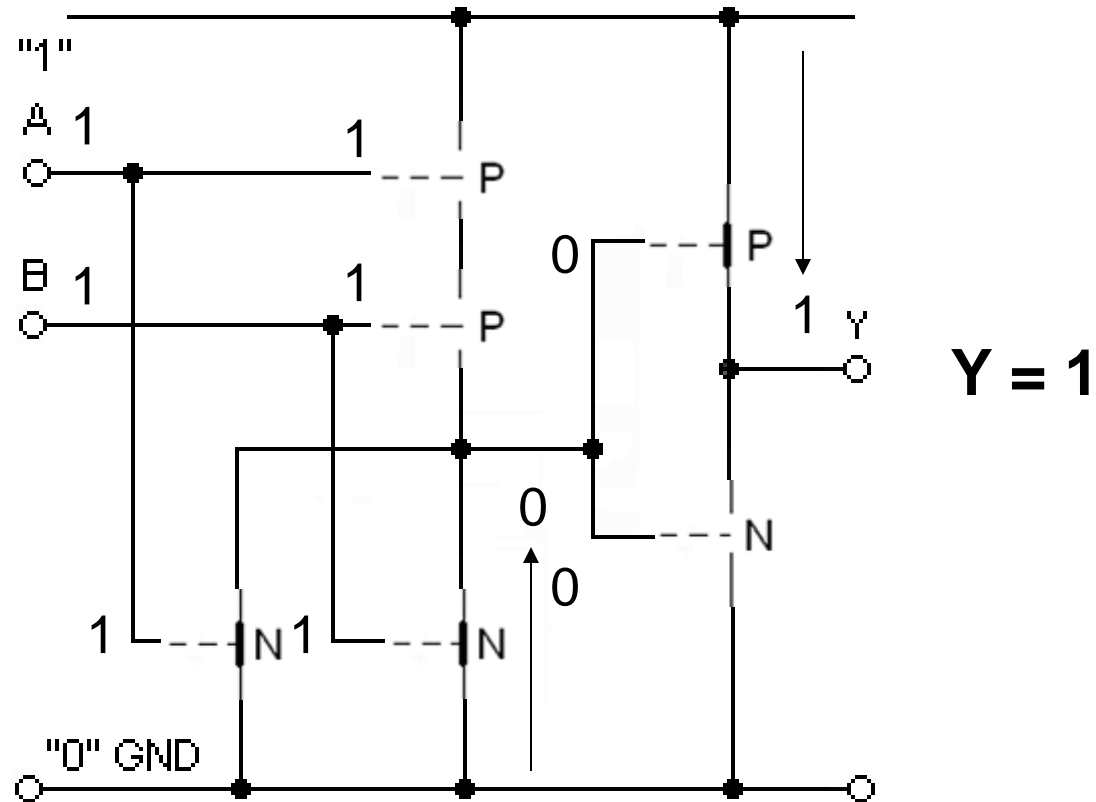


7.3

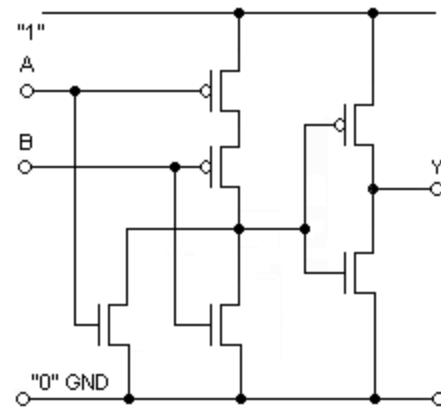


A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

OR-grind


ÖH 7.3 CMOS-grind ?

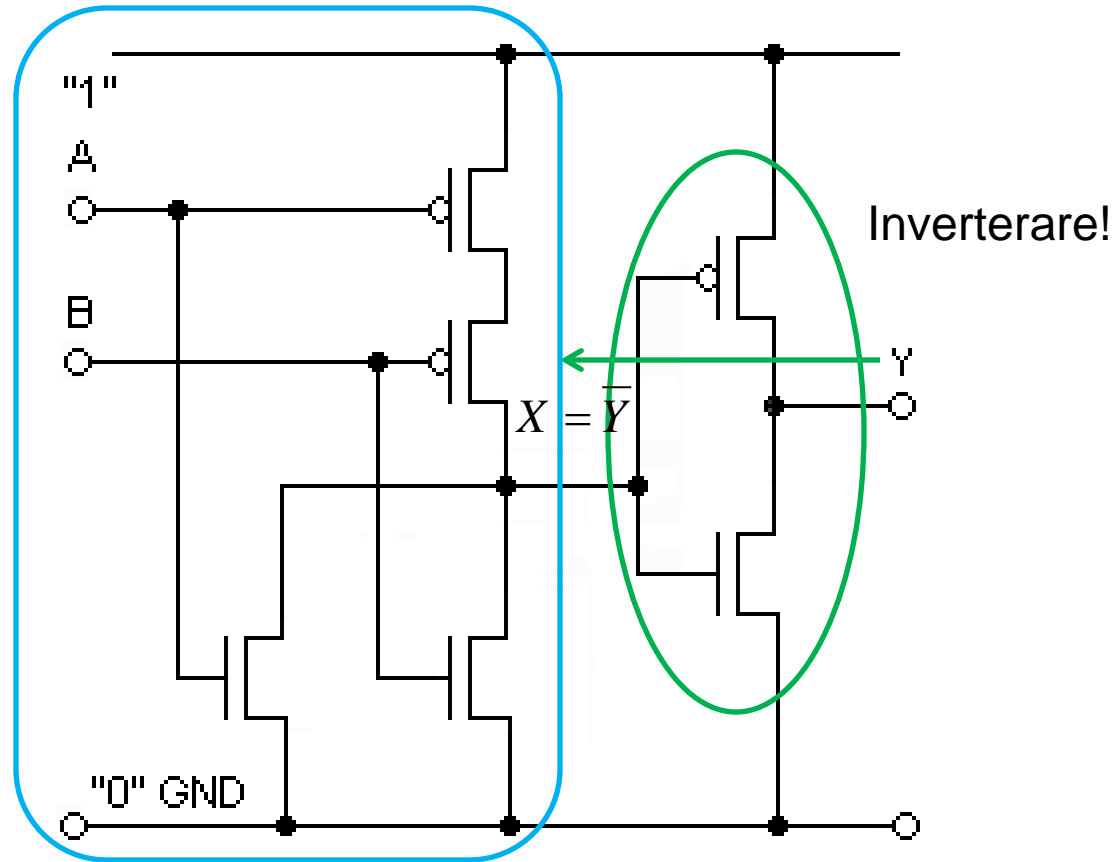


ÖH 7.3 CMOS-grind ?

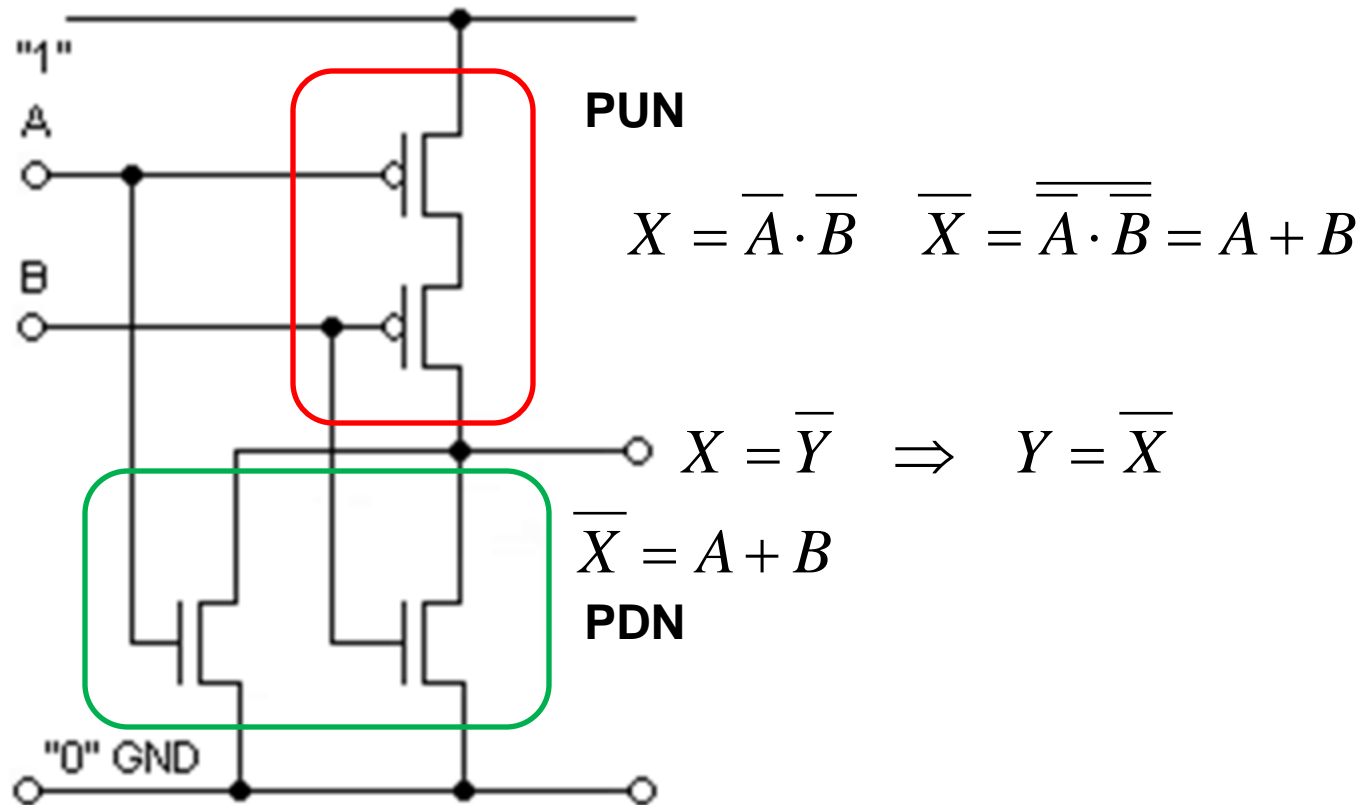


ÖH 7.3 CMOS-grind !

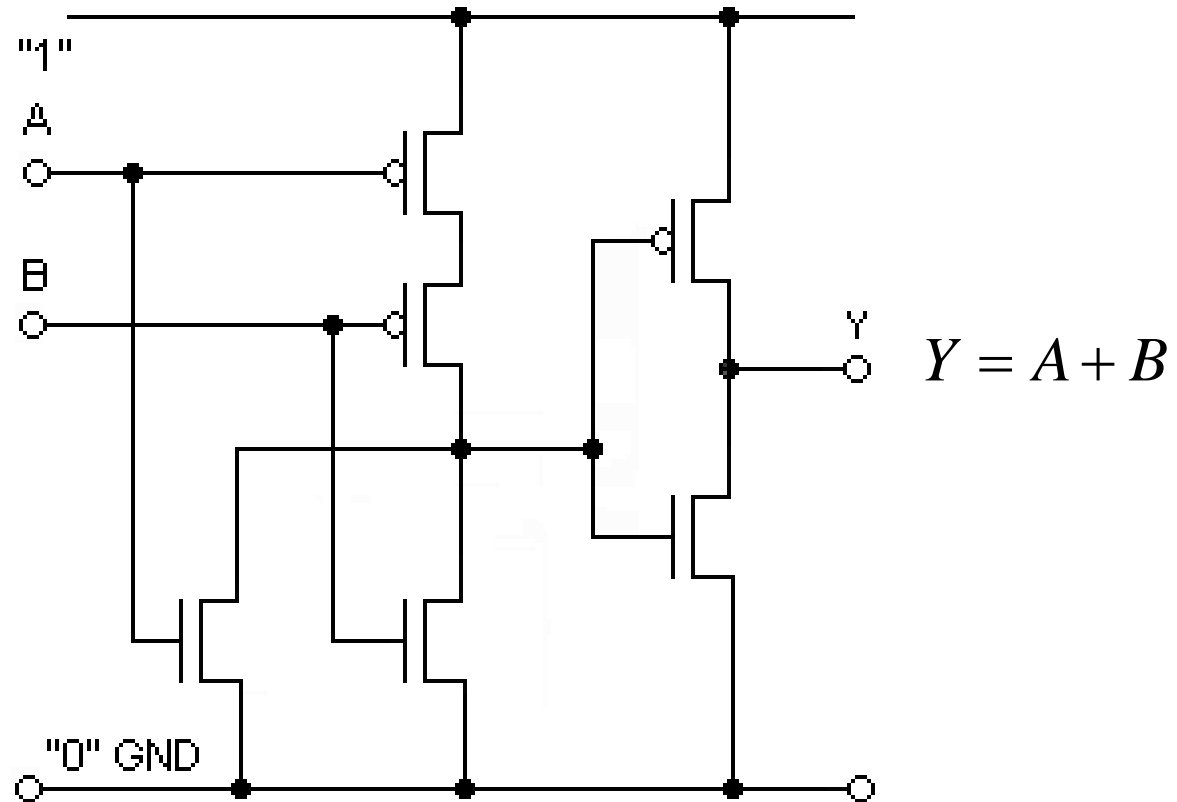

ÖH 7.4 CMOS-grind ?

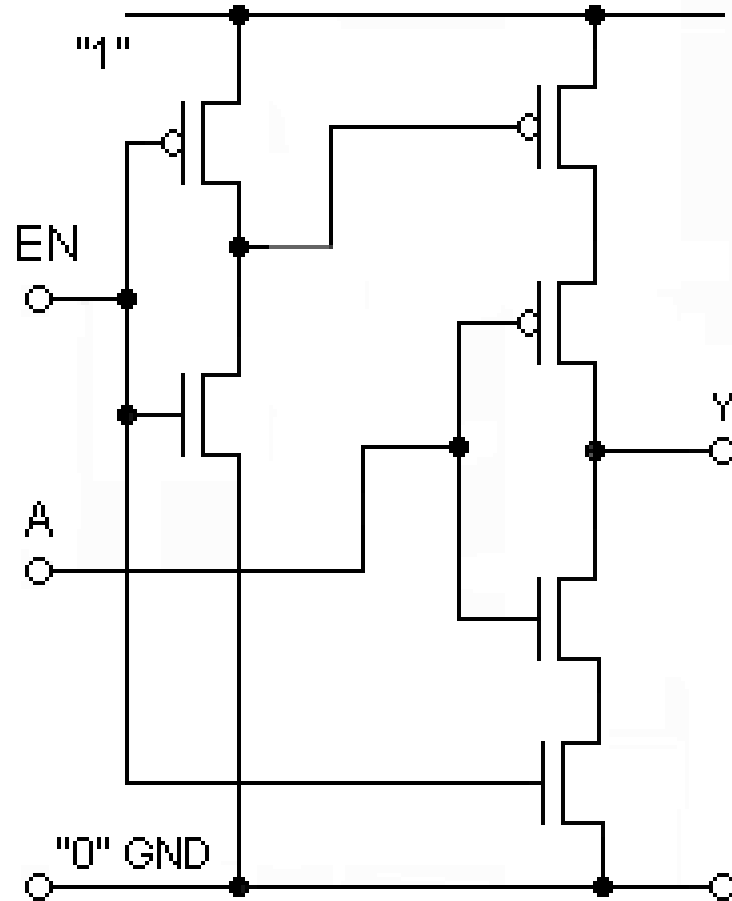


7.4 EN = 1

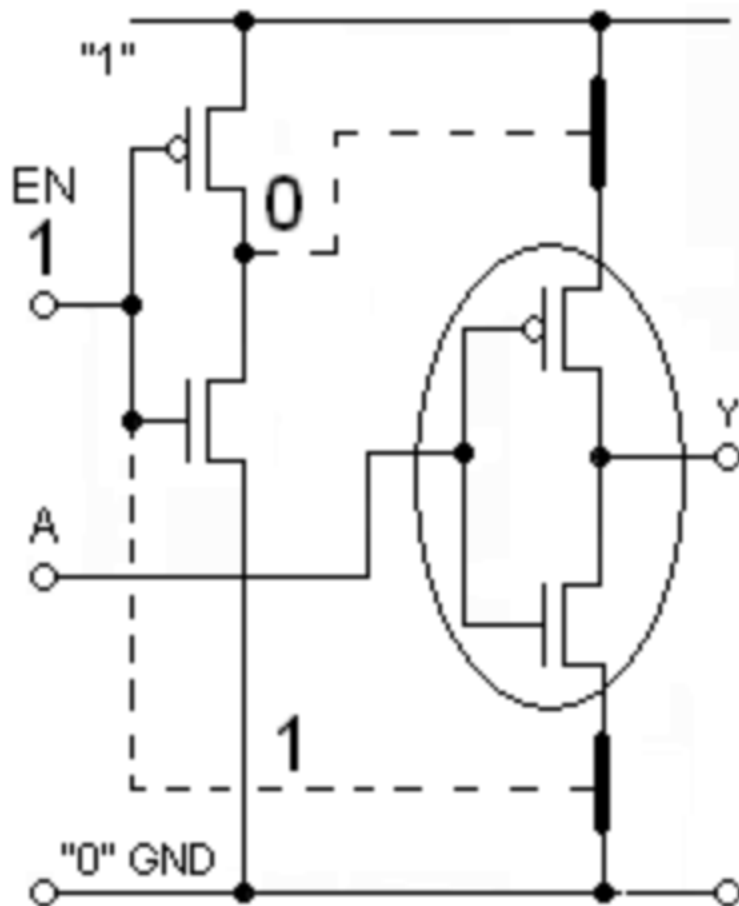

$$Y = \overline{A}$$

När EN = 1 har vi en inverterare.


7.4 EN = 0

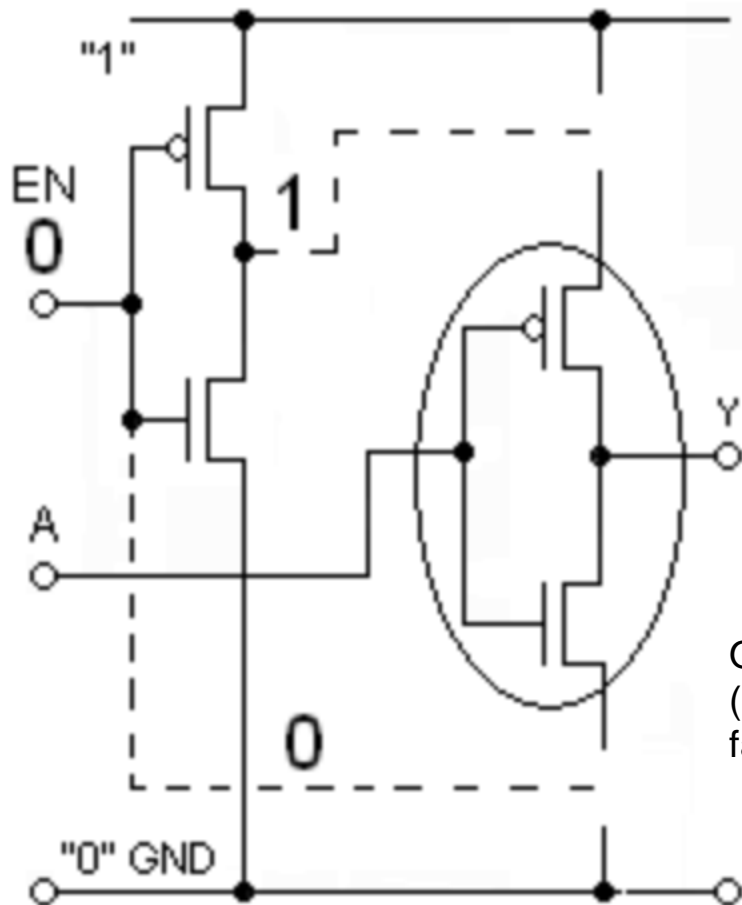

När $EN = 0$ är utgången helt bortkopplad från matningspänning och jord. A kan inte längre påverka utgången.

Detta är ett tredje utgångstillstånd, "Threestate".

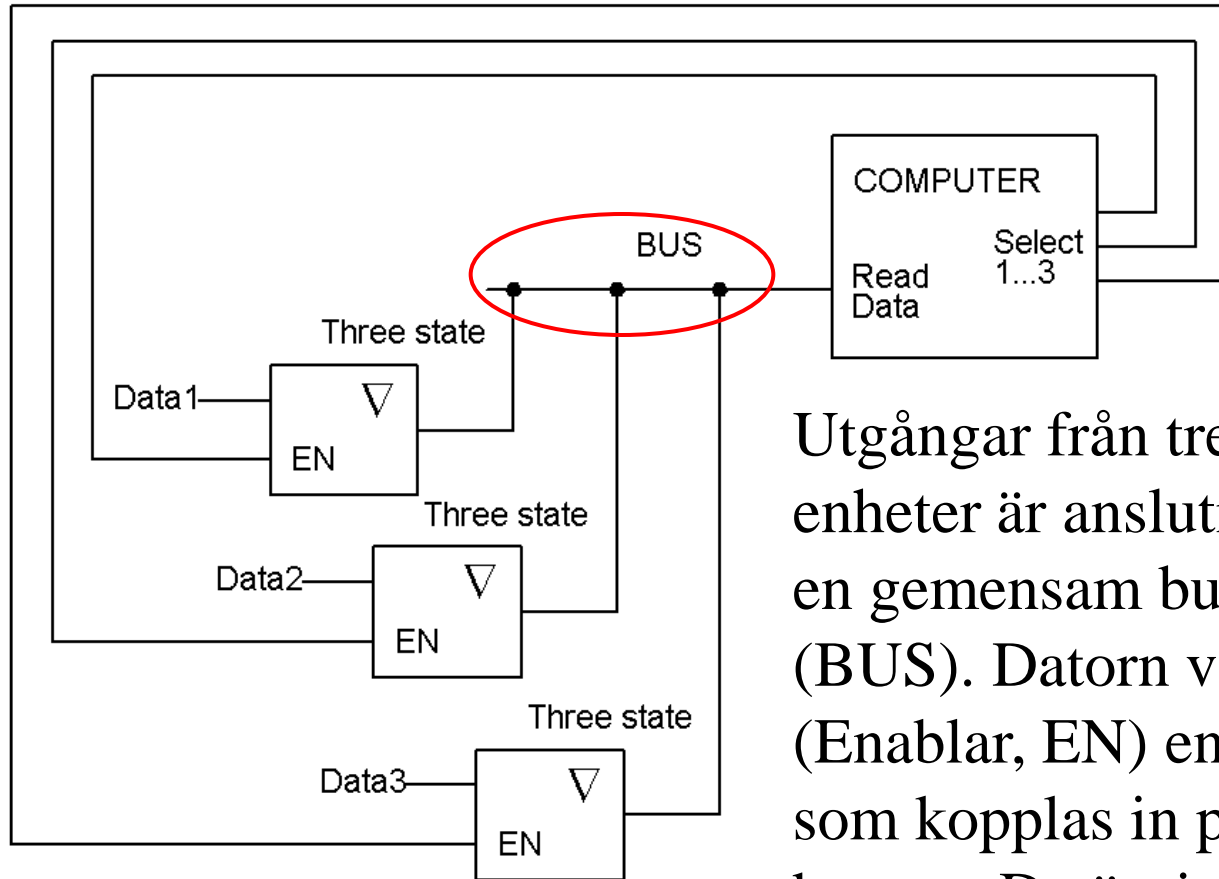
Om många utgångar kopplas ihop till samma tråd ("buss") så kan ju bara *en* av utgångarna åt gången få vara aktiv. De övriga är i Threestate-tillståndet.





Utgångar från tre olika enheter är anslutna till en gemensam buss (BUS). Datorn väljer ut (Enablar, EN) en i taget som kopplas in på bussen. De övriga två förblir urkopplade, (Three state).

ÖH 7.5 CMOS-grind ?

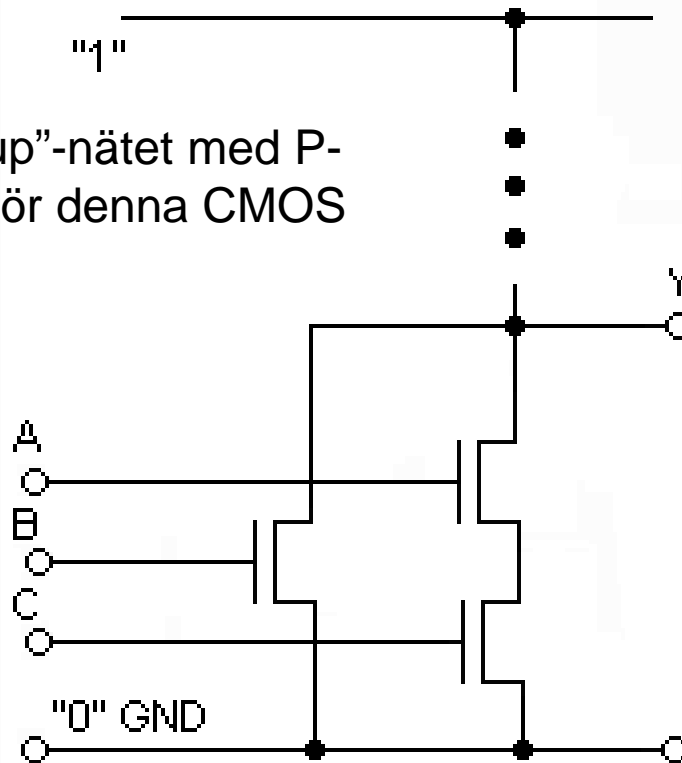Tillverka "Pull-up"-nätet med P-transistorerna för denna CMOS grind.



7.5

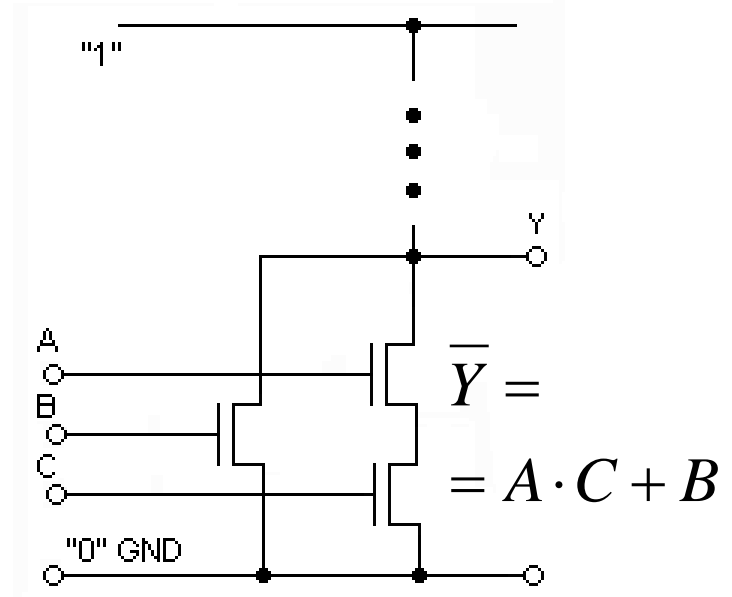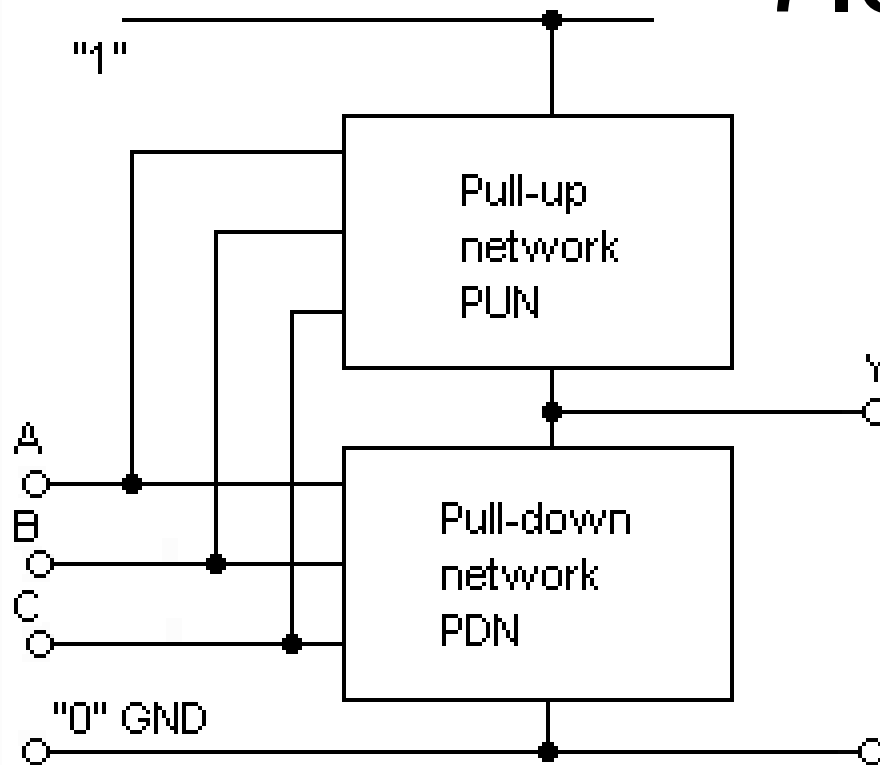

Pull-down nätet ger funktionens invers. Pull-up nätet realiserar funktionen oinverterad:


$$\overline{Y} = A \cdot C + B \Rightarrow Y = \overline{A \cdot C + B} = \overline{A \cdot C} \cdot \overline{B} = \boxed{(\overline{A} + \overline{C}) \cdot \overline{B}}$$

7.5


$$\overline{Y} = A \cdot C + B \Rightarrow Y = \overline{A \cdot C + B} = \overline{A \cdot C} \cdot \overline{B} = (\overline{A} + \overline{C}) \cdot \overline{B}$$

$$(\overline{A} + \overline{C}) \cdot \overline{B}$$

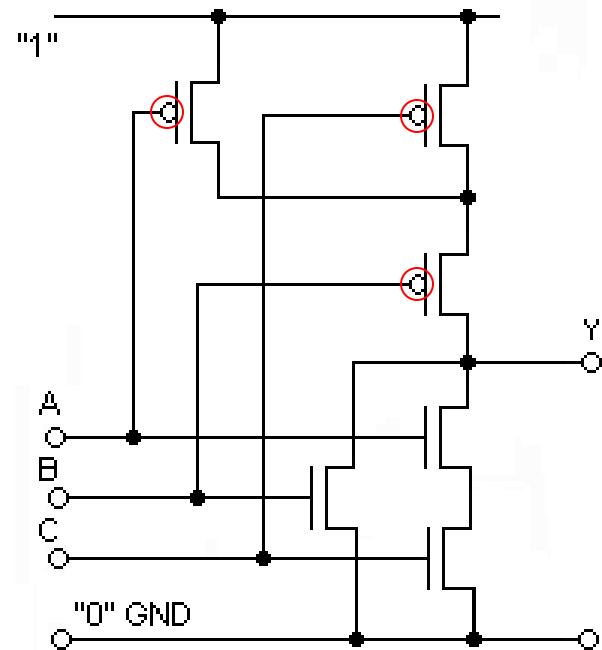Pull-up-nätet skall således bestå av A och C i parallellkoppling (+) sedan seriekopplade (\cdot) med B . Användandet av PMOS-transistorer inverterar variablerna A , B och C .



En MOS-transistor ”on chip”

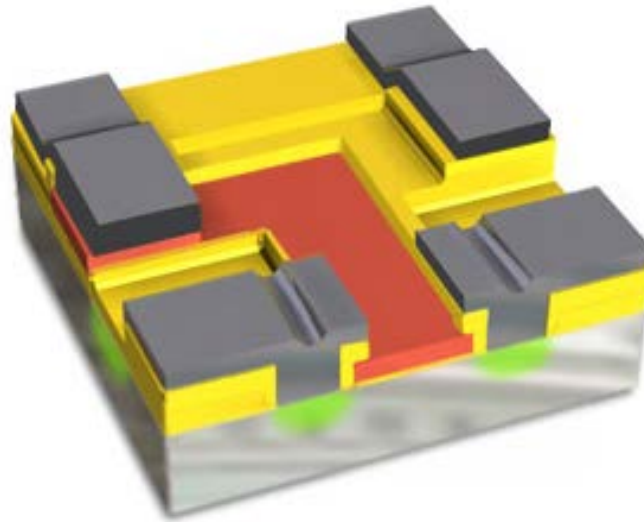

MOS-transistorn steg för steg:

<http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/transistor/>

Idag upp till 2.000.000.000 MOS-transistorer/chip !



Pentium 4

har 50.000.000

MOS-transistorer

