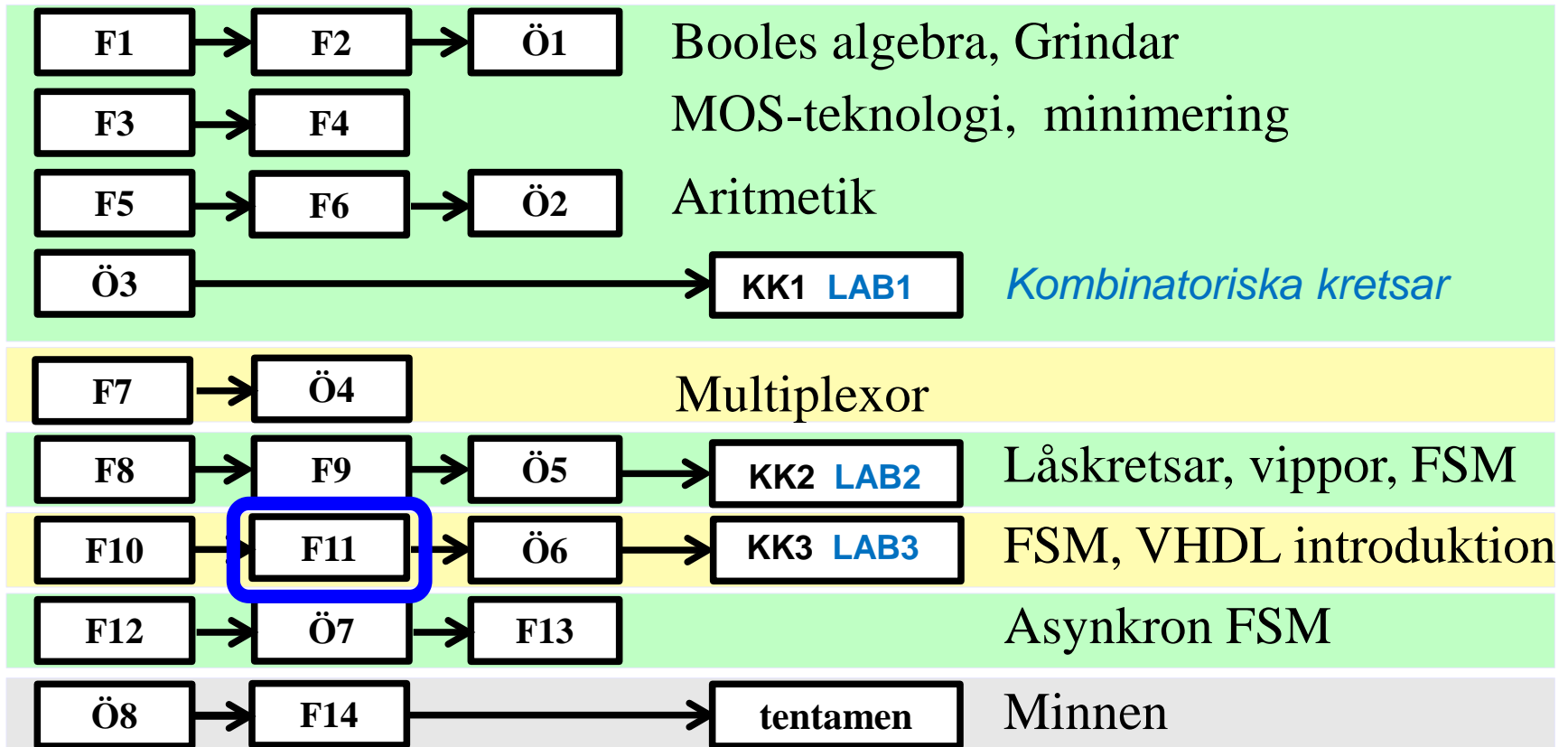


Digital Design IE1204

F11 Programmerbar logik
VHDL för sekvensnät

`william@kth.se`

IE1204 Digital Design



*Föreläsningar och övningar bygger på varandra! Ta alltid igen det Du missat!
Läs på i förväg – delta i undervisningen – arbeta igenom materialet efteråt!*

Detta har hänt i kursen ...

Decimala, hexadecimala, oktala och binära talsystemen

AND OR NOT EXOR EXNOR Sanningstabell, mintermer Maxtermer PS-form

Booles algebra SP-form deMorgans lag Bubbelgrindar Fullständig logik

NAND NOR CMOS grindar, standardkretsar Minimering med Karnaugh-diagram 2, 3, 4, 5, 6 variabler

Registeraritmetik tvåkomplementrepresentation av binära tal

Additionskretsar Multiplikationskrets Divisionskrets

Multiplexorer och Shannon dekomposition Dekoder/Demultiplexor Enkoder

Prioritetsenkoder Kodomvandlare

VHDL introduktion

Vippor och Låskretsar SR-latch D-latch D-vippa JK-vippa T-vippa Räknare


Skiftregister Vippor i VHDL Moore-automat Mealy-automat Tillståndskod

Oanvända tillstånd Analys av sekvensnät Tillståndsminimering

Programmable Logic Devices


Under 1970-talet introducerades programmerbara logiska kretsar som betecknas programmable logic device (PLD). De bygger på en struktur med en AND-OR-matris som gör det enkelt att implementera SOP-uttryck.

PLD struktur

 



Programmable Logic Array (PLA)

 Både AND- och OR-matriserna är programmeringsbara



Programmable Array Logic (PAL)

Bara AND matrisen är programmeringsbar

  

Registerutgångar


I de tidigare PLD-kretasarna fanns det

- kombinatoriska utgångar
- registerutgångar (utgångar med en vipa)



För varje krets fanns det ett **fast antal** kombinatoriska och registerutgångar

För att öka flexibiliteten introducerade man **makrocellen** där man kunde välja om en utgång skulle vara en kombinatorisk eller en registerutgång


Makroceller i en PLD

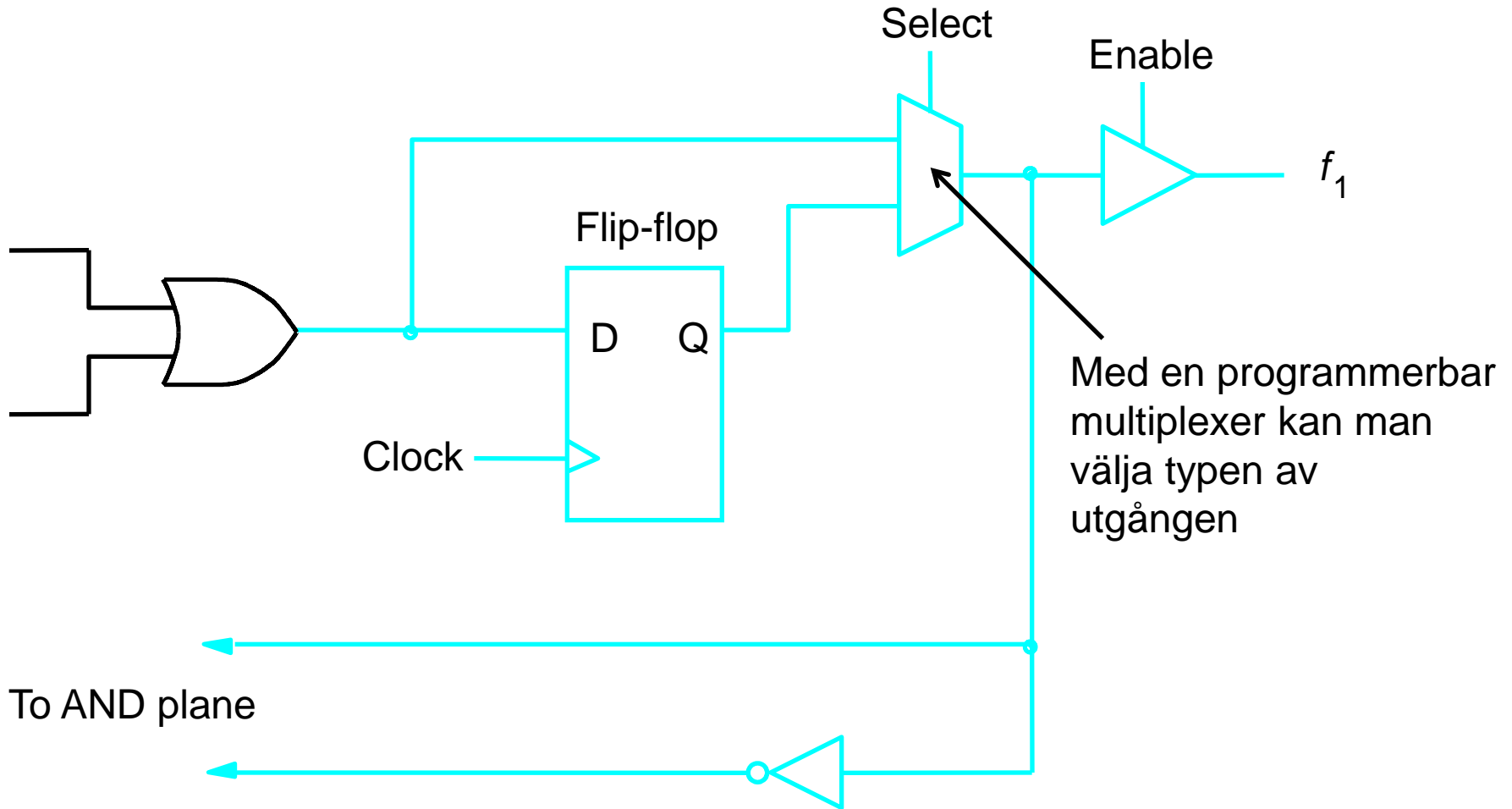

PAL

  

Programmering av PLD:er

 


Komplexa PLD:er (CPLD)


PLD:erna var ganska små (PALCE 22V10 hade 10 vippor)

För att skapa större programmerbara kretsar utvecklade man en struktur bestående av flera PLD-liknande block

CPLD (MAX)

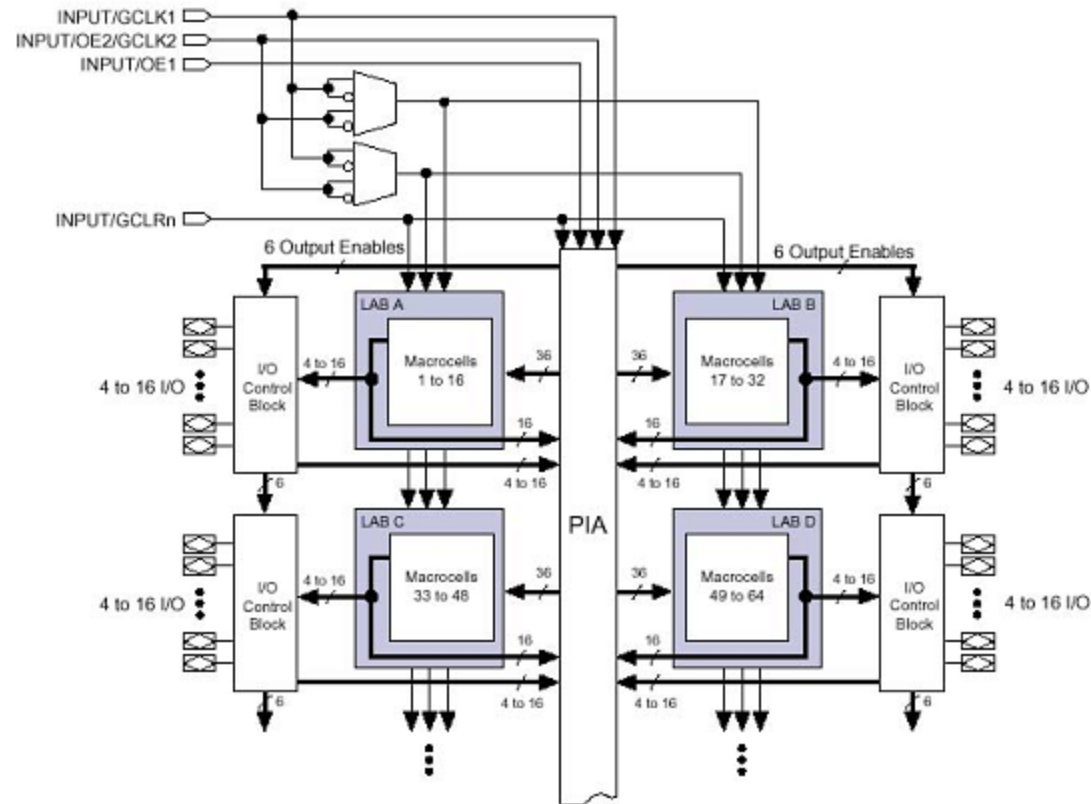

CPLD struktur

 


Programmering med JTAG


Moderna CPLD:er (och FPGA:er) kan programmeras genom att ladda ned kretsbeskrivningen (programmerings-informationen) via en kabel

Nedladdningen använder oftast en standardiserad port: ***JTAG-porten***

JTAG programming

 


 (a) CPLD in a Quad Flat Pack (QFP) package



 (b) JTAG programming

Man kan programmera chippen när de är fastlödda på kretskortet – innifrån programmeraren kan man välja ut vilket chip man vill programmera från JTAG-kontakten.




FPGA kretsar


CPLD:er baseras på AND-OR-matrisen och det blir svårt att göra riktigt stora kretsar

FPGA (Field Programmable Gate Array) kretsarna använder en annan koncept som baseras på ***logiska block***

FPGA-struktur

 

LUT-LookUp-Table


 


Two-input LUT

A LUT with n inputs can realize ***all*** combinational functions with n inputs.

The usual size in an FPGA is $n=4$


Ex. LUT för XOR-grind

  

Two-input LUT


Logiskt block i FPGA

 Ett logiskt block i en FPGA består av en LUT, en vippa, och en mux för val av registerutgång.





Förbindelsematrix i FPGA

 - Blå kryss:
Förbindelsen är programmerad
- Svart kryss:
Förbindelsen är inte programmerad




DE2 University Board

  


Cyclone II EP2C35 FPGA – in Master program

Dator teknik PIC32!

William Sandqvist william@kth.se

 

Cyclone II logic element

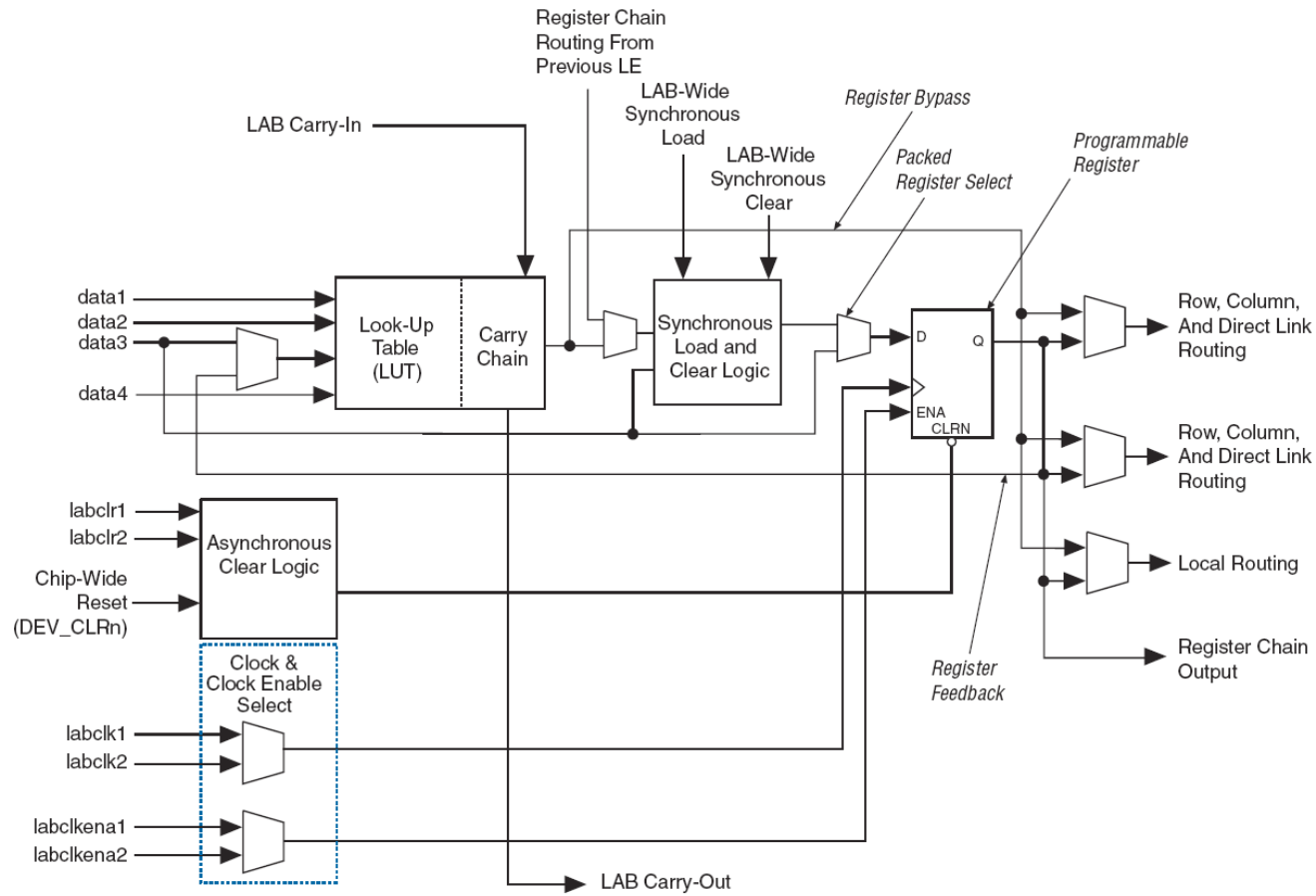



(8.9)

- Any 4-variable function

XOR


$x_1 x_0$	00	01	11	10
x_3	0	1	3	2
x_2	0	4	5	7
	0	1	0	1
	8	9	11	10

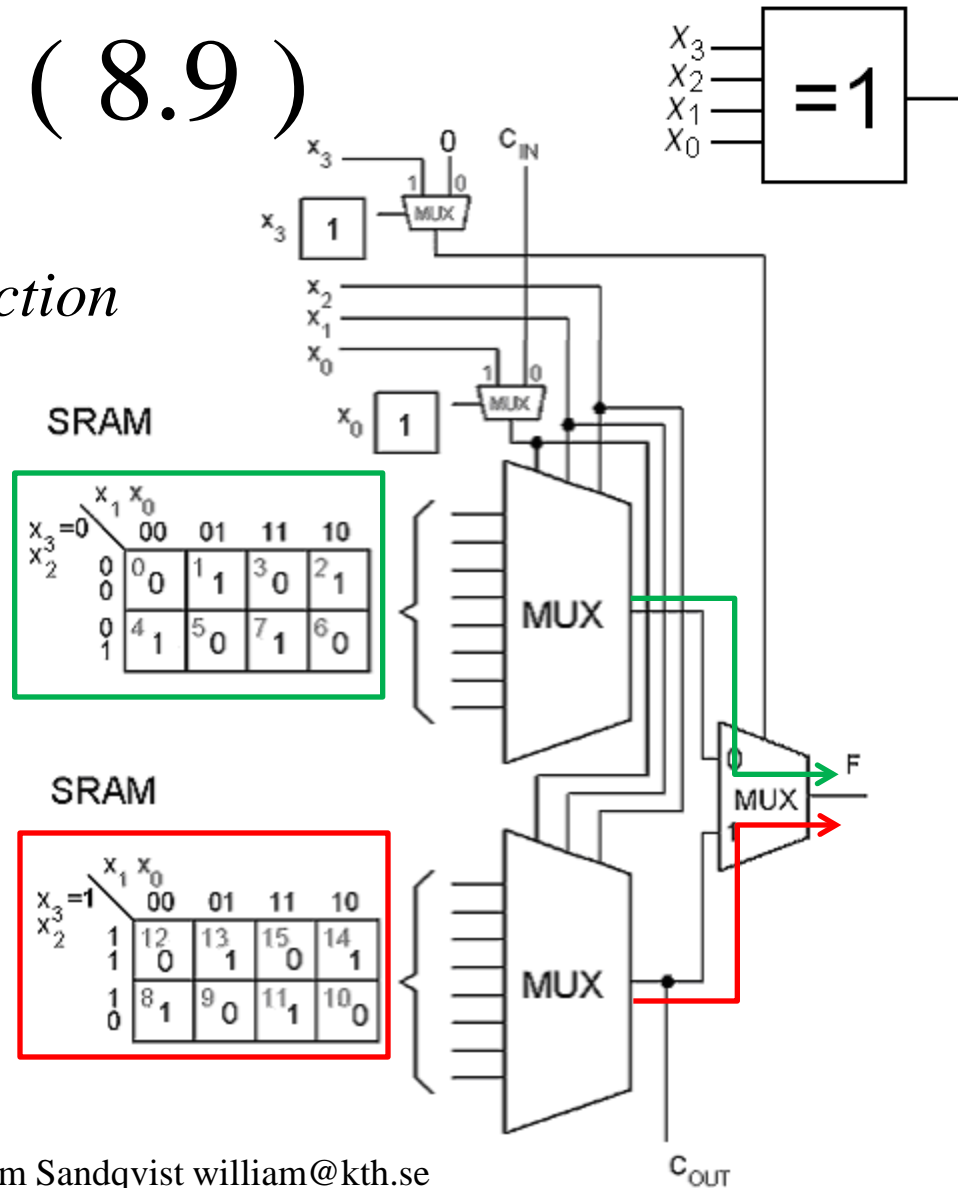

 

x_2	x_1	x_0		
A	B	C_{IN}	Σ	C_{OUT}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

(8.8)

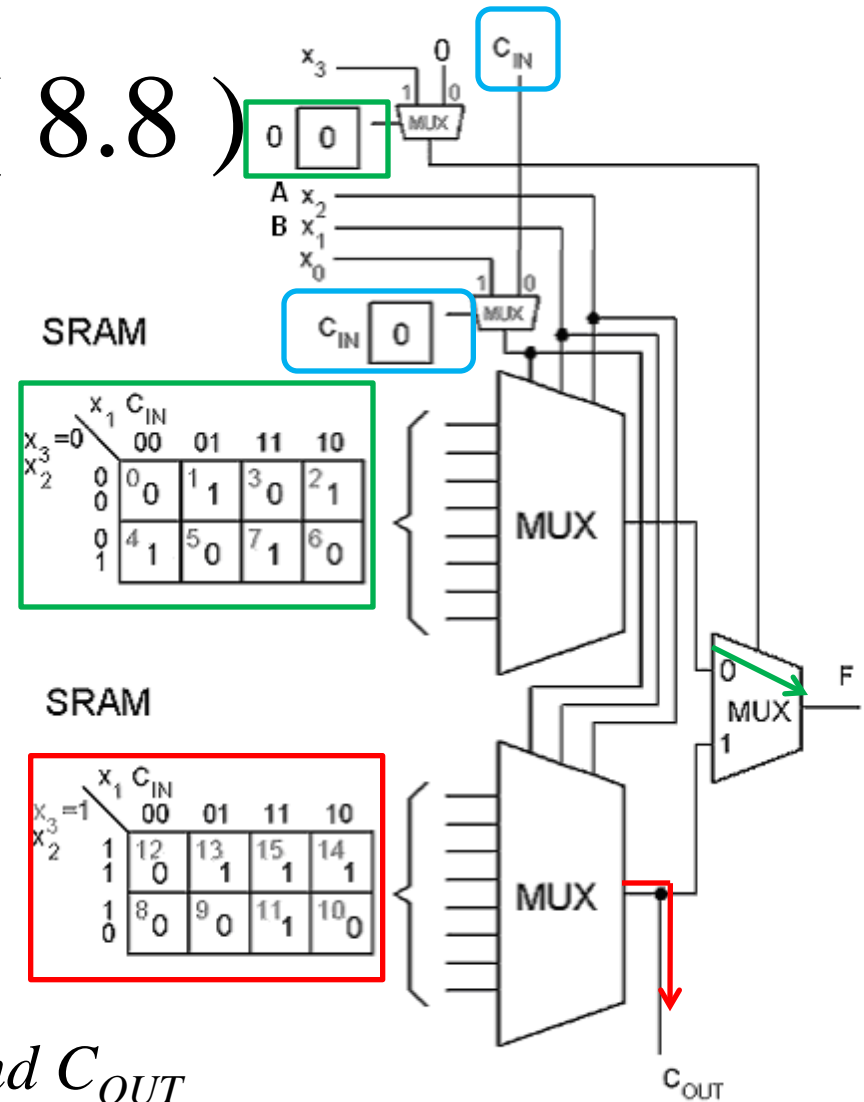

- Or a Full Adder with S and C_{OUT}

Cyclone II Family

Table 1–1. Cyclone II FPGA Family Features

Feature	EP2C5	EP2C8 (2)	EP2C15 (1)	EP2C20 (2)	EP2C35	EP2C50	EP2C70
LEs	4,608	8,256	14,448	18,752	33,216	50,528	68,416
M4K RAM blocks (4 Kbits plus 512 parity bits)	26	36	52	52	105	129	250
Total RAM bits	119,808	165,888	239,616	239,616	483,840	594,432	1,152,000
Embedded multipliers (3)	13	18	26	26	35	86	150
PLLs	2	2	4	4	4	4	4
Maximum user I/O pins	158	182	315	315	475	450	622

(3) Total Number of 18x18 Multipliers

DE2

Stratix III Family

Table 1–1. Stratix III FPGA Family Features


	Device/ Feature	ALMs	LEs	M9K Blocks	M144K Blocks	MLAB Blocks	Total Embedded RAM Kbits	MLAB RAM Kbits ⁽²⁾	Total RAM Kbits ⁽³⁾	18×18-bit Multipliers (FIR Mode)	PLLs
Stratix III Logic Family	EP3SL50	19K	47.5K	108	6	950	1,836	297	2,133	216	4
	EP3SL70	27K	67.5K	150	6	1,350	2,214	422	2,636	288	4
	EP3SL110	43K	107.5K	275	12	2,150	4,203	672	4,875	288	8
	EP3SL150	57K	142.5K	355	16	2,850	5,499	891	6,390	384	8
	EP3SL200	80K	200K	468	36	4,000	9,396	1,250	10,646	576	12
	EP3SE260	102K	255K	864	48	5,100	14,688	1,594	16,282	768	12
	EP3SL340	135K	337.5K	1,040	48	6,750	16,272	2,109	18,381	576	12
Stratix III Enhanced Family	EP3SE50	19K	47.5K	400	12	950	5,328	297	5,625	384	4
	EP3SE80	32K	80K	495	12	1,600	6,183	500	6,683	672	8
	EP3SE110	43K	107.5K	639	16	2,150	8,055	672	8,727	896	8
	EP3SE260 ⁽¹⁾	102K	255K	864	48	5,100	14,688	1,594	16,282	768	12

DE3 Board

Used in Master programs

Flera processorer på en FPGA

 - Nios II är en så kallad 'soft-processor' (32-bit) som kan implementeras på Altera FPGA-kretsen
- Dagens FPGA-kretsar är så stora att flera processorer får plats på en enda FPGA-krets




Mycket kraftfulla multiprocessor system kan skapas på en FPGA!

Intel Unveils FPGA to Accelerate Neural Networks



> 1 milion logikelement

Neural Network (nowdays often 11 layers)

 


“Algorithms are changing all the time. This allows us to provide software updates to our users.”

ASIC

- En **ASIC** (Application Specific Integrated Circuit) är en krets som görs i en halvledarfabrik
- I en ***full custom*** integrerad krets skräddarsyr man i princip hela kretsen
- I en **ASIC** har vissa arbetssteg redan gjorts för att minska design-tiden och kostnaden


ASIC, gate array

 I en Gate Array finns redan grindarna (eller transistorerna) på kisel







ASIC, gate array

 
Man skapar bara
förbindelserna
mellan ingångarna,
grindarna, och
utgångarna



Jämförelser ASIC, FPGA

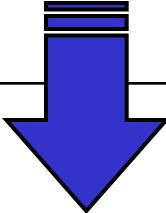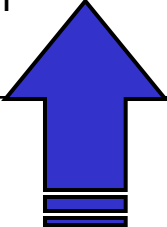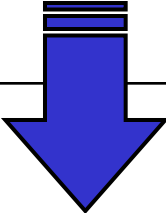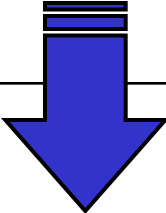
	Initial Cost	Cost per part	Performance	Fabrication Time
FPGA	Low 	High 	Low 	Short 
Gate Array (ASIC)				
Standard Cell (ASIC)	High	Low	High	Long

Design Trade-Offs

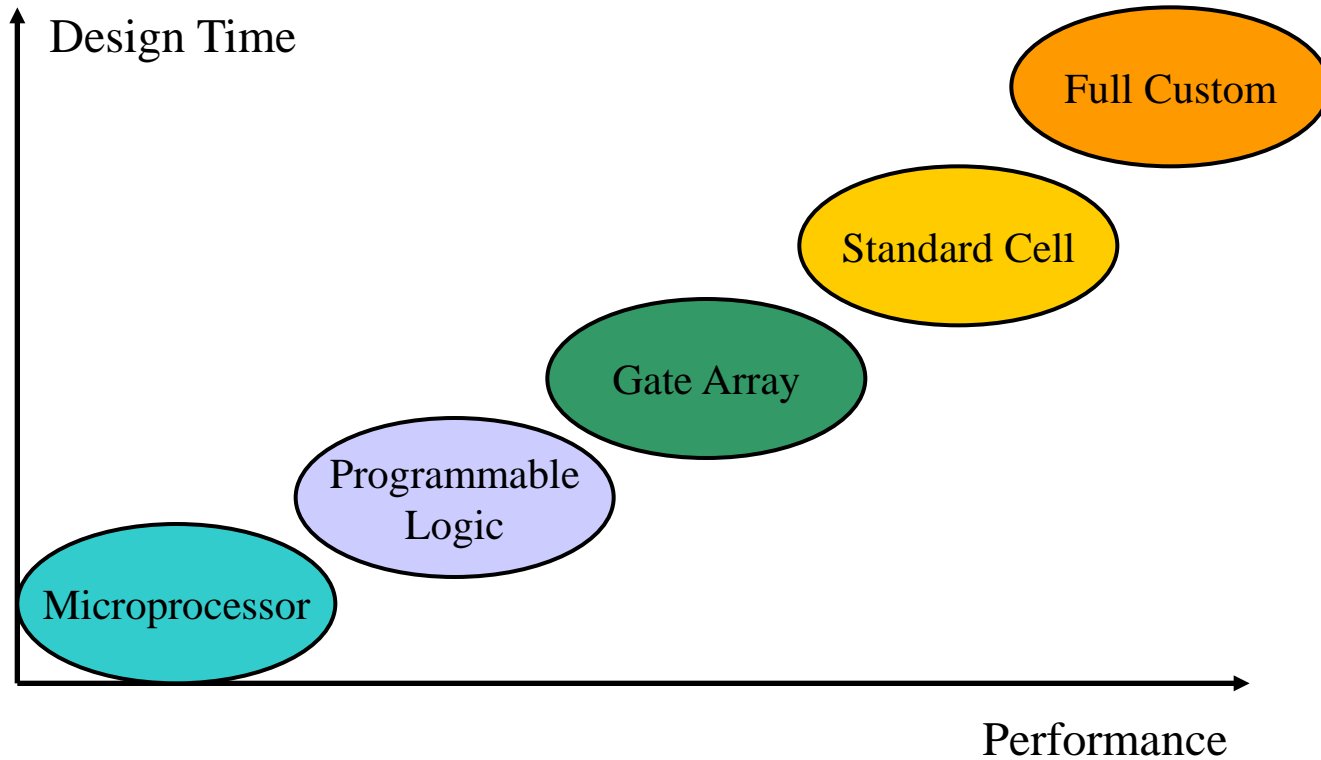

William Sandqvist william@kth.se

Sekvenskretsar med VHDL

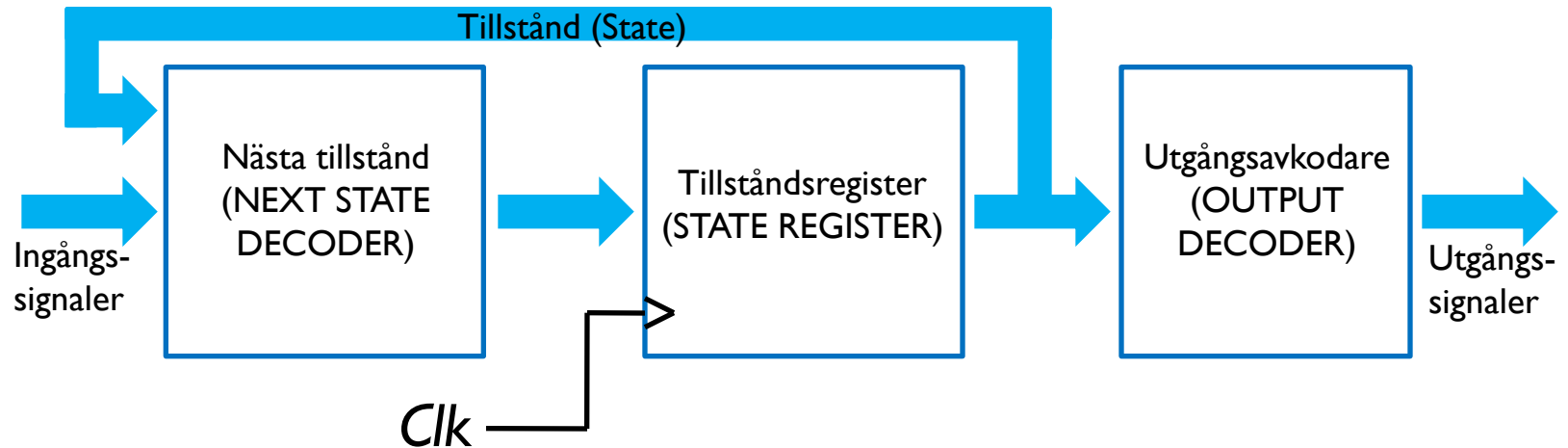

Moore-automat

Modellera Statemachine i VHDL

- I en Moore-automat har vi tre block
 - Nästa-tillståndsavkodare
 - Utgångsavkodare
 - Tillståndsregister
- Dessa block exekverars parallellt


Snabbfråga

Vilken logisk grind motsvarar följande VHDL kod?

```
q <= a and (not b) ;
```



Alt: A

 

Alt: B






Alt: C



Snabbfråga

Vilken logisk grind motsvarar följande VHDL kod?

```
q <= a and (not b) ;
```

   


Snabbfråga

Vilken logisk grind motsvarar följande VHDL kod?

```
if (a /= b) then  
    q <= '1';  
else  
    q <= '0';  
end if;
```



Alt: A

 

Alt: B



Alt: C




Snabbfråga

Vilken logisk grind motsvarar följande VHDL kod?


```
if (a /= b) then  
    q <= '1';  
else  
    q <= '0';  
end if;
```



Alt: A

 

Alt: B

 

Alt: C



Processer i VHDL

- En *architecture* i VHDL kan innehåller flera processer
- Processer exekveras parallelt
- En process är skriven som ett sekvensiellt program


Moore-automatens processer

- För en Moore-automat kan vi skapa tre processer för
 - Nästa-tillståndsavkodare
 - Utgångsavkodare
 - Tillståndsregister


Interna signaler

- Moore-automaten innehåller interna signaler för
 - Nästa tillstånd
 - Nuvarande tillstånd
- Dessa signaler deklarereras i *architecture*-beskrivningen


Flaskautomaten i VHDL

 

 Vi använder flaskautomaten (systemstyrningen) från förra föreläsningen som konkret VHDL-exempel



Flaskautomatens entity

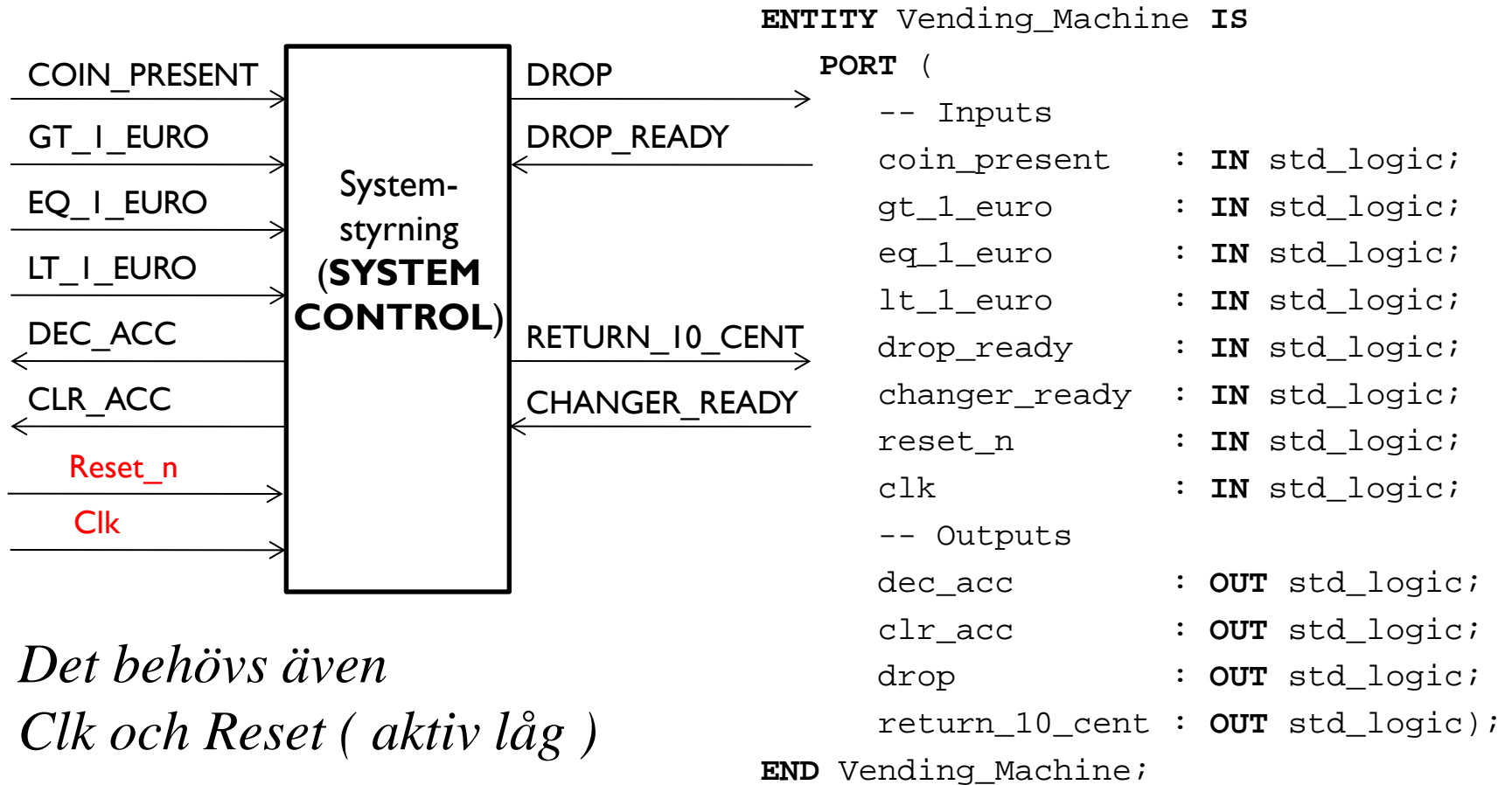


*Det behövs även
Clk och Reset (aktiv låg)*

Flaskautomatens **architecture**

- Arkitekturen beskriver funktionen av automaten
- Vi definierar
 - interna signaler för nuvarande och nästa tillstånd
 - tre processer för nästa-tillstånds-, utgångs-avkodare och tillståndsregister

Tillståndsdigram

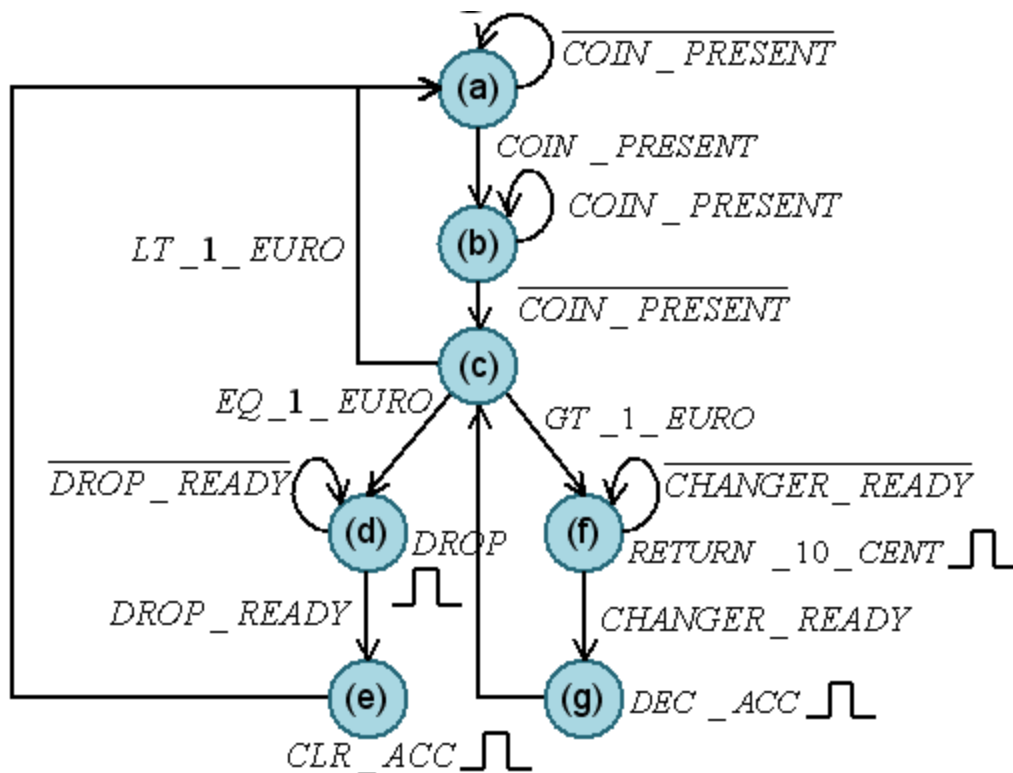

- (a) Vänta på myntinkast
- (b) Registrering av myntinkast
- (c) Myntinkast är registrerat (3 fall)
- (d) Flaskutmatning
- (e) Nollställ summan
- (f) Retur 10 Cent
- (g) Minska summan med 10 Cent

Interna signaler

- Vi måste skapa en datatyp för den interna signalen
- Eftersom vi beskriver tillstånden använder vi en uppräkningsstyp med värdena a,b,c,d,e,f,g
- Vi deklarerar en variabel för nuvarande tillstånd (current_state) och en för nästa tillstånd (next_state)

```
ARCHITECTURE Moore_FSM OF Vending_Machine IS  
    TYPE    state_type IS (a, b, c, d, e, f, g);  
    SIGNAL current_state, next_state      : state_type;  
BEGIN    -- Moore_FSM  
...
```


Vi vill behålla vår ”fiffiga” tillståndskod

- Om vi inte specificerar tillståndskodningen så väljer syntesverktyget kodningen
- Vi kan tvinga den till en viss kodning med attributer (**OBS! Attributer är beroende på syntesverktyget och därmed inte portabel!**)

```
ARCHITECTURE Moore_FSM OF Vending_Machine IS
    TYPE    state_type IS (a, b, c, d, e, f, g);
    -- We can use state encoding according to BV 8.4.6
    -- to enforce a particular encoding (for Quartus)
    ATTRIBUTE enum_encoding : string;
    ATTRIBUTE enum_encoding OF state_type : TYPE IS "000
001 011 110 111 100 101";
    SIGNAL current_state, next_state      : state_type;
BEGIN    -- Moore_FSM
...

```

Blockschema

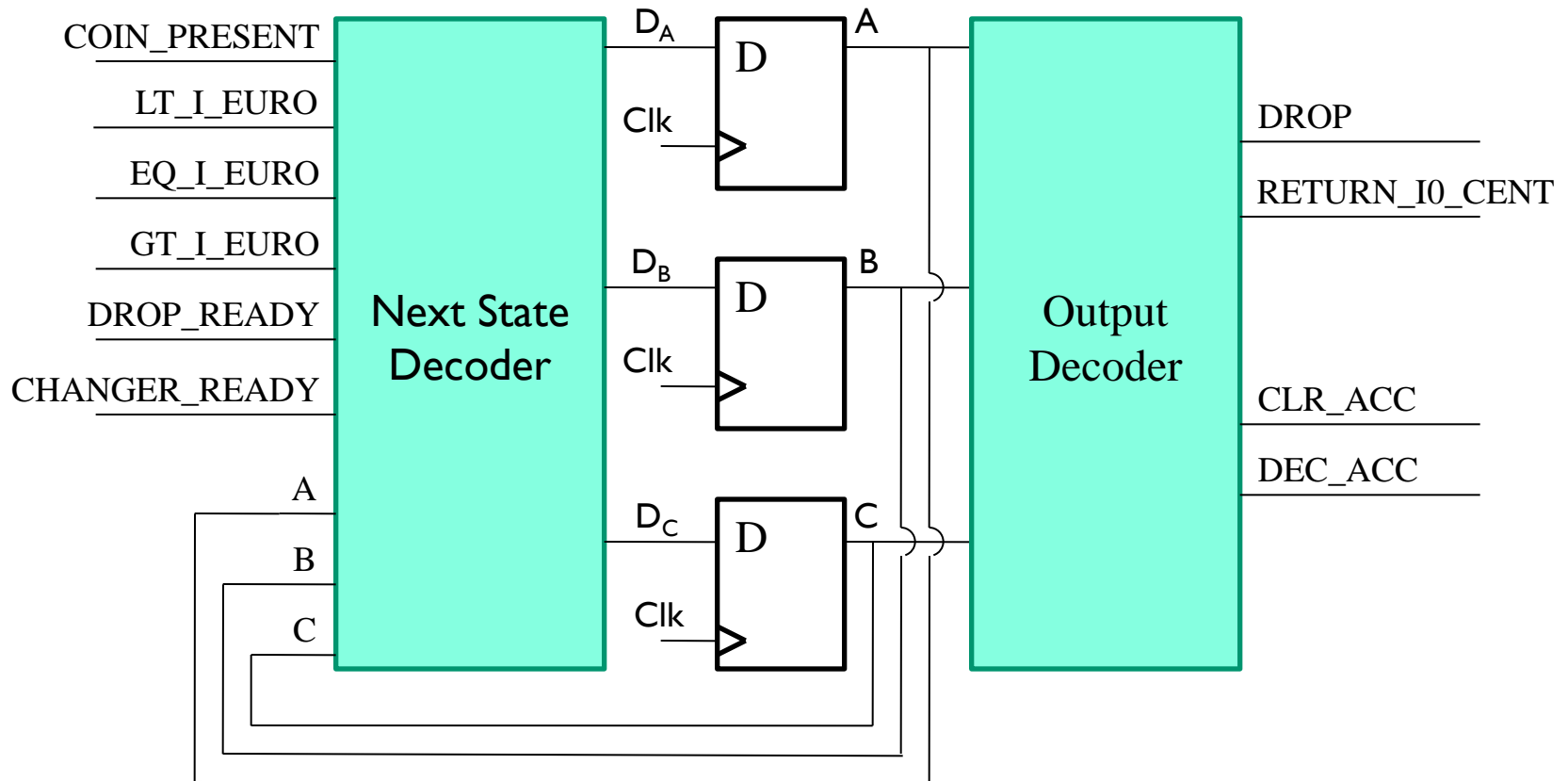


- Signalerna A,B,C beskriver nuvarande tillstånd
- Signalerna D_A , D_B , D_C beskriver nästa tillstånd


Snabbfråga

Vilken statemaskin motsvarar följande VHDL kod?

 
```
case state is
  when 0 =>
    if (k = '1') then
      nextstate <= 1;
    else
      nextstate <= 2;
    end if;
  when 1 => nextstate <= 2;
  when others => nextstate <= 0;
end case;
```



Alt: A

 

Alt: B

 


Alt: C



Snabbfråga

Vilken statemaskin motsvarar följande VHDL kod?
 
```
case state is
  when 0 =>
    if (k = '1') then
      nextstate <= 1;
    else
      nextstate <= 2;
    end if;
  when 1 => nextstate <= 2;
  when others => nextstate <= 0;
end case;
```



Next-State-Decoder

- Next-State-Decoder beskrivs som process
- Sensitivity list innehåller alla insignaler som 'aktiverar' processen

Next-State-Decoder

- I vanliga fall innehåller sensitivity listan alla ingångar till processen

```
NEXTSTATE : PROCESS (current_state, coin_present,  
    gt_1_euro, eq_1_euro, lt_1_euro, drop_ready,  
    changer_ready) -- Sensitivity List  
BEGIN    -- PROCESS NEXT_STATE  
    ...
```


Next-State-Decoder

- Vi använder nu en CASE-sats för att beskriva för varje tillstånd villkoren för tillståndsändring till nästa tillstånd

...

```
CASE current_state IS  
  WHEN a => IF coin_present = '1' THEN  
    next_state <= b;  
  ELSE  
    next_state <= a;  
  END IF;  
  WHEN b => IF coin_present = '0' THEN  
    next_state <= c;  
  ELSE  
    next_state <= b;  
  END IF;
```

Next-State-Decoder

- Vi kan förenkla beskrivningen genom att ange ett default-värde för nästa tillstånd

```
...
next_state <= current_state;
CASE current_state IS
    WHEN a => IF coin_present = '1' THEN
        next_state <= b;
    END IF;
    WHEN b => IF coin_present = '0' THEN
        next_state <= c;
    END IF;
...
```

Det är viktigt att vi anger alla alternativ för next_state signalen. Annars får vi implicit en sats next_state <= next_state som genererar en latch.

Next-State-Decoder

- Vi avsluta CASE-satsen med en WHEN OTHERS sats. Här anger vi att vi ska gå till tillstånd a om vi hamnar i ett ospecificerat tillstånd

...

```
    WHEN g          => next_state <= c;  
    WHEN OTHERS    => next_state <= a;  
END CASE;  
END PROCESS NEXTSTATE;
```

Utgångsavkodaren

- Utgångsavkodaren beskrivs som en egen process
- Sensitivity-listan innehåller bara nuvarande tillstånd eftersom utgångarna bara är beroende av tillståndet

Utgångsavkodaren

OUTPUT : **PROCESS** (current_state)

BEGIN -- PROCESS OUTPUT

drop <= '0';

clr_acc <= '0';

dec_acc <= '0';

return_10_cent <= '0';

CASE current_state **IS**

WHEN d => drop <= '1';

WHEN e => clr_acc <= '1';


WHEN f => return_10_cent <= '1';

WHEN g => dec_acc <= '1';

WHEN OTHERS => NULL;

END CASE;

END PROCESS OUTPUT;

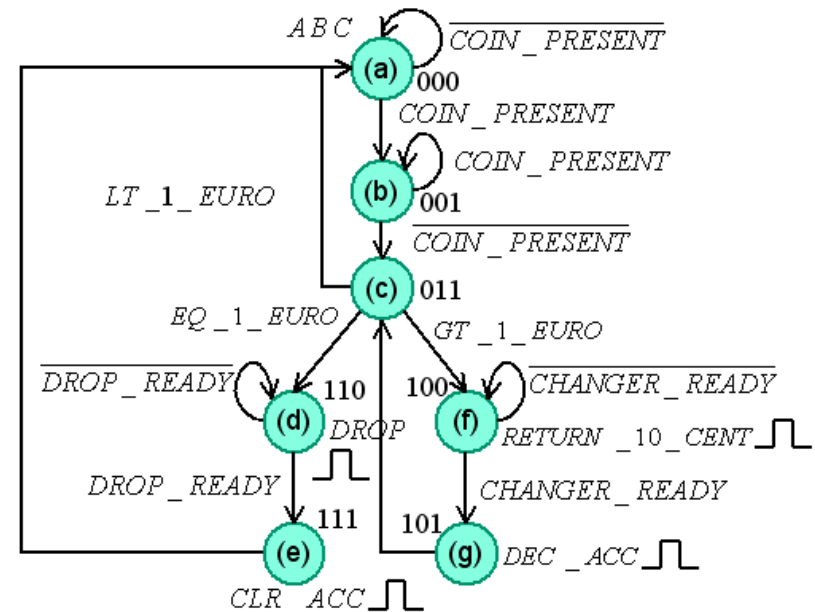

Tillståndsregistret

- Tillståndsregistret modelleras som en synkron process med asynkron reset (aktiv låg)

```
CLOCK : PROCESS (clk, reset_n)
  BEGIN  -- PROCESS CLOCK
    IF reset_n = '0' THEN -- asynchronous reset
      (active low)
        current_state <= a;
    ELSIF clk'event AND clk = '1' THEN  --
      rising clock edge
        current_state <= next_state;
    END IF;
  END PROCESS CLOCK;
```

Mealy-automat?

- En Mealy-automat kan modelleras på samma sätt som Moore-automaten
- Skillnaden är att utgångsavkodaren också är beroende av insignalerna
- Processen som modellerar utgångssignalerna behöver också ha insignalerna i sin sensitivity list!

Mer om VHDL

- Kodexemplet för flaskautomaten finns på kurshemsidan
- Titta på studiematerialet om “VHDL-syntes” på kurshemsidan
- Både Brown/Vranesic- och Hemert-boken innehåller kodexempel

Mer om VHDL

- Valbar kurs **IL1331 VHDL-design** 7,5hp
valbar för CINTe och TCOMK
obligatorisk för TIEDB
kursen går årligen i P1.

*Lär dig VHDL och bevisa dina kunskaper med att till
sist bygga en liten processor!*




William Sandqvist william@kth.se

Inför Lab 3 VHDL-intro

ALTERA Quartus II och ModelSim

Observera! Det är ett mycket omfattande förberedelsearbete inför lab 3, börja arbetet i tid!

 *PLD_CPLD_FPGA.pdf*

- *Installera programmen på din dator (låna USB med installationsprogram)
(Drivrutin för USB-blaster)*
- *VHDL-program med Quartus*
- *VHDL för ett kodlås*
- *Pin-planering i Quartus*
- *Chip-programmering med Quartus*
-  *CodelockTutorial.pdf*  *codelockVHDL.pdf*
- *Simulera med ModelSim*
- *Testbänk i ModelSim*
-  *testbench.pdf*

Inför Lab 3 VHDL-intro

Förbered Labprogrammet hemma (VHDL). Kontrollera att det går att kompilera. Tag med dig koden till skolan på något sätt, tex.:

- Maila koden som text till dig själv.
- Ta med dig ett USB-minne med koden som en textfil.
- Har Du möjlighet att simulera koden hemma ökar Du sannolikheten för att Du har en korrekt kod att utgå från i skolan.

Tiden vid laborationen i skolan kommer *inte* att räcka till att skriva program-koden från "scratch"!

Kodlås – klassiskt exempel!

Moore – "Gedanken Experiments" on Sequential Machines 1956

The only way to make this give a 1 output is putting it into state q_n and this will be said to be unlocking the combination lock. If the combination lock is originally in state q_1 , it can be unlocked only by giving it exactly the proper input sequence for the last $n-1$ steps before unlocking it. This input sequence is, of course, called the combination of the lock. The machine H is an example of a combination lock having the combination 0,1,0:

Machine H

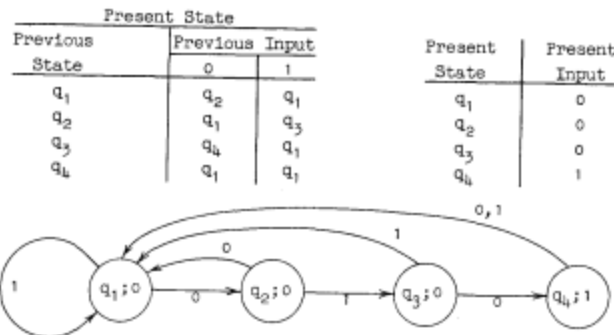


FIGURE 9. Transition Diagram of Machine H

Kombinationslås



0-1-0

det exemplet finns
med i Moores
klassiska uppsats
från 1956.



Laborationsuppgift - kodlås



  - **Uppgift:** att skriva VHDL kod för ett kodlås som öppnas med koden "de fyra sista siffrorna i ditt personnummer".
- **Ledning:** en VHDL "mall" för ett förenklat kodlås som öppnas med koden "siffran ett".



Mall-program

  


Power
On/Off

Mall-programmet gäller ett förenklat kodlås som öppnar för tangenten "1", lite väl enkelt kan nog tyckas ... !

Öppna låset med ditt personnummer!

 - Nu är det dags att skriva om VHDL-koden så att låset öppnar för de fyra sista siffrorna i ditt personnummer!*



(Om Du förbereder koden för ditt personnummer, så kan två i en laborationsgrupp bidra med hälften av koden var vid laborationen).

William Sandqvist william@kth.se